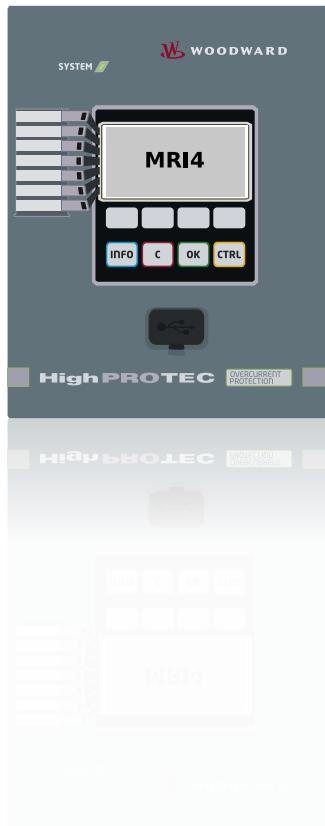




High **PROTEC**

Справочное руководство MRI4-3.7-RU-REF



MRI4

Защита фидера

Версия: 3.7.b (47163)

Перевод оригинала · Русский

Revision: A 48028

© 2020

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: www.woodward.com

Отдел продаж

Телефон: +49 (0) 21 52 145 331

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: SalesPGD_EMEA@woodward.com

Обслуживание

Телефон: +49 (0) 21 52 145 614

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: industrial.support@woodward.com

© 2020 Woodward Kempen GmbH

Содержание

1	Об этом справочном руководстве	11
2	Оборуд_	15
2.1	Конфигурация устройства	15
2.2	Цифровые входы	17
2.2.1	«DI8-X1»	17
2.3	Двоичн_ вых_	19
2.3.1	6 Двоичн_ вых_	19
2.4	СД	31
2.4.1	ИНД группа А: Настройки	31
2.5	ИЧМ - Передняя панель	48
2.5.1	ИЧМ: Настройки	48
2.5.2	ИЧМ: Прямые команды	49
2.5.3	ИЧМ: Измеренные значения	49
3	Безопасность	50
4	Системные параметры	52
4.1	СистПар: Настройки	52
4.2	ТТ - Трансформатор тока	53
4.2.1	ТТ: Настройки	53
4.2.2	ТТ: Сигналы (состояния выходов)	55
4.2.3	ТТ: Измеренные значения	55
4.2.4	ТТ: Статистика	58
5	Система	62
5.1	Сис: Настройки	62
5.2	Сис: Прямые команды	64
5.3	Сис: Состояния входов	65
5.4	Сис: Сигналы (состояния выходов)	65
5.5	Сис: Измеренные значения	68
6	Измеренные значения	69

Содержание

7	Статистика	70
7.1	Статистика: Настройки	70
7.2	Статистика: Прямые команды	71
7.3	Статистика: Состояния входов	72
7.4	Статистика: Сигналы (состояния выходов)	72
7.5	Статистика: Счетчики	72
8	Связь	74
8.1	Scada: Параметры конфигурации	74
8.2	Scada: Сигналы (состояния выходов)	74
8.3	TcpIp	75
8.3.1	TcpIp: Настройки	75
8.4	DNP3 – Протокол распределенной сети	76
8.4.1	DNP3: Настройки	76
8.4.2	DNP3: Прямые команды	81
8.4.3	DNP3: Состояния входов	82
8.4.4	DNP3: Сигналы (состояния выходов)	82
8.4.5	DNP3: Счетчики	83
8.5	Modbus	84
8.5.1	Modbus: Настройки	84
8.5.2	Modbus: Прямые команды	87
8.5.3	Modbus: Состояния входов	88
8.5.4	Modbus: Сигналы (состояния выходов)	88
8.5.5	Modbus: Измеренные значения	89
8.5.6	Modbus: Счетчики	90
8.6	IEC 61850 – Связь IEC 61850	92
8.6.1	IEC 61850: Настройки	92
8.6.2	IEC 61850: Прямые команды	92
8.6.3	IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)	92
8.6.4	IEC 61850: Измеренные значения	93
8.6.5	IEC 61850: Счетчики	94
8.6.6	IEC 61850 – Вирт. вых.	96
8.7	IEC103 – Связь IEC 60870-5-103	97

8.7.1	IEC103: Настройки	97
8.7.2	IEC103: Прямые команды	99
8.7.3	IEC103: Сигналы (состояния выходов)	100
8.7.4	IEC103: Измеренные значения	100
8.7.5	IEC103: Счетчики	101
8.8	IEC104 – Связь IEC 60870-5-104	102
8.8.1	IEC104: Настройки	102
8.8.2	IEC104: Прямые команды	105
8.8.3	IEC104: Сигналы (состояния выходов)	105
8.8.4	IEC104: Измеренные значения	106
8.8.5	IEC104: Счетчики	106
8.9	Profibus – Модуль Profibus	108
8.9.1	Profibus: Настройки	108
8.9.2	Profibus: Прямые команды	109
8.9.3	Profibus: Состояния входов	109
8.9.4	Profibus: Сигналы (состояния выходов)	109
8.9.5	Profibus: Измеренные значения	110
8.9.6	Profibus: Счетчики	111
8.10	IRIG-B – Модуль IRIG-B	113
8.10.1	IRIG-B: Параметры конфигурации	113
8.10.2	IRIG-B: Настройки	113
8.10.3	IRIG-B: Прямые команды	113
8.10.4	IRIG-B: Сигналы (состояния выходов)	113
8.10.5	IRIG-B: Счетчики	114
8.11	SNTP – SNTP-модуль	115
8.11.1	SNTP: Параметры конфигурации	115
8.11.2	SNTP: Настройки	115
8.11.3	SNTP: Прямые команды	116
8.11.4	SNTP: Сигналы (состояния выходов)	116
8.11.5	SNTP: Измеренные значения	116
8.11.6	SNTP: Счетчики	117
8.12	Синх. вр. – Синхронизация по времени	119

Содержание

8.12.1	Синх. вр.: Настройки	119
8.12.2	Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов)	121
9	Параметр защиты	122
9.1	Защ: Настройки	122
9.2	Защ: Прямые команды	123
9.3	Защ: Состояния входов	123
9.4	Защ: Сигналы (состояния выходов)	123
9.5	IH2 – Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники	126
9.5.1	IH2: Параметры конфигурации	126
9.5.2	IH2: Глобальные параметры	126
9.5.3	IH2: Группы уставки параметров	126
9.5.4	IH2: Состояния входов	127
9.5.5	IH2: Сигналы (состояния выходов)	127
9.6	I[1] ... I[6] – Ступень перегрузки фазы по току	129
9.6.1	I[1]: Параметры конфигурации	129
9.6.2	I[1]: Глобальные параметры	129
9.6.3	I[1]: Группы уставки параметров	130
9.6.4	I[1]: Состояния входов	133
9.6.5	I[1]: Сигналы (состояния выходов)	134
9.7	3Io[1] ... 3Io[4] – Защита тока замыкания на землю - ступень	136
9.7.1	3Io[1]: Параметры конфигурации	136
9.7.2	3Io[1]: Глобальные параметры	136
9.7.3	3Io[1]: Группы уставки параметров	137
9.7.4	3Io[1]: Состояния входов	140
9.7.5	3Io[1]: Сигналы (состояния выходов)	141
9.8	ТепМод – Модуль тепловой модели	144
9.8.1	ТепМод: Параметры конфигурации	144
9.8.2	ТепМод: Глобальные параметры	144
9.8.3	ТепМод: Группы уставки параметров	144
9.8.4	ТепМод: Прямые команды	146
9.8.5	ТепМод: Состояния входов	146
9.8.6	ТепМод: Сигналы (состояния выходов)	146

9.8.7	ТепМод: Измеренные значения	147
9.8.8	ТепМод: Статистика	148
9.9	I2>[1] ... I2>[2] - Ступень обратной последовательности	149
9.9.1	I2>[1]: Параметры конфигурации	149
9.9.2	I2>[1]: Глобальные параметры	149
9.9.3	I2>[1]: Группы уставки параметров	149
9.9.4	I2>[1]: Состояния входов	151
9.9.5	I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)	152
9.10	АПВ – Автоматическое повторное включение	153
9.10.1	АПВ: Параметры конфигурации	153
9.10.2	АПВ: Глобальные параметры	153
9.10.3	АПВ: Группы уставки параметров	154
9.10.4	АПВ: Прямые команды	158
9.10.5	АПВ: Состояния входов	159
9.10.6	АПВ: Сигналы (состояния выходов)	160
9.10.7	АПВ: Счетчики	162
9.10.8	Прерывание AWE	164
9.11	ВНО – Включение на ошибку - модуль	165
9.11.1	ВНО: Параметры конфигурации	165
9.11.2	ВНО: Глобальные параметры	165
9.11.3	ВНО: Группы уставки параметров	166
9.11.4	ВНО: Состояния входов	167
9.11.5	ВНО: Сигналы (состояния выходов)	167
9.12	МСХН – Модуль блокировки от пусковых токов	169
9.12.1	МСХН: Параметры конфигурации	169
9.12.2	МСХН: Глобальные параметры	169
9.12.3	МСХН: Группы уставки параметров	170
9.12.4	МСХН: Состояния входов	171
9.12.5	МСХН: Сигналы (состояния выходов)	171
9.13	ВншЗаш[1] ... ВншЗаш[4] – Внешняя защита - модуль	173
9.13.1	ВншЗаш[1]: Параметры конфигурации	173
9.13.2	ВншЗаш[1]: Глобальные параметры	173

Содержание

9.13.3	ВншЗаш[1]: Группы уставки параметров	174
9.13.4	ВншЗаш[1]: Состояния входов	175
9.13.5	ВншЗаш[1]: Сигналы (состояния выходов)	175
9.14	Контроль	177
9.14.1	УРОВ – Модуль устройства резервирования отказа выключателя	177
9.14.2	КЦУ – Контроль цепи управления	181
9.14.3	КТТ – Контроль трансформатора напряжения	184
10	Элемент управления	187
10.1	Управление: Параметры конфигурации	187
10.2	Управление: Настройки	187
10.3	Управление: Прямые команды	187
10.4	Управление: Состояния входов	188
10.5	Управление: Сигналы (состояния выходов)	188
10.6	Управление: Измеренные значения	189
10.7	КУ[1] – Коммутационное устройство	190
10.7.1	КУ[1]: Настройки	190
10.7.2	КУ[1]: Прямые команды	193
10.7.3	КУ[1]: Состояния входов	194
10.7.4	КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)	195
10.7.5	Износ выкл	199
11	Системные аварийные сигналы	205
11.1	Систем. авари. сигналы: Параметры конфигурации	205
11.2	Систем. авари. сигналы: Настройки	205
11.3	Систем. авари. сигналы: Состояния входов	206
11.4	Систем. авари. сигналы: Сигналы (состояния выходов)	206
12	Записи	208
12.1	Зап соб – Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.	208
12.1.1	Зап соб: Прямые команды	208
12.1.2	Зап соб: Сигналы (состояния выходов)	208

12.2	Авар_Осц_ – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.	209
12.2.1	Авар_Осц_: Настройки	209
12.2.2	Авар_Осц_: Прямые команды	210
12.2.3	Авар_Осц_: Состояния входов	210
12.2.4	Авар_Осц_: Сигналы (состояния выходов)	211
12.2.5	Авар_Осц_: Измеренные значения	211
12.3	Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.	213
12.3.1	Авар.осцил_: Настройки	213
12.3.2	Авар.осцил_: Прямые команды	213
12.3.3	Авар.осцил_: Сигналы (состояния выходов)	213
12.4	Рег_трд – Регистратор тренда	214
12.4.1	Рег_трд: Настройки	214
12.4.2	Рег_трд: Прямые команды	216
12.4.3	Рег_трд: Сигналы (состояния выходов)	216
12.4.4	Рег_трд: Счетчики	216
13	Логика	217
13.1	Логика	217
13.1.1	Логика: Параметры конфигурации	217
13.1.2	Логика ... Логика	218
14	Самодиагностика	221
14.1	СД: Прямые команды	221
14.2	СД: Сигналы (состояния выходов)	221
14.3	СД: Счетчики	221
15	Сервис	222
15.1	Ген синусоиды – Генератор синусоиды	223
15.1.1	Ген синусоиды: Параметры конфигурации	223
15.1.2	Ген синусоиды: Настройки	223
15.1.3	Ген синусоиды: Прямые команды	224
15.1.4	Ген синусоиды: Состояния входов	225
15.1.5	Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов)	225

Содержание

15.1.6	Ген синусоиды: Измеренные значения	226
15.1.7	Ген синусоиды – Генератор синусоиды	227
16	Списки выбора	231
17	Указатель	451

1

Об этом справочном руководстве

Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MRI4. Иными словами, в нем перечислены все параметры, которые доступны (или могут оказаться доступными) при использовании (опционально) полнофункциональных модификаций защитного устройства MRI4.

ОСТОРОЖНО!

В данном документе не дается полного и/или подробного описания, и, в любом случае, он не заменяет собой полного технического руководства. Здесь приводится только краткое описание каждого из параметров.



Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MRI4.

В работе каждого защитного устройства HighPROTEC используется множество самых разных цифровых значений. Во всей нашей технической документации речь идет о «настройках» («параметрах»), «сигналах» или «(измеряемых) значениях», что зависит от их типа.

Подробные сведения о типах используемых данных см. в техническом руководстве, в частности в его главе «Модули, настройки, сигналы и значения».

Модули

Микропрограммное обеспечение каждого защитного устройства HighPROTEC можно представить себе в виде нескольких отдельных независимых функциональных блоков, называемых «модулями». Например, свой модуль есть у каждой защитной функции. Однако одна из основных концепций защитных устройств HighPROTEC состоит в применении этого принципа с далеко идущими последствиями. Функция подсчета статистических данных является модулем (называется «Статистика»), модулем является каждый протокол связи, а также функция управления коммутационными устройствами (называется «Управление»), при этом свойства самого коммутатора являются составной частью другого модуля. Имеется даже модуль общей защиты (называется «Заш»), координирующий работу всех специальных защитных модулей.

Следовательно, каждый параметр, каждое значение и каждый сигнал являются элементами того или иного модуля.

Но обратите внимание, что часто в диалоговых окнах настройки (на панели управления (ИЧМ) или в рабочем программном обеспечении *Smart view*) названия модулей не упоминаются, если их можно определить по названию ветви меню. Это означает, что для параметров часто отображаются только их собственные названия, то есть просто «Функция» вместо развернутого «I[1] . Функция». При этом улучшается обзор и упрощаются настройка и эксплуатация, однако следует помнить, что написание «Функция» — просто сокращение. На самом деле **каждый** параметр **всегда** является элементом того или иного модуля, и, следовательно, для окончательного прояснения концепции, в справочных таблицах перед названием каждого параметра всегда указывается название модуля.

В частности, для функций защиты часто необходимо, чтобы было активно несколько экземпляров. Например, защита от перегрузки по току обычно имеет несколько «ступеней», и все они работают одновременно (с использованием индивидуальных значений настроек). Таким образом, важной особенностью каждого защитного устройства HighPROTEC является то, что многие модули

1 Об этом справочном руководстве

существуют в нескольких «экземплярах», номера которых указываются (в скобках): К примеру, для защиты от перегрузки по току «I[1], I[2], ...

В справочных таблицах каждому модулю, как правило, посвящается отдельная глава, в начале которой указывается количество доступных экземпляров. При этом, однако, в подразделах, где перечисляются различные типы параметров, упоминается только первый экземпляр (например, «I[1]»), так как, в любом случае, все остальные экземпляры одинаковы.

Структура справочной таблицы

Поскольку (почти) каждый модуль активируется или деактивируется независимо от других и ни один из параметров неактивных модулей не отображается в ветви меню, было бы бесполезным указывать параметры отсортированными в соответствии со структурой меню. Вместо этого указывается категория модулей (например, «Функции защиты») и перечисляются все модули данной категории.

Для каждого параметра приводится таблица свойств, которая выглядит следующим образом.

Модуль Параметр	[Путь меню к этому параметру]	
Значение по умолчанию	Диапазон значений	Разр.
Для некоторых параметров:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ограничения по доступности 		

Тип Краткое описание с пояснением функций данного параметра.

«Тип» — это тип данных параметра, он отмечается маленьким значком. Встречаются следующие типы:

-  Настраиваемый параметр
-  Прямое управление
-  Состояние входа
-  Сигнал (состояние выхода)
-  Статистическое значение
-  Счетчик
-  (Измеряемое) значение
-  Диалог — в диалоговом окне могут присутствовать несколько объектов данных, для которых используются специальные презентации и/или перечисляются функции.

«Разр.» означает «разрешение», то есть уровень доступа и пароль, необходимый для изменения значения данного параметра (подробнее см. в главе «Безопасность» полного технического руководства).

«⊕ адапт. парам.» означает, что данный параметр поддерживает наборы адаптивных параметров (см. раздел «Наборы адаптивных параметров» руководства пользователя).

Для параметров некоторых типов (например, для состояний входа и выхода) вторая строка (значение по умолчанию, диапазон значений, разрешение) бесполезна и потому опускается.

Пример параметра

I[1] .Реж_	[Планир_ устр_]	
ненаправленн_	Список выбора ↳ Реж_ : -, ненаправленн_, вперед, реверс	S.3
 основной режим работы		

Это означает, что данный параметр находится в меню [Планир_ устр_], а его значения выбираются из списка выбора с названием «Реж_». Стрелка «↳» указывает на перекрестную ссылку (гиперссылку) на главу «Списки выбора», а при ее нажатии открывается таблица, в которой перечислены все доступные варианты. Уровень доступа «S.3» означает «Supervisor-Lv3», который необходим для изменения значения данного параметра.

Адресаты данного руководства

Настоящее руководство предназначено в качестве рабочей документации для:

- инженеров РЗА;
- инженеров по проведению пусконаладочных работ;
- специалистов по установке, проверке и техническому обслуживанию защитной и контрольной аппаратуры;
- Прочего персонала, работающего с электрооборудованием и персонала электростанций.

Перечисляются все функции, имеющие отношение к MRI4. Авторский коллектив рекомендует игнорировать информацию с описанием каких-либо функций, параметров или входов/выходов, которые не относятся к работе конкретного устройства.

Настоящее руководство описывает полнофункциональные модификации устройств (опция).

Вся техническая информация и данные, включенные в настоящее руководство, являлись верными на момент подготовки руководства к публикации. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений в рамках постоянного развития и совершенствования оборудования без внесения изменений в текст настоящего руководства, а также предварительного уведомления. Претензии к содержанию информации и описаниям, включенным в настоящее руководство, не принимаются.

Мы не несем ответственности за ущерб или сбои в работе, вызванные ошибками операторов или невыполнением указаний, содержащихся в настоящем руководстве.

Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего руководства, а также передача третьим лицам без письменного разрешения компании *Woodward*.

1 Об этом справочном руководстве

Настоящее справочное руководство входит в комплект поставки при покупке устройства. В случае передачи (продажи) устройства третьим лицам или организациям, настоящее руководство также подлежит обязательной передаче.

Информация об обязательствах и гарантийных условиях

Компания *Woodward* не несет ответственности за ущерб, вызванный самостоятельной модернизацией или изменением устройства, или процедуры планирования работы устройства (на этапе проектирования), настройку параметров или изменения регулировок персоналом пользователя.

Гарантийные обязательства аннулируются при вскрытии корпуса устройства лицами, не являющимися техническим персоналом компании *Woodward*.

Условия ответственности и гарантии, изложенные в Основных условиях, принятых компанией *Woodward*, не дополняются вышеуказанными разъяснениями.

2 Оборуд_

2.1 Конфигурация устройства

Защита фидера							
MRI4	-2	#	#	#	#	#	#
Версия оборуд_ 1							
8 цифровых входов 6 релейных выходов			A				
Версия оборуд_ 2							
Фазный ток 5А/1А, ток утечки на землю 5А/1А				0			
Фазный ток 5А/1А, малый ток утечки на землю 5А/1А				1			
Корпус							
Монтаж заподлицо					A		
Монтаж 19 дюймов (полуутопленный)					B		
Собственная версия 1					H		
Собственная версия 2					K		
Связь							
Без						A	
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU						B	
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104						C	
Опт_ кабель: Profibus-DP						D	
D-SUB: Profibus-DP						E	
Опт_ кабель: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU						F	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU						G	
Ethernet: Связь IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104						H	
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU						I	
Ethernet/Опт_ кабель: Связь IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104						K	
Ethernet/Опт_ кабель: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104						L	
RS 485, Ethernet: IEC 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU						T	
Печатная плата							
Стандарт						A	

2 Оборуд_

2.1 Конфигурация устройства

Защита фидера							
MRI4	-2	#	#	#	#	#	#
Печатные платы имеют конформное покрытие							B

2.2 Цифровые входы

2.2.1 «DI8-X1»

2.2.1.1 ЦВх Слот X1: Настройки

ЦВх Слот X1 . Ном_ напр_	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
24 В пост. тока	24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 230 В пост. тока, 110 В пер. тока, 230 В пер. тока ➡ Ном_ напр_.	S.3

❖ Номинальное напряжение цифровых входов

ЦВх Слот X1 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1]	
...	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2]	
ЦВх Слот X1 . Инверсия 8	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инверсия входного сигнала

ЦВх Слот X1 . Время_устр_дреб 1	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1]	
...	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2]	
ЦВх Слот X1 . Время_устр_дреб 8	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
нет врем_ устр_дреб	нет врем_ устр_дреб, 20 мс, 50 мс, 100 мс ➡ Время_устр_дреб.	S.3

❖ Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.

2 Оборуд_

2.2.1.2 ЦВх Слот X1: Сигналы (состояния выходов)

2.2.1.2 ЦВх Слот X1: Сигналы (состояния выходов)

ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	[Работа / Отображение состояния / ЦВх Слот X1]
...	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	

Сигнал: Цифровой вход

2.3 Двоичн_ вых_

2.3.1 6 Двоичн_ вых_

2.3.1.1 РелВых Раз X2: Настройки

РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
 Режим работы		➡ 1...n, режимы работы.

РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		

РелВых Раз X2 . t-Выкл выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
акт_	неакт_, акт_	S.3
 Реж_.		

РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	➡ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		

2 Оборуд_

2.3.1.1 РелВых Раз X2: Настройки

РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3

 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).

РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
КУ[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3

 Назначение

РелВых Раз X2 . Инверсия 1 ...	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
РелВых Раз X2 . Инверсия 7	неакт_	неакт_, акт_  Реж_.

 Инвертирование состояния назначенного сигнала.

РелВых Раз X2 . Назнач_ 2 ...	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.

 Назначение

РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3

 Режим работы

РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
0.00с	0.00с ... 300.00с
❖ Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.	S.3

РелВых Раз X2 . t-Выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
0.00с	0.00с ... 300.00с
❖ Выдержка времени на выключение	S.3

РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
❖ Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.	S.3

РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.
❖ Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».	S.3

РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
❖ Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).	S.3

РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
Заш . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.
❖ Назначение	S.3

2 Оборуд_

2.3.1.1 РелВых Раз X2: Настройки

РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
...	
РелВых Раз X2 . Инверсия 7	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.

☞ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]
...	
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.

☞ Назначение

РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)
	➡ 1...n, режимы работы.

☞ Режим работы

РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]
0.00c	0.00с ... 300.00с
☞ Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.	S.3

РелВых Раз X2 . **t-Выд выкл**

РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]
0.00c	0.00с ... 300.00с
☞ Выдержка времени на выключение	S.3

РелВых Раз Х2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.	S.3

Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.

РелВых Раз Х2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х2 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	1..n_ Спис_ назн_.	

Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».

РелВых Раз Х2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.	S.3

Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).

РелВых Раз Х2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х2 / ЦВых 3]	
КУ[1] . Кмд ВКЛ	«-» ... Сис . Internal test state 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

Назначение

РелВых Раз Х2 . Инверсия 1 ...	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х2 / ЦВых 3]	
РелВых Раз Х2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ Реж_.	S.3

Инвертирование состояния назначенного сигнала.

2 Оборуд_

2.3.1.1 РелВых Раз X2: Настройки

РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]
...	
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.

Назначение

РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ➡ 1...n, режимы работы.

Режим работы

РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]
0.00с	0.00с ... 300.00с
Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.	S.3

Выдержка времени на выключение

РелВых Раз X2 . т-Выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]
0.00с	0.00с ... 300.00с
Выдержка времени на выключение	S.3

Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.

РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state S.3
Дост_ только если:	➡ 1..n_ Спис_ назн_.

Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».

РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3

 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).

РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3

 Назначение

РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		

неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
--------	---	-----

 Инвертирование состояния назначенного сигнала.

РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		

«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
-----	---	-----

 Назначение

РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3

 Режим работы

2 Оборуд_

2.3.1.1 РелВых Раз X2: Настройки

РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		

РелВых Раз X2 . t-Выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
 Реж_.		

 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.

РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		

РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
 Реж_.		
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		

РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]
...	
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state
	➡ 1..n_ Спис_ назн_.
 Назначение	

РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]
...	
РелВых Раз X2 . Инверсия 7	
неакт_	неакт_, акт_
	➡ Реж_.
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.	

РелВых Раз X2 . УПР-Е НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (заш запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]
неакт_	неакт_, акт_
	➡ акт_/неакт_.
 Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».	

РелВых Раз X2 . Реж откл_	[Сервис / Режим теста (заш запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]
постоянн_	постоянн_, Пауза
	➡ Реж_.
 ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ для безопасного проведения ТО без выводения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ после проведения техобслуживания.	

2 Оборуд_

2.3.1.2 РелВых Раз X2: Прямые команды

РелВых Раз X2 . t-Пауза НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (заш запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
<i>Дост_ только если:</i>	<i>❖ Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>	

РелВых Раз X2 . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (заш запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
постоянн_	постоянн_, Пауза	S.3
	<i>➡ Реж_.</i>	
<i>❖</i>	<i>Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначеными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

РелВых Раз X2 . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (заш запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
<i>Дост_ только если:</i>		
<i>❖</i>	<i>Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</i>	

2.3.1.2 РелВых Раз X2: Прямые команды

РелВых Раз X2 . НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (заш запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	<i>➡ акт_/неакт_.</i>	
<i>❶</i>	<i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выводения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	

РелВых Раз X2 . Все Вых Прин	[Сервис / Режим теста (заш запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено Раб_ режимы реле.	S.3

- ◎ Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначеными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.

РелВых Раз X2 . ВР Прин1	[Сервис / Режим теста (заш запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
...		
РелВых Раз X2 . ВР Прин5		
Норм_	Норм_, Выключено, Включено Раб_ режимы реле.	S.3

- ◎ Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначеными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.

2.3.1.3 РелВых Раз X2: Сигналы (состояния выходов)

РелВых Раз X2 . РелВых 1	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]	
...		
РелВых Раз X2 . РелВых 5		
Сигнал: Релейный выход		

РелВых Раз X2 . НЕЙТР_!	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]	
Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выводения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.		

2 Оборуд_

2.3.1.3 РелВых Раз X2: Сигналы (состояния выходов)

РелВых Раз X2 . Выходы Прин

[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]

- ↑ Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.

2.4 СД

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_, акт., подтв.по аварийн.сиг.  Реж_.	S.3

 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3

 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
зел_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  Акт цвет диода.	S.3

 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»  Акт цвет диода.	S.3

 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».

ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
Заш . акт_	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3

 Назначение

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3

 Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3

 Назначение

ИНД группа А . Инверсия 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3

 Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3

 Назначение

ИНД группа А . Инверсия 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3

 Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3

 Назначение

ИНД группа А . Инверсия 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
акт_	неакт_, акт_, акт., подтв.по аварийн.сиг. ➡ Реж_.	S.3

❖ Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».

ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
КУ[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
❖ Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
❖ Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
❖ Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ➡ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
красн_ миг_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».

ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
Заш . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		

ИНД группа А . Инверсия 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

ИНД группа А . Распред_ 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		

ИНД группа А . Инверсия 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_, акт., подтв.по аварийн.сиг. ➡ Реж_.	S.3

❖ Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».

ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Инверсия 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_, акт., подтв.по аварийн.сиг. ➡ Реж_.	S.3

❖ Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».

ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Инверсия 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ➡ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3

❖ Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».

ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Инверсия 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		

ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_, акт., подтв.по аварийн.сиг. ➡ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		

ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ➡ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		

ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		

2 Оборуд_

2.4.1 ИНД группа А: Настройки

ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 2	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 3	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 4	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Назначение

ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Инвертирование состояния назначенного сигнала.

2 Оборуд_
2.5 ИЧМ - Передняя панель

2.5 ИЧМ - Передняя панель

Пароль	[Пар_ устр_ / Безопасность / Пароль]
■ Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	

Уровень доступа	[Пар_ устр_ / Безопасность / Уровень доступа]
■ Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	

2.5.1 ИЧМ: Настройки

ИЧМ . Дисплей выкл.	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
180с	20с ... 3600с
☞ Подсветка дисплея будет выключена, когда истечет время по этому таймеру.	S.3

ИЧМ . Язык меню	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
Англ_ яз_	Англ_ яз_ ... Румынский
	➡ Selection.

☞ Выбор языка	
---------------	--

ИЧМ . Показать номер устр_ ANSI	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
акт_	неакт_, акт_
	➡ Реж_.

☞ Показать номера ANSI устройства	
-----------------------------------	--

ИЧМ . t-макс ред/доступ	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]
180с	20с ... 3600с
☞ Если на панели не будут нажаты другие кнопки, то после истечения этого времени все параметры, занесенные в кэш (измененные), будут отменены. Доступ к устройству будет заблокирован путем перевода на уровень только для чтения (Ур0).	S.3

2.5.2 ИЧМ: Прямые команды

ИЧМ . Контраст	[Пар_ устр_ / ИЧМ]	
50%	0% ... 100%	S.3
◎ Контраст		
ИЧМ . Настр. сброса устр.	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса	S.3
	➡ Настр. сброса устр..	
◎	<i>При нажатии клавиши C во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	

2.5.3 ИЧМ: Измеренные значения

ИЧМ . Настр. сброса устр.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса	
	➡ Настр. сброса устр..	
⇒	<i>При нажатии клавиши C во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	

3 Безопасность

- Управление . Право на переключение: Табл.
- ИЧМ . Настр. сброса устр.: Табл.
- ИЧМ . t-макс ред/доступ: Табл.
- ИЧМ . Настр. сброса устр.: Табл.
- Пароль: Табл.
- Уровень доступа: Табл.

Сис . Smart View через USB	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_	неакт_, акт_ Реж_.
Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.	

Сис . Smart View через Eth	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_	неакт_, акт_
Дост. зависит от обор.	Реж_.
Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.	

Сис . Пароль для USB-подкл.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
отключен	отключен, по умолчанию, опр. польз. Тип опред. пароля.
Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для USB-подключения.	

Сис . Пароль для удал. сет. соед.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
отключен	отключен, по умолчанию, опр. польз.
Дост. зависит от обор.	Тип опред. пароля.
Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для подключения к Smart View через какой-либо сетевой интерфейс.	

Сис . Сертификат TLS	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Специальный	Специальный, Основной, Поврежд. ➡ Сертификат TLS.

☞ Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.

Журнал безопасности	[Работа / Безопасность / Журнал безопасности]
Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	<i>Сообщения по безопасности</i>

Сис . Smart View через USB	[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.

◎ Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс USB.

Сис . Smart View через Eth	[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_ Дост. зависит от обор.	неакт_, акт_ ➡ Реж_.

◎ Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс Ethernet.

4 Системные параметры
4.1 СистПар: Настройки

4 Системные параметры

4.1 СистПар: Настройки

СистПар . Черед_ фаз	[СистПар / Общие настройки]	
ABC	ABC, ACB	S.3
 Последовательность фаз		

СистПар . f	[СистПар / Общие настройки]	
50Гц	50Гц, 60Гц	S.3
 Номинальная частота		

4.2 ТТ – Трансформатор тока

4.2.1 ТТ: Настройки

ТТ . Ур_ отсечки Iф.А_ Iф.В_ Iф.С	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если величина тока понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		

ТТ . Ур_ отсечки изм ЗIo	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если измеренная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		

ТТ . Ур_ отсечки расч ЗIo	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если расчетная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетный ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		

ТТ . Ур_ отсечки I012	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]	
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном	S.3
 Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		

ТТ . ТТ перв	[СистПар / ТТ]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
 Номинальное значение тока на первичной обмотке трансформаторов тока		

ТТ . ТТ втор	[СистПар / ТТ]	
1A	1A, 5A	S.3
 ⇨ Отн перв/втор.		
 Номинальное значение тока на вторичной обмотке трансформаторов тока		

4 Системные параметры
4.2.1 ТТ: Настройки

ТТ . ТТ напр	[СистПар / ТТ]	
0°	0°, 180°	S.3
 Полярн_.		
ТТ . ТЗIo перв	[СистПар / ТТ]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
 Этот параметр определяет номинальный ток в первичной обмотке для присоединенного трансформатора тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрина, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.		
ТТ . ТЗIo втор	[СистПар / ТТ]	
1A	1A, 5A	S.3
 Отн перв/втор.		
 Этот параметр определяет номинальный ток во вторичной обмотке для присоединенного трансформатора напряжения тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрина, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.		
ТТ . ТЗIo напр	[СистПар / ТТ]	
0°	0°, 180°	S.3
 Полярн_.		
 Защита от токов на землю с направленными функциями зависит и от правильности подключения трансформатора тока на землю. Нарушение полярности/подключения можно исправить с помощью настройки "0°" или "180°". Оператор имеет возможность повернуть вектор тока на 180° (сменить знак) без нарушения подключения. В цифрах это значит, что определенный индикатор тока может быть повернут на 180° самим устройством.		

4.2.2 ТТ: Сигналы (состояния выходов)

ТТ . Неверн. посл. фаз	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_ фаз]
⬆️	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз ($L1-L2-L3/L1-L3-L2$), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].

4.2.3 ТТ: Измеренные значения

ТТ . Иф.А	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Измеренное значение: фазный ток (первичный)

ТТ . Иф.В	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Измеренное значение: фазный ток (первичный)

ТТ . Иф.С	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Измеренное значение: фазный ток (первичный)

ТТ . ЗIo изм	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Измеренное значение (измеренное): ЗIo (первичный)

ТТ . ЗIo расч	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Рассчитанное значение: ЗIo (первичный)

ТТ . IO	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)

ТТ . I1	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)

ТТ . I2	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)

ТТ . Иф.А H2	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎	Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Иф.А

4 Системные параметры

4.2.3 ТТ: Измеренные значения

ТТ . Иф.В Н2

[Работа / Измеренные значения / Ток]

Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока $I_{\phi.B}$ **ТТ . Иф.С Н2**

[Работа / Измеренные значения / Ток]

Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника $I_{\phi.C}$ **ТТ . ЗI Н2 изм**

[Работа / Измеренные значения / Ток]



Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное)

ТТ . ЗI Н2 рсч

[Работа / Измеренные значения / Ток]



Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное)

ТТ . % (I2/I1)

[Работа / Измеренные значения / Ток]

Рассчитанное значение: I_2/I_1 , последовательность фаз будет учтена автоматически.**ТТ . фи Иф.А**

[Работа / Измеренные значения / Ток]

Рассчитанное значение: Угол фазного вектора $I_{\phi.A}$

Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.

ТТ . фи Иф.В

[Работа / Измеренные значения / Ток]

Рассчитанное значение: Угол фазного вектора $I_{\phi.B}$

Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.

ТТ . фи Иф.С

[Работа / Измеренные значения / Ток]

Рассчитанное значение: Угол фазного вектора $I_{\phi.C}$

Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.

ТТ . изм ЗIo фи

[Работа / Измеренные значения / Ток]

Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю I_o

Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.

ТТ . расч Зло фи	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎ Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю I_0 Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	

ТТ . ф 10	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎ Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	

ТТ . ф 11	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎ Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	

ТТ . ф 12	[Работа / Измеренные значения / Ток]
✎ Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.	

ТТ . Иф.А СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
✎ Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)	

ТТ . Иф.В СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
✎ Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)	

ТТ . Иф.С СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
✎ Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)	

ТТ . Зло изм СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
✎ Измеренное значение (измеренное): Zlo (СКЗ)	

ТТ . Зло расч СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
✎ Рассчитанное значение: Zlo (СКЗ)	

4 Системные параметры
4.2.4 ТТ: Статистика

ТТ . %Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А	
ТТ . %Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В	
ТТ . %Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С	
ТТ . Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А	
ТТ . Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В	
ТТ . Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С	

4.2.4 ТТ: Статистика

ТТ . Iф.А cp_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение Iф.А (СКЗ)	
ТТ . Iф.В cp_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение Iф.В (СКЗ)	
ТТ . Iф.С cp_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение Iф.С (СКЗ)	
ТТ . Пик IL1 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение Iф.А, среднеквадратичное значение	
ТТ . Пик IL2 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение Iф.В, среднеквадратичное значение	

ТТ . Пик IL3 (нагрузка) [Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]

Пиковое значение $I_{\phi.C}$, среднеквадратичное значение

ТТ . Iф.А макс СКЗ [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальное значение $I\phi.A$ (СКЗ)

ТТ . Iф.В макс СКЗ [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальное значение $I\phi.B$ (СКЗ)

ТТ . Iф.С макс СКЗ [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальное значение $I\phi.C$ (СКЗ)

ТТ . ЗIo изм макс СКЗ [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Измеренное значение: максимальное значение ZIo (СКЗ)

ТТ . ЗIo расч макс СКЗ [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Измеренное значение (расчетное): максимальное значение ZIo (СКЗ)

ТТ . I1 макс [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)

ТТ . I2 макс [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальный ток обратной последовательности (первичный)

ТТ . % (I2/I1) макс [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Рассчитанное значение: $I2/I1$, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.

ТТ . Iф.А H2 макс [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой $I\phi.A$

ТТ . Iф.В H2 макс [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой $I\phi.B$

ТТ . Iф.С H2 макс [Работа / Статистика / Мкс / Ток]

Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой $I\phi.C$

4 Системные параметры

4.2.4 ТТ: Статистика

ТТ . ЗI H2 изм мкс	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)	
ТТ . ЗI H2 расч мкс	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Рассчитанное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (расчетный)	
ТТ . Iф.A min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение Iф.A (СКЗ)	
ТТ . Iф.B min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение Iф.B (СКЗ)	
ТТ . Iф.C min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение Iф.C (СКЗ)	
ТТ . ЗIo изм мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: минимальное значение ЗIo (СКЗ)	
ТТ . ЗIo расч мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): минимальное значение ЗIo (СКЗ)	
ТТ . I1 min	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)	
ТТ . I2 min	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)	
ТТ . % (I2/I1) мин	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.	
ТТ . Iф.A H2 min	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.A	

ТТ . Iф.В H2 min	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В</i>	
ТТ . Iф.С H2 min	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное соотношение между второй гармоникой и минимальным значением первой гармоники Iф.С</i>	
ТТ . ЗI H2 изм мин	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Измеренное значение. Минимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)</i>	
ТТ . ЗI H2 расч мин	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>ЗI H2 расч мин</i>	

5 Система

5.1 Сис: Настройки

5 Система

5.1 Сис: Настройки

Сис . Масшт_	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
Удельн_ вел_	Удельн_ вел_, Первичн_ вел_, Втор_ вел_	S.3
<p>☞ Масшт_.</p> <p>☞ Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин</p>		

Сис . Пдт. клавишей С	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
Пдт. СДИ без пароля	Ничего, Пдт. СДИ без пароля, Пдт. СДИ, Пдт. СДИ и реле, Пдт. все	P.2
<p>☞ Пдт. клавишей С.</p> <p>☞ Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.</p>		

Сис . Дист сброс	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
акт_	неакт_, акт_	P.2
<p>☞ Реж_.</p> <p>☞ Включает или отключает параметр для подтверждения от внешних/дистанционных модулей с помощью сигналов (назначения) и SCADA.</p>		

Сис . Подт СД	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	<p>☞ 1..n_ Спис_ назн_.</p> <p>☞ Светодиодные индикаторы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».</p>	

Сис . Подт РелВых	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	<p>☞ 1..n_ Спис_ назн_.</p> <p>☞ Все релейные выходы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».</p>	

Сис . Подт Скд	[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	➡ 1..n_ Спис_ назн_.	
Сигналы замкнутого состояния SCADA подтверждаются, если назначенныи сигнал принимает значение "истина".		

Сис . Блок. настройки	[СистПар / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.		

Сис . Перекл_ НП	[Парам_ защиты / Перекл_ НП]	
НП1	НП1, НП2, НП3, НП4, ПУП через ФункВх, ПНП через Scada	P.2
Переключение набора параметров		

Сис . НП1: акт_ через	[Парам_ защиты / Перекл_ НП]	
...		
Сис . НП4: акт_ через		
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
Эта группа установок будет активной в следующих случаях: Если переключатель группы установок установлен в положение «Переключение через вход», а другие три функции входа в это же время будут неактивны. Если активно более одной функции входа, ни один из переключателей группы установок не будет работать. Если все функции входа неактивны, устройство будет продолжать работу с группой установок, которая была активирована последней.		

5 Система

5.2 Сис: Прямые команды

5.2 Сис: Прямые команды

Сис . Пдт РелВых СДИ Scd Откл	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1

- ◎ Подтверждение (сброс) замкнутых релейных выходов, СДИ, SCADA и отключений.

Сис . Подт СД	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1

- ◎ Все индикаторы, которые могут подтверждаться, будут подтверждены.

Сис . Подт РелВых	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1

- ◎ Все релейные выходы, которые могут подтверждаться, подтверждены.

Сис . Подт Скд	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1

- ◎ Подтверждаются сигналы замкнутого состояния SCADA.

Сис . Обход блок парам	[СистПар / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1

- ◎ Кратковременная разблокировка заблокированных параметров

Сис . Перез_	[Сервис / Общий]	
нет	нет, да  да/нет.	S.3

- ◎ Перезагрузка устройства.

5.3 Сис: Состояния входов

Сис . Подт СД-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓ Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход	
Сис . Подт РелВых-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓ Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов	
Сис . Подт Скд-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓ Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.	
Сис . НП1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
...	
Сис . НП4-Вх	
↓ Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.	
Сис . Блок. настройки-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓ Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.	

5.4 Сис: Сигналы (состояния выходов)

Сис . Перез_	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Перезагрузка устройства.	
Коды запуска устройства: 1 = нормальный запуск; 2 = перезапуск инициирован пользователем; 3 = перезапуск по команде Super Reset; 4 = более не используется; 5 = более не используется; 6 = неизвестный источник ошибки; 7 = принудительный перезапуск (инициирован главным процессом); 8 = истекло время ожидания цикла защиты; 9 = принудительный перезапуск (инициирован процессором цифровых сигналов); 10 = истекло время ожидания при обработке измеренного значения; 11 = сбой по питанию; 12 = недопустимое обращение к памяти.	
Сис . Акт уст	[Работа / Отображение состояния / Сис] [Парам_защиты / Перекл_НП]
↑ Сигнал: Активная группа уставок	

5 Система

5.4 Сис: Сигналы (состояния выходов)

Сис . НП 1

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1

Сис . НП 2

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2

Сис . НП 3

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3

Сис . НП 4

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4

Сис . Ручной ПНП

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: Ручное переключение наборов параметров

Сис . ПНП через Scada

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).

Сис . ПУП через ФункВх

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода

Сис . изменен мин 1 парам

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр

Сис . Обход блок парам

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров

Сис . Подт СД

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов

Сис . Подт РелВых

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: Подтверждение цифровых выходов

Сис . Подт Скд

[Работа / Отображение состояния / Сис]

↑ Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA

Сис . Сбрс КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Сброс команды отключения	
Сис . Подт СД-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через ИЧМ	
Сис . Подт РелВых-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через ИЧМ	
Сис . Подт Скд-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через ИЧМ	
Сис . Сбрс КомОткл-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через ИЧМ	
Сис . Подт СД-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через SCADA	
Сис . Подт РелВых-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через SCADA	
Сис . Сбрс_ сч_-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Сброс всех счетчиков, запуск через SCADA	
Сис . Подт Скд-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через SCADA	
Сис . Сбрс КомОткл-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через SCADA	
Сис . Кви опер Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал:: Кви опер Сч	
Сис . Кви трев Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал:: Кви трев Сч	

5 Система

5.5 Сис: Измеренные значения

Сис . Квит КомОткСч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал:: Квит КомОткСч	

Сис . Кви итг Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↑ Сигнал:: Кви итг Сч	

5.5 Сис: Измеренные значения

Сис . Сч_ вр_ работы	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Сис]
✎ Счетчик времени работы защитного устройства	

Сис . Версия DM	[Пар_ устр_ / Версия]
3.7.b	3.7.b ➡ .
✎ Версия модели устройства	

Сис . Версия ПО	[Пар_ устр_ / Версия]
✎ Версия программного обеспечения устройства	

Сис . Мод_	[Пар_ устр_ / Версия]
✎ Номер сборки	

Сис . CAT №	[Пар_ устр_ / Версия]
✎ «№ CAT», код заказа согласно табличке на устройстве.	

Сис . REV.	[Пар_ устр_ / Версия]
✎ Редакция (согласно табличке на устройстве).	

Сис . S/N	[Пар_ устр_ / Версия]
✎ Серийный номер устройства.	

Сис . Сборка загрузчика	[Пар_ устр_ / Версия]
✎ Номер сборки загрузчика	

6

Измеренные значения

- ИЧМ – Передняя панель: ↳ «2.5.3 ИЧМ: Измеренные значения»
- ТТ – Трансформатор тока: ↳ «4.2.3 ТТ: Измеренные значения»
- Система: ↳ «5.5 Сис: Измеренные значения»
- Modbus: ↳ «8.5.5 Modbus: Измеренные значения»
- IEC 61850 – Связь IEC 61850: ↳ «8.6.4 IEC 61850: Измеренные значения»
- IEC103 – Связь IEC 60870-5-103: ↳ «8.7.4 IEC103: Измеренные значения»
- IEC104 – Связь IEC 60870-5-104: ↳ «8.8.4 IEC104: Измеренные значения»
- Profibus – Модуль Profibus: ↳ «8.9.5 Profibus: Измеренные значения»
- SNTP – SNTP-модуль: ↳ «8.11.5 SNTP: Измеренные значения»
- ТепМод – Модуль тепловой модели: ↳ «9.8.7 ТепМод: Измеренные значения»
- Элемент управления: ↳ «10.6 Управление: Измеренные значения»
- Износ выкл: ↳ «10.7.5.4 КУ[1]: Измеренные значения»
- Авар_Осц – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.: ↳ «12.2.5 Авар_Осц: Измеренные значения»
- Ген синусоиды – Генератор синусоиды: ↳ «15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения»

7 Статистика

- ТТ - Трансформатор тока: ➔ «4.2.4 ТТ: Статистика»
- ТепМод – Модуль тепловой модели: ➔ «9.8.8 ТепМод: Статистика»

7.1 Статистика: Настройки

Статистика . Пуск I-нагр по_	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
Длит-ть	Длит-ть, ПускФнк ➔ Длит-ть.	S.3
❖ Статистика/управление нагрузкой: пуск нагрузки по току по заданному триггеру.		

Статистика . Пуск I-нагр Фн	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	➔ 1..n_ Спис_ назн_.	
❖ Если для запуска по нагрузке по току задано значение «ПускФунк»: расчет начнется, как только назначененный сигнал примет значение «Истина».		

Статистика . КвитФн I Нагр	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
➔ 1..n_ Спис_ назн_.		
❖ Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)		

Статистика . Длит I-нагр	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
15 с	2 с ... 30 д	S.3
Дост_ только если:	➔ Длит-ть.	
❖ Время записи		

Статистика . Интервал I-нагр	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
скольз	скольз, фикс	S.3
➔ Конфигурация интервала.		
❖ Конфигурация интервала		

Статистика . КвиФн макс	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Квитирование всех максимальных значений

Статистика . КвиФн мин	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

❖ Квитирование всех минимальных значений

7.2 Статистика: Прямые команды

Статистика . КвиФн все	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
●	Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)	

Статистика . КвиФн макс	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
●	Квитирование всех максимальных значений	

Статистика . КвиФн мин	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
●	Квитирование всех минимальных значений	

7 Статистика

7.3 Статистика: Состояния входов

Статистика . КвитФн I Нагр	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
● Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)		

7.3 Статистика: Состояния входов

Статистика . ПускФн 2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Статистика]	
↓ Состояние входного модуля: Запуск статистики 2		

7.4 Статистика: Сигналы (состояния выходов)

Статистика . КвиФн все	[Работа / Отображение состояния / Статистика]	
↑ Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)		

Статистика . КвитФн I Нагр	[Работа / Отображение состояния / Статистика]	
↑ Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)		

Статистика . КвиФн макс	[Работа / Отображение состояния / Статистика]	
↑ Сигнал: Квитирование всех максимальных значений		

Статистика . КвиФн мин	[Работа / Отображение состояния / Статистика]	
↑ Сигнал: Квитирование всех минимальных значений		

7.5 Статистика: Счетчики

Статистика . Кви Сч I Нагр	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]	
# Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.		

Статистика . Кви Сч макс знач	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]	
# Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.		

Статистика . Кви Сч мин знач

[Работа / Статистика / Мин / Ток]

- # Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и времяя последнего сброса.

8 Связь

8.1 Scada: Параметры конфигурации

8 Связь**8.1 Scada: Параметры конфигурации**

Scada . Протокол	[Планир_устр_]	
«-»	«-» ... Profibus	S.3
➡ Используемый протокол.		
 Выберите для использования протокол SCADA.		

8.2 Scada: Сигналы (состояния выходов)

Scada . SCADA подключена	[Работа / Отображение состояния / Scada]
 К устройству подключена как минимум одна система SCADA.	
Scada . SCADA не подключена	[Работа / Отображение состояния / Scada]
 К устройству не подключены системы SCADA.	

8.3 TcpIp

Конф-я TCP/IP		[Пар_ устр_ / TCP/IP / Конф-я TCP/IP]
■	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	Конфигурация протокола TCP/IP

8.3.1 TcpIp: Настройки

TcpIp . Время проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]	
720с	1с ... 7200с	S.3
❖	Время проверки активности - это период между двумя передачами проверки активности в состоянии бездействия.	

TcpIp . Интервал проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]	
15с	1с ... 60с	S.3
❖	Интервал проверки активности - это время между двумя последовательными повторными передачами проверки активности, если не было получено подтверждение предыдущей передачи проверки активности.	

TcpIp . Повтор проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]	
3	3 ... 3	S.3
❖	Повтор проверки активности - это количество повторных передач, которые нужно выполнить, прежде чем удаленный конец будет объявлен недоступным.	

8 Связь

8.4 DNP3 – Протокол распределенной сети

8.4 DNP3 – Протокол распределенной сети**8.4.1 DNP3: Настройки**

DNP3 . Функция	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Постоянное включение или выключение модуля/ступени.

DNP3 . Номер IP-порта	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
20000	0 ... 65535	S.3

❖ Номер IP-порта.

Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.

DNP3 . Скорость передачи данных в бодах	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
19200	1200 ... 115200 ➡ Скор_ пер_ дан_.	S.3

❖ Скорость передачи при обмене данными

DNP3 . Разметка фрейма	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ➡ Бит_ фр_.	S.3

❖ Разметка фрейма

DNP3 . Оптич Исх Коорд	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
Осв_ вкл Дост. зависит от обор.	Осв_ выкл, Осв_ вкл ➡ Оптич Исх Коорд.	S.3

❖ Оптическая исходная координата

DNP3 . SelfAddress	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Поддержка самоопределяющихся (автоматических) адресов

DNP3 . Подтв. канала данных	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
Никогда	Никогда, Всегда, При_больших ➡ Варианты запуска передачи данных.	S.3

❖ Включает или выключает подтверждение уровня данных (подтв.).

DNP3 . t подтв. канала данных	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
1с	0.1с ... 10.0с	S.3

❖ Время ожидания подтверждения уровня данных

DNP3 . Кол-во повт. попыток канала данных	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
3	0 ... 255	S.3

❖ Количество повторений отправки пакета канала передачи данных после сбоя

DNP3 . Разряд направления	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Активирует функциональность разряда направления. Разряд направления равен 0 для подчиненной станции и 1 - для главной

DNP3 . Макс. разм кадра	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
255	64 ... 255	S.3

❖ Это значение используется для ограничения чистого размера кадра

DNP3 . Период проверки канала	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
0с	0.0с ... 120.0с	S.3

❖ Это значение указывает период времени, когда нужно отправлять кадр проверки канала

8 Связь

8.4.1 DNP3: Настройки

DNP3 . Подтв. прикл.	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
Всегда	Никогда, Всегда, Событие ➡ _AL_ResponseType_k.	S.3

❖ Определяет, будет ли устройство запрашивать подтверждение ответа прикладного уровня

DNP3 . t подтв. прикл.	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
5с	0.1с ... 10.0с	S.3

❖ Время ожидания ответа прикладного уровня

DNP3 . Кол-во повт. попыток прикл.	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
0	0 ... 255	S.3

❖ Количество попыток повторной передачи фрагмента прикладного уровня устройством

DNP3 . Незапр Отч	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ включение незапрошенных сообщений. Эта функция доступна только для подключений DNP3 TCP и одноранговых подключений DNP3 RTU.

DNP3 . Истеч Бр Ожид Незапр Отв	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
10с	1.0с ... 60.0с	S.3

❖ Укажите период времени, в течение которого на удаленную станцию будет отправлено подтверждение прикладного уровня от главного устройства, означающее получение им незапрошенного ответного сообщения.

DNP3 . Повт Попыт Незапр Отч	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
2	0 ... 255	S.3

❖ Укажите количество повторных попыток передачи каждой серии незапрошенных ответов удаленной станцией при отсутствии подтверждения главным устройством.

DNP3 . Проверка пор.№	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Проверять, увеличивается ли порядковый номер запроса. Если он не увеличен корректным образом, то запрос будет проигнорирован. Рекомендуется оставить этот параметр неактивным, но в некоторых более старых реализациях DNP он должен быть активирован.

DNP3 . Тест ВПИ	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
акт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Делает возможным более строгое сравнение SBO и рабочих команд. Для более ранних версий DNP рекомендуется деактивировать этот параметр.

DNP3 . Ожидание ВПИ	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
30с	1.0с ... 60.0с	S.3

❖ Выходные сигналы DNP можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBO: выбор, затем управление). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для управления запросом. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.

DNP3 . Холод. перезапуск	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Активирует поддержку функции холодного перезапуска.

DNP3 . Длит. интегр. в зоне нечувств.	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]	
1	0 ... 300	S.3

❖ Длительность интегрирования в зоне нечувствительности

8 Связь

8.4.1 DNP3: Настройки

DNP3 . Двоич. вход 0 ... DNP3 . Двоич. вход 63	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
⚡	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>	
DNP3 . Двоичный вход 0 ... DNP3 . Двоичный вход 5	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-», КУ[1] . Поз ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
⚡	<i>Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>	
DNP3 . Двоич. счетчик 0 ... DNP3 . Двоич. счетчик 7	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоич. счетчик]	
«-»	«-» ... Сис . Сч_ вр_ работы ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
⚡	<i>Счетчик можно использовать для отправки значений главному устройству DNP.</i>	
DNP3 . Аналоговое значение 0 ... DNP3 . Аналоговое значение 31	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
«-»	«-» ... ТепMod . Исп теплов_ емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.	S.3
⚡	<i>Аналоговое значение можно использовать для отправки значений главному устройству (DNP)</i>	

DNP3 . Коэффициент масштабирования 0	[Пар_устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]
...	
DNP3 . Коэффициент масштабирования 31	
1	0.001 ... 1000000 ↳ Коэффициент масштабирования.

☞ Коэффициент масштабирования применяется для преобразования измеренного значения в целочисленный формат

DNP3 . Зона нечувствительности 0	[Пар_устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]
...	
DNP3 . Зона нечувствительности 31	
1%	0.01% ... 100.00%

☞ Если измеренное значение изменено больше значения зоны нечувствительности, сообщение об этом пересыпается главному устройству.

8.4.2 DNP3: Прямые команды

DNP3 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3] [Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.
◎ Сброс всех счетчиков диагностики	

DNP3 . Идентификатор подчиненного устройства	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]
1	0 ... 65519
◎ Параметр Slaveld определяет адрес DNP3 этого устройства (удаленной станции)	

8 Связь

8.4.3 DNP3: Состояния входов

DNP3 . Идентификатор ведущего устройства	[Пар_устр_ / DNP3 / Связь]
65500	0 ... 65519
◎ Параметр <i>MasterId</i> определяет адрес DNP3 основного устройства (SCADA)	S.3

8.4.3 DNP3: Состояния входов

DNP3 . Двоич. вход0-I ...	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
DNP3 . Двоич. вход63-I	
↳ Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.	
DNP3 . Двоичный вход0-I ...	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
DNP3 . Двоичный вход5-I	
↳ Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.	

8.4.4 DNP3: Сигналы (состояния выходов)

DNP3 . занято	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↳ Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.	
DNP3 . готово	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↳ Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.	
DNP3 . активно	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
↳ Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии. Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение »Низкий«, пока для параметра »Подтвердить DataLink« не будет установлено значение »Всегда«.	

8.4.5 DNP3: Счетчики

DNP3 . NПолуч	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
# Счетчик диагностики: Количество полученных символов	
DNP3 . NПер	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
# Счетчик диагностики: Количество отправленных символов	
DNP3 . N дефект фрейм	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
# Счетчик диагностики: Общее количество дефектных фреймов. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.	
DNP3 . N ошиб чет	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
# Счетчик диагностики: Количество ошибок четности. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.	
DNP3 . NCигналовПрер	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
# Счетчик диагностики: Количество сигналов прерывания. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.	
DNP3 . N невер контр сум	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
# Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.	

8.5 Modbus

8.5.1 Modbus: Настройки

Modbus . t-выз_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
10с	1с ... 3600с	S.3
☞	<i>Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.</i>	

Modbus . Сkd Ком Блк	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
☞	<i>Включение (разрешение) или выключение (запрет) блокировки команд SCADA</i>	

Modbus . Откл_ замык_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
☞	<i>Отключить замыкание: Если этому параметру присвоено значение «Истина» («Активный»), то ни одно из состояний Modbus не будет замкнуто. Это означает, что сигналы отключения не будут замкнуты с помощью Modbus.</i>	

Modbus . Разр проп	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
☞	<i>Если этот параметр включен (значение «Истина»), пользователь может запросить набор регистров Modbus без возникновения исключения, связанного с недопустимым адресом в запрошенном массиве. Недопустимые адреса имеют специальное значение 0xFAFA, однако за фильтрацию недопустимых адресов отвечает пользователь. Внимание! Если адрес является допустимым, это специальное значение может быть допустимым.</i>	

Modbus . Оптич Исх Коорд	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]	
Осв_ вкл	Осв_ выкл, Осв_ вкл	S.3
Дост. зависит от обор.	➡ Оптич Исх Коорд.	
☞	<i>Оптическая исходная координата</i>	

Modbus . Конф_ порта TCP	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]	
По ум_	По ум_, Частный Выбор порта.	S.3

Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.

Modbus . Порт	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]	
502	Если: Modbus . Конф_ порта TCP = По ум_ • 502 ... 502 Если: Modbus . Конф_ порта TCP = Частный • 49152 ... 65535	S.3

Номер IP-порта.

Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.

Modbus . t-пауза	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
1с	0.01с ... 10.00с	S.3

В течение этого времени необходимо, чтобы системой SCADA был получен ответ. В противном случае запрос не будет выполнен. В таком случае система SCADA определяет ошибку связи и должна послать новый запрос.

Modbus . Скор_ пер_ дан_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Скор_ пер_ дан_.	S.3

Скорость передачи данных

8 Связь

8.5.1 Modbus: Настройки

Modbus . Физич_ настройки	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
⇒ Бит_ фр_.		
Разряд 1: Число битов. Разряд 2: E=положительная четность, O=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.		
Modbus . Настр. двоичн. вх.1	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]	
...		
Modbus . Настр. двоичн. вх.32		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
⇒ 1..n_ Спис_ назн_.		
Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.		
Modbus . Настр. двоичн. вх. с защелк.1	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]	
...		
Modbus . Настр. двоичн. вх. с защелк.32		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
⇒ Реж_.		
Настраиваемый двоичный вход с защелкой		

Modbus . Отображ. изм. знач. 1 ...	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. регистры / Измеренные значения]	
Modbus . Отображ. изм. знач. 16		
«-»	<p>«-» ... ТepMod . Исп теплов_ емк_</p> <p>➡ 1..n, список записей тренда.</p>	
❖ Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.		
Modbus . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский	S.3
	<p>➡ Тип сопоставления SCADA.</p>	
❖ Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.		

8.5.2 Modbus: Прямые команды

Modbus . Сброс_ сч диагн	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	<p>➡ Реж_.</p>	
◎ Все счетчики диагностики Modbus будут сброшены.		

Modbus . № устр_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
◎ Имя модуля используется для маршрутизации. Необходимо установить этот параметр, если необходимо связать сети Modbus RTU и Modbus TCP.		

Modbus . ID п_у_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
◎ Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.		

8 Связь

8.5.3 Modbus: Состояния входов

Modbus . Настр. двоичн. вх.1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Настр. регистры]
...	
Modbus . Настр. двоичн. вх.32-Вх	

Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.

8.5.4 Modbus: Сигналы (состояния выходов)

Modbus . Передача RTU	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
Сигнал: SCADA активный	
Modbus . Передача TCP	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
Сигнал: SCADA активный	

Modbus . Device Type	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
Тип устройства: код типа устройства как связующее звено между именем устройства и его кодом Modbus. Woodward: MRI4 - 1000 MRU4 - 1001 MRA4 - 1002 MCA4 - 1003 MRDT4 - 1005 MCDTV4 - 1006 MCDGV4 - 1007 MRM4 - 1009 MRMV4 - 1010 MCDLV4 - 1011	

Modbus . Версия прот.	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
Версия протокола Modbus. Номер версии меняется, если какие-либо функции новой версии протокола Modbus несовместимы со старыми.	

Modbus . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Команды]
...	
Modbus . SCD Ком 16	

↳ Команда SCADA

8.5.5 Modbus: Измеренные значения

Modbus . Отображ. изм. знач. 1	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / Измеренные значения]
...	
Modbus . Отображ. изм. знач. 16	
☞	Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus . Информация о конфигурации	[Пар_устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
☞	Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)

Modbus . Версия конфигурации	[Пар_устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
☞	Версия пользовательской конфигурации SCADA
Modbus . Сост. конфиг.	[Пар_устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, OK, Конфиг. недост., Ошибка ➡ Сост. конфиг..
☞	Состояние пользовательской конфигурации SCADA. Возможные значения: - Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована. - Конфигурация SCADA активна. - Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство). - Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

8 Связь

8.5.6 Modbus: Счетчики

8.5.6 Modbus: Счетчики

Modbus . №ЗапросовОбщ	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	Общее количество запросов. Включая запросы других подчиненных устройств.
Modbus . №ЗапросовЛичн	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	Общее количество запросов для данного подчиненного устройства.
Modbus . ЧислоОтветов	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	Общее количество запросов, на которые выдаются ответы.
Modbus . №НевернЗапрос	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	Общее количество ошибок запроса. Запрос не может быть обработан
Modbus . №ВнутрОшиб	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	Общее количество внутренних ошибок при обработке запроса.
Modbus . №ОшибкаФрейм	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.
Modbus . №ОшибкаЧетности	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	Общее количество ошибок четности. Физически поврежденный фрейм.
Modbus . №ПревышВремОтвета	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	Общее количество запросов, срок ответов на которые был превышен. Физически поврежденный фрейм.
Modbus . №ОшибкаВыбега	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	Общее количество ошибок переполнения. Физически поврежденный фрейм.

Modbus . №переб

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]

Количество зафиксированных прерываний связи

8 Связь

8.6 IEC 61850 – Связь IEC 61850

8.6 IEC 61850 – Связь IEC 61850

8.6.1 IEC 61850: Настройки

IEC 61850 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ 1..n, список переключателей.	S.3

🔗 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.

IEC 61850 . Длит. интегр. в зоне нечувств.	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
0	0 ... 300	S.3

🔗 Длительность интегрирования в зоне нечувствительности

8.6.2 IEC 61850: Прямые команды

IEC 61850 . Квит стат	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1

◉ Квитирование всех счетчиков диагностики IEC61850

8.6.3 IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)

IEC 61850 . Клиент MMS подключен	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
⬇ К устройству подключен как минимум один клиент MMS	

IEC 61850 . Все подпис_ GOOSE акт_	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
⬇ Все подписчики GOOSE в устройстве работают	

IEC 61850 . SPCSO1	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Упр. входы]
...	
IEC 61850 . SPCSO32	

⬇ Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).	
--	--

IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1] [Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
 Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_	
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q ... IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1] [Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
 Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO	

8.6.4 IEC 61850: Измеренные значения

IEC 61850 . Сост изд Goose	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние издателя GOOSE (включен или выключен)	
IEC 61850 . Сост подпис Goose	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние подписчика GOOSE (включен или выключен)	
IEC 61850 . Сост сервер Mms	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние MMS-сервера (включен или выключен)	

8.6.5 IEC 61850: Счетчики

IEC 61850 . Общ кль вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число полученных сообщений GOOSE, включая сообщения для других устройств (сообщения с подпиской и без подписки).
IEC 61850 . Обще кль вх подпсGoose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число сообщений GOOSE с подпиской, включая сообщения с неправильным содержимым.
IEC 61850 . Общ кль корр вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской.
IEC 61850 . Кль нов вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской с новым содержимым.
IEC 61850 . Общ кль исх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число сообщений GOOSE, опубликованных этим устройством.
IEC 61850 . Кль нов исх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число новых сообщений GOOSE (с измененным содержимым), опубликованных этим устройством.
IEC 61850 . Общ кль запр сервера	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число запросов на MMS-сервер, включая неверные запросы.
IEC 61850 . Общ кль счит данн	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число значений, считанных с этого устройства, включая неверные запросы.
IEC 61850 . Кль корр счит данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число верно считанных значений с этого устройства.
IEC 61850 . Общ кль запис данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	Общее число значений, записанных этим устройством, включая неверные.

IEC 61850 . Клв корр запис
данных

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]

Общее число значений, корректно записанных этим устройством.

IEC 61850 . Клв увед изм
данных

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]

Число выявленных изменений в наборах данных, опубликованных с сообщениями GOOSE.

IEC 61850 . Кол-во клиентских
подключений

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]

Количество активных клиентских подключений MMS

8 Связь

8.6.6 IEC 61850 – Вирт. вых.

8.6.6 IEC 61850 – Вирт. вых.**8.6.6.1 IEC 61850: Настройки**

IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal ...	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]	
IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Виртуальный выход. Этот сигнал может быть при помощи SCD-файла назначен другим устройствам на подстанции IEC61850 или визуализирован на этих устройствах.		

8.6.6.2 IEC 61850: Состояния входов

IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal-Bx ...	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]	
IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal-Bx		
 Состояние входного модуля: Бинарное состояние виртуального выхода (GGIO)		

8.7 IEC103 – Связь IEC 60870-5-103

8.7.1 IEC103: Настройки

IEC103 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Включение или отключение связи IEC103.

IEC103 . Скор_ пер_ дан_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ➡ Скор_ пер_ дан_.	S.3

❖ Скорость передачи данных

IEC103 . Физич_ настройки	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ➡ Бит_ фр_.	S.3

❖ Разряд 1: Число битов. Разряд 2: Е=положительная четность, О=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.

IEC103 . Часовой пояс	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
UTC	UTC, Местное время ➡ Часовой пояс.	S.3

❖ Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).

IEC103 . Перед. зап. о наруш.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

❖ Активирует передачу записей об аварийных нарушениях

8 Связь

8.7.1 IEC103: Настройки

IEC103 . Частота повторения импульсов энергии	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
0	0 ... 0	S.3
☞	<p>Значения энергии всегда передаются как значения счетчика (т.е. как целые числа). Этот параметр определяет единицу измерения: если установлено значение «1», то шаг приращения счетчика будет 1 кВтч, если «2», то приращение составит 2 кВтч и т.д. При установке значения «0» значения энергии передаваться не будут.</p>	

IEC103 . t-выз_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
60с	1с ... 3600с	S.3
☞	<p>Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.</p>	

IEC103 . DFC-совмест.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
☞	<p>Этот параметр требуется только для ввода в действие определенных подстанций. При отсутствии проблем со связью, касающихся очереди откликов команд, с помощью этого параметра устройство переключается на другую схему работы.</p>	

IEC103 . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский ➡ Тип сопоставления SCADA.	S.3
☞	<p>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.</p>	

IEC103 . Внеш. акт_ режима тест_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
Ген синусоиды . работа	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
☞	<p>Сигнал, назначенный этому параметру, переключает связь IEC103 в режим тестирования.</p>	

IEC103 . Внеш. акт_ режима блок_	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Scada / IEC103]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
❖	<i>Сигнал, назначенный данному параметру, включает блокировку передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>	

8.7.2 IEC103: Прямые команды

IEC103 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
◎	<i>Сброс всех счетчиков диагностики</i>	

IEC103 . ID п_y_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
1	1 ... 247	S.3
◎	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	

IEC103 . Активация тестового режима	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
◎	<i>С помощью этого параметра прямого управления связь IEC103 переключается в режим тестирования (или обратно в обычный режим).</i>	

IEC103 . Активация режима блокировки	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
◎	<i>С помощью этого параметра прямого управления включается (или отключается) блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>	

8 Связь

8.7.3 IEC103: Сигналы (состояния выходов)

IEC103 . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
...	
IEC103 . SCD Ком 10	
<i>Команда SCADA</i>	
IEC103 . Передача	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
<i>Сигнал: SCADA активный</i>	
IEC103 . Ош_: Потеря события	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
<i>Ошибка: потеря события</i>	
IEC103 . Режим тестирования включен	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
<i>Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.</i>	
IEC103 . Режим блокировки включен	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
<i>Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>	

8.7.4 IEC103: Измеренные значения

IEC103 . Информация о конфигурации	[Пар_устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
<i>Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)</i>	
IEC103 . Версия конфигурации	[Пар_устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
<i>Версия пользовательской конфигурации SCADA</i>	

IEC103 . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, OK, Конфиг. недост., Ошибка ➡ Сост. конфиг..
⌘	<p>Состояние пользовательской конфигурации SCADA.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изменение: Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована. - OK: Конфигурация SCADA активна. - Конфиг. недост.: Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство). - Ошибка: Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

8.7.5 IEC103: Счетчики

IEC103 . NПолуч	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
#	Общее количество полученных сообщений
IEC103 . NПер_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
#	Общее количество отправленных сообщений
IEC103 . NПл_Фреймов	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
#	Общее количество дефектных сообщений
IEC103 . NOш_Четн_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
#	Количество ошибок четности
IEC103 . NCигналовПрер	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
#	Количество прерываний связи
IEC103 . NBнутрОшиб	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
#	Количество внутренних ошибок
IEC103 . NНеудКонтрСум	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
#	Количество ошибок контрольной суммы

8.8 IEC104 – Связь IEC 60870-5-104

8.8.1 IEC104: Настройки

IEC104 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3

 Включение или отключение связи IEC104.

IEC104 . Конф_ порта TCP	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
По ум_	По ум_, Частный  Выбор порта.	S.3

 Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.

IEC104 . Порт	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
2404	Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = По ум_ • 2404 ... 2404 Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = Частный • 49152 ... 65535	S.3

 Номер IP-порта.
Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.

IEC104 . Часовой пояс	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
UTC	UTC, Местное время  Часовой пояс.	S.3

 Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).

IEC104 . Длит. интегр. в зоне нечувств.	[Пар_устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
1с	0с ... 1000с	S.3
❖	<i>Длительность интегрирования в зоне нечувствительности</i>	

IEC104 . Таймаут SBE	[Пар_устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
30с	1с ... 60с	S.3
❖	<i>Выходные сигналы связи можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBE: выбор, затем исполнение). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для исполнения запроса. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.</i>	

IEC104 . Таймаут t0	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
30с	30с ... 30с	S.3
❖	<i>Таймаут установки соединения</i>	

IEC104 . Таймаут t1	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
15с	15с ... 15с	S.3
❖	<i>Таймаут отправки или тестирования APDU</i>	

IEC104 . Таймаут t2	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
10с	10с ... 10с	S.3
❖	<i>Таймаут подтверждения при отсутствии информационных сообщений</i>	

IEC104 . Таймаут t3	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
20с	20с ... 20с	S.3
❖	<i>Таймаут отправки тестовых пакетов при длительном бездействии</i>	

IEC104 . Парам. k	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
12	12 ... 12	S.3
❖	<i>Параметр протокола k</i>	

IEC104 . Парам. w	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
8	8 ... 8	S.3
❖	<i>Параметр протокола w</i>	

8 Связь

8.8.1 IEC104: Настройки

IEC104 . Длина адреса	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
 Число байт общего адреса ASDU		

IEC104 . Длина ПП	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
 Число байт причины передачи		

IEC104 . Длина адреса объекта данных	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
3	3 ... 3	S.3
 Число байт адреса объекта данных		

IEC104 . Время обновления	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
1с	1с ... 60с	S.3
 Эта настройка определяет время между обновлениями измеренных значений. Если выбрана циклическая передача, то новые значения передаются по истечении этого времени.		

IEC104 . Внутр. сост. передачи	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Если для этого параметра задано значение "активно" (по умолчанию), передается и промежуточное положение коммутационного устройства. Задавать значение "неактивно" следует, только в тех редких случаях, когда система связи подстанции не поддерживает передачу промежуточных положений.		

IEC104 . Trans. Cmd. State	[Пар_устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 _ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)		

IEC104 . Тип сопоставления SCADA	[Пар_устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский	S.3
↳ Тип сопоставления SCADA.		

❖ Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.

8.8.2 IEC104: Прямые команды

IEC104 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
↳ Реж_.		
◎ Сброс всех счетчиков диагностики		
IEC104 . Общий адрес	[Пар_устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
1	1 ... 65535	S.3
◎ Общий адрес ASDU		

8.8.3 IEC104: Сигналы (состояния выходов)

IEC104 . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
...	
IEC104 . SCD Ком 16	
↓ Команда SCADA	
IEC104 . занято	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↓ Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.	
IEC104 . готово	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↓ Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.	

8 Связь

8.8.4 IEC104: Измеренные значения

IEC104 . Передача	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑ Сигнал: SCADA активный	
IEC104 . Ош_: Потеря события	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑ Ошибка: потеря события	

8.8.4 IEC104: Измеренные значения

IEC104 . Информация о конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
✎ Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	
IEC104 . Версия конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
✎ Версия пользовательской конфигурации SCADA	
IEC104 . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, OK, Конфиг. недост., Ошибка ➡ Сост. конфиг..
✎ Состояние пользовательской конфигурации SCADA. Возможные значения: - Изменение: Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована. - OK: Конфигурация SCADA активна. - Конфиг. недост.: Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство). - Ошибка: Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.	

8.8.5 IEC104: Счетчики

IEC104 . NПолуч	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
# Счетчик диагностики: Количество полученных символов	
IEC104 . NПер	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
# Счетчик диагностики: Количество отправленных символов	

IEC104 . Число прерв. соед.

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC104]

Диагностический счетчик: число прерванных соединений

IEC104 . N невер контр сум

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC104]

Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.

8.9 Profibus – Модуль Profibus

8.9.1 Profibus: Настройки

Profibus . Прямой порядок байтов	[Пар_ устр_ / Profibus / Параметры шины]	
акт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
<p>☞ Если эта настройка активна, все числа передаются с использованием прямого порядка байтов; в противном случае используется обратный порядок байтов (если окажется, что все числа, получаемые системой SCADA, абсолютно неверны, может помочь изменение данной настройки).</p>		

Profibus . Настр. двоичн. вх. 1	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16]	
...	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
Profibus . Настр. двоичн. вх. 32		
«-»	<p>«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.</p>	
<p>☞ Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.</p>		

Profibus . Замкн_ 1	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16]	
...	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
Profibus . Замкн_ 32		
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
<p>☞ Определяет, замкнут ли вход (запоминание состояния на входе)</p>		

Profibus . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский ➡ Тип сопоставления SCADA.	S.3
<p>☞ Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.</p>		

8.9.2 Profibus: Прямые команды

Profibus . ID_п_у_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_устр_ / Profibus / Параметры шины]
2	2 ... 125
●	Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.

Profibus . Сбр_ком_	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.
●	Все команды Profibus будут переустановлены.

8.9.3 Profibus: Состояния входов

Profibus . Распред_ 1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16]
...	
Profibus . Распред_ 32-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]

⬇ Состояние входного модуля: Назначение SCADA

8.9.4 Profibus: Сигналы (состояния выходов)

Profibus . Данн ОК	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
⬆	Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)
Profibus . ОшПодМодуля	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
⬆	Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.
Profibus . Соед_акт_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
⬆	Соединение активно

8 Связь

8.9.5 Profibus: Измеренные значения

Profibus . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Команды]
...	
Profibus . SCD Ком 16	

↑ Команда SCADA

8.9.5 Profibus: Измеренные значения

Profibus . Сост_ведом_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
Поиск Бод	Поиск Бод ... Обмен данными ➡ Сост_.
✎ Состояние связи между ведущим и подчиненным устройством.	

Profibus . Ск_пер_дан_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
-.-	12 Mb/s ... -.- ➡ Скор_пер_дан_.
✎ Скорость передачи данных, измеренная при последнем сеансе связи. Должна отображаться после соединения.	

Profibus . Ид_ПСО	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
0C50h	0C50h ➡ Ид_ПСО.
✎ Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.	

Profibus . Информация о конфигурации	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
✎ Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

Profibus . Версия конфигурации	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
✎ Версия пользовательской конфигурации SCADA	

Profibus . Сост. конфиг.	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка ➡ Сост. конфиг..
<i>Состояние пользовательской конфигурации SCADA.</i>	

Возможные значения:

8.9.6 Profibus: Счетчики

Profibus . Ид_ ведущ_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
# Адрес устройства (идентификатор ведущего устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.	
Profibus . Ид_Per_Публ_подс_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
# Идентификатор передачи от передающего устройства к получателю	
Profibus . т-стор_сх_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
# Микросхема Profibus обнаруживает проблему соединения, если время этого таймера истекло, но связь не установлена (теграмма параметризации).	
Profibus . ОшСинхФрейм	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
# Фреймы, переданные от ведущего устройства к подчиненному, имеют дефект.	
Profibus . Число ош. CRC	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
# Число ошибок CRC, распознанных диспетчером подсистемы в полученных он нее ответных пакетах (каждая из ошибок вызвала сброс настроек подсистемы).	
Profibus . Число ош. потери пак.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
# Число ошибок потери пакета, распознанных диспетчером подсистемы в полученных он нее ответных пакетах (каждая из ошибок вызвала сброс настроек подсистемы).	
Profibus . Число ош. зап. CRC	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
# Число ошибок CRC, распознанных подсистемой в пакетах запуска, полученных от хоста.	

8 Связь

8.9.6 Profibus: Счетчики

Profibus . Число перез. подс.

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Profibus]

Число перезапусков или сбросов настроек подсистемы, вызванных ее диспетчером.

8.10 IRIG-B – Модуль IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Параметры конфигурации

IRIG-B . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Реж_.	S.3
❖	Модуль IRIG-B, основной режим работы	

8.10.2 IRIG-B: Настройки

IRIG-B . Функция	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
❖	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

IRIG-B . IRIG-B00X	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007 ➡ IRIG-B00X.	S.3
❖	Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).	

8.10.3 IRIG-B: Прямые команды

IRIG-B . Квит Счет IRIG-B	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
●	Квтирование диагностических счетчиков: IRIG-B	

8.10.4 IRIG-B: Сигналы (состояния выходов)

IRIG-B . IRIG-B активен	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]	
↑	Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.	

8 Связь

8.10.5 IRIG-B: Счетчики

IRIG-B . Инв_ сиг_ высо/низ ур_	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
↑ Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.	
IRIG-B . Упр_ сигнал1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
...	
IRIG-B . Упр_ сигнал18	
↑ Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).	

8.10.5 IRIG-B: Счетчики

IRIG-B . Кол_Фрейм_ОК	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
# Общее количество пригодных фреймов.	
IRIG-B . №ОшибкаФрейм	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
# Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.	
IRIG-B . Фр_	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
# Фронты: общее количество растущих и падающих фронтов. Этот сигнал показывает, доступен ли сигнал на входе IRIG-B.	

8.11 SNTP – SNTP-модуль

8.11.1 SNTP: Параметры конфигурации

SNTP . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Реж_.	S.3
 SNTP-модуль, основной режим работы		

8.11.2 SNTP: Настройки

SNTP . Сервер1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Сервер 1		

SNTP . IP байт1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
...		
SNTP . IP байт4		
0	0 ... 255	S.3
 IP1.IP2.IP3.IP4		

SNTP . Сервер2	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3
 Сервер 2		

8 Связь

8.11.3 SNTP: Прямые команды

SNTP . Сбр. счет.	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.
● Сбросить все счетчики.	P.1

8.11.4 SNTP: Сигналы (состояния выходов)

SNTP . SNTP активен	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
↑ Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.	

8.11.5 SNTP: Измеренные значения

SNTP . Используемый сервер	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
Нет	Сервер 1, Сервер 2, Нет ➡ Состояние сервера.
✎ Какой сервер используется для синхронизации SNTP.	

SNTP . Точн. серв.1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
✎ Точность сервера 1	

SNTP . Точн. серв.2	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
✎ Точность сервера 2	

SNTP . К-во серв.	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-» ➡ Сост_.
✎ Качество сервера, используемого для синхронизации (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНОЕ, ПЛОХОЕ)	

SNTP . Сет. соед.	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-»
 Сост_	
 Качество сетевого соединения (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ).	

8.11.6 SNTP: Счетчики

SNTP . Гр. серв.1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
# Группа сервера 1	
SNTP . Гр. серв.2	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]
# Группа сервера 2	
SNTP . Числ. синх.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
# Общее число синхронизаций.	
SNTP . Числ. потер. соед.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
# Общее число потерь соединения SNTP (отс. синх. в течение 120 сек.).	
SNTP . Числ. мал. синх.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
# Сервисный счетчик: Общее число очень маленьких поправок времени.	
SNTP . Числ. норм. синх.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
# Сервисный счетчик: Общее число нормальных поправок времени.	
SNTP . Числ. больш. синх.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
# Сервисный счетчик: Общее число очень больших поправок времени.	
SNTP . Числ. фил. синх.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
# Сервисный счетчик: Общее число фильтрованных поправок времени.	
SNTP . Числ. медл. перен.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
# Сервисный счетчик: Общее число медленных переносов.	

8 Связь

8.11.6 SNTP: Счетчики

SNTP . Число больш. сдв.

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]

Сервисный счетчик: Общее число больших сдвигов.

SNTP . Число внутр. пауз

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]

Сервисный счетчик: Общее число внутренних пауз.

8.12 Синх. вр. – Синхронизация по времени

Дата и время		[Пар_ устр_ / Время / Дата и время]
☰	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	(Пере-) установка даты и времени

8.12.1 Синх. вр.: Настройки

Синх. вр. . Час_пояса		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands	S.3 ➡ Час_пояса.
⌚ Часовые пояса		

Синх. вр. . Смеш УЛВ		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
60мин	-180мин ... 180мин	S.3
⌚ Разница с зимним временем		

Синх. вр. . Ручн УЛВ		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
акт_	неакт_, акт_	S.3 ➡ Реж_.
⌚ Ручная установка летнего времени		

Синх. вр. . Лет вр		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
неакт_	неакт_, акт_	S.3 ➡ Реж_.
⌚ Летнее время		

Синх. вр. . Лет вр м		[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
Март	Январь ... Декабрь	S.3 ➡ Мес изм часов.
⌚ Месяц изменения установки часов на летнее время		

8 Связь

8.12.1 Синх. вр.: Настройки

Синх. вр. . Лет вр д	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день	S.3
День изменения установки часов на летнее время		

Синх. вр. . Лет вр н	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й	S.3
День изм часов.		

Синх. вр. . Лет вр ч	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
2h	0h ... 23h	S.3
Час изменения установки часов на летнее время		

Синх. вр. . Лет вр мин	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
Минута изменения установки часов на летнее время		

Синх. вр. . Зим вр м	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
Октябрь	Январь ... Декабрь	S.3
Мес изм часов.		

Синх. вр. . Зим вр д	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день	S.3
День изменения установки часов на зимнее время		

Синх. вр. . Зим вр н	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й	S.3
День изм часов.		

Место выбранного дня в месяце (для установки часов на зимнее время)	
---	--

Синх. вр. . Зим вр ч	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
3h	0h ... 23h	S.3
 Час изменения установки часов на зимнее время		

Синх. вр. . Зим вр мин	[Пар_устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
 Минута изменения установки часов на зимнее время		

Синх. вр. . Синх. вр.	[Пар_устр_ / Время / Синх. вр. / Синх. вр.]	
«-»	«-», IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3	S.3
 Синхронизация по времени	 Используемый протокол.	

8.12.2 Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов)

Синх. вр. . синхронизировано	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / Синх. вр.]	
 Часы синхронизированы.		

9 Параметр защиты
9.1 Защ: Настройки

9 Параметр защиты

9.1 Защ: Настройки

Защ . Функция	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Защ]	
акт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

Защ . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) внешнюю блокировку общих функций защиты устройства.		

Защ . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Защ]	
Защ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Если включена (разрешена) внешняя блокировка этого модуля, то общая функция защиты этого устройства будет заблокирован, если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

Защ . Блк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения для всей системы защиты.		

Защ . ВнБлкКомОтклФнк	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) внешнюю блокировку команд отключения для всего устройства.		

Защ . ВнБлкКомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Защ]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
❖	<i>Если включена (разрешена) внешняя блокировка команды отключения, то команда отключения для всего устройства будет заблокирована, если назначенный сигнал примет значение «истина».</i>	

9.2 Защ: Прямые команды

Защ . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
◎	<i>Сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.</i>	

9.3 Защ: Состояния входов

Защ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	
Защ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	
Защ . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

9.4 Защ: Сигналы (состояния выходов)

Защ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
↑	<i>Сигнал: Активный</i>	

9 Параметр защиты

9.4 Защ: Сигналы (состояния выходов)

Защ . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Общий сигнал тревоги	
Защ . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключений] [Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Общее отключение	
Защ . введена	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Защита введена	
Защ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Внешняя блокировка	
Защ . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Блокировка команды отключения	
Защ . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	
Защ . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А	
Защ . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В	
Защ . Трев_ С	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С	
Защ . Трев_ З	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю	
Защ . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / Защ]
Сигнал: Общее отключение ф.А	

Защ . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / Защ]
----------------	--

↑ Сигнал: Общее отключение ф.В

Защ . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / Защ]
----------------	--

↑ Сигнал: Общее отключение ф.С

Защ . Откл З	[Работа / Отображение состояния / Защ]
--------------	--

↑ Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю

Защ . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	[Работа / Отображение состояния / Защ]
-----------------------------------	--

↑ Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.

Защ . Число сбоев	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Защ]
-------------------	-----------------------------------

↑ Номер неисправности

Защ . Число сбоев сети	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Защ]
------------------------	-----------------------------------

↑ Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)

9 Параметр защиты

9.5 IH2 – Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники

9.5 IH2 – Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники

9.5.1 IH2: Параметры конфигурации

IH2 . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Планир_ устр_.	S.3
⚡	Модуль защиты по броску тока с учетом второй гармоники, основной режим работы	

9.5.2 IH2: Глобальные параметры

IH2 . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / IH2]	
IH2 . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

9.5.3 IH2: Группы установки параметров

IH2 . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / IH2]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
⚡	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	
IH2 . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / IH2]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
⚡	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	

IH2 . IH2 / IH1	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / IH2]	
15%	10% ... 40%	P.2
↗	Максимально допустимое процентное соотношение между 1-й и 2-й гармоникой.	
IH2 . бл_ реж_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / IH2]	
1-ф Блк	1-ф Блк, 3-ф Блк ➡ бл_ реж_.	P.2
↗	Блокировка одной фазы: Если на одной из фаз обнаружен бросок тока, соответствующая фаза этих модулей будет заблокирована, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим./Блокировка 3 фаз: Если хотя бы на одной из фаз обнаружен бросок тока, все три фазы этих модулей будут заблокированы, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим (перекрестная блокировка).	

9.5.4 IH2: Состояния входов

IH2 . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]	
⬇	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	
IH2 . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]	
⬇	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

9.5.5 IH2: Сигналы (состояния выходов)

IH2 . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]	
⬆	Сигнал: Активный	
IH2 . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]	
⬆	Сигнал: Внешняя блокировка	
IH2 . Блк ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]	
⬆	Сигнал: Заблокирован ф.А	
IH2 . Блк ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]	
⬆	Сигнал: Заблокирован ф.В	

9 Параметр защиты

9.5.5 IH2: Сигналы (состояния выходов)

IH2 . Блк ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]
↑ Сигнал: Заблокирован ф.С	
IH2 . Блк ЗI изм	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]
↑ Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)	
IH2 . Блк ЗI рсч	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]
↑ Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (расчетный ток на землю)	
IH2 . 3-ф Блк	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / IH2]
↑ Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.	

9.6 I[1] ... I[6] – Ступень перегрузки фазы по току

9.6.1 I[1]: Параметры конфигурации

I[1]. Реж_	[Планир_ устр_]	
ненаправленн_	«», ненаправленн_ ➡ >.	S.3
» Ступень перегрузки фазы по току, основной режим работы		

9.6.2 I[1]: Глобальные параметры

I[1]. ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / I[1]]	
I[1]. ВнБлк2		
«-»	«» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
» Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

I[1]. ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / I[1]]	
«-»	«» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
» Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

I[1]. Вн рев блок	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / I[1]]	
«-»	«» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
» Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

9 Параметр защиты

9.6.3 I[1]: Группы уставки параметров

I[1] . Ад_Набор 1	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ Ад_Набор.	P.2

❖ Назначение Адаптивный параметр 1

I[1] . Ад_Набор 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ Ад_Набор.	P.2

❖ Назначение Адаптивный параметр 2

I[1] . Ад_Набор 3	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ Ад_Набор.	P.2

❖ Назначение Адаптивный параметр 3

I[1] . Ад_Набор 4	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ Ад_Набор.	P.2

❖ Назначение Адаптивный параметр 4

9.6.3 I[1]: Группы уставки параметров

I[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
акт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2

❖ Постоянное включение или выключение модуля/ступени.

I[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		

I[1] . Вн рев блок функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».		

I[1] . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		

I[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		

I[1] . Метод измерений	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ, I2 ➡ Метод измерений.	P.2
 Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)		

9 Параметр защиты

9.6.3 I[1]: Группы уставки параметров

I[1] . I>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1.00Iном ⊕ адапт. парам.	0.02Iном ... 40.00Iном	P.2
⚡	<i>При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.</i>	

I[1] . Xap	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
DEFT ⊕ адапт. парам.	DEFT ... I4T ➡ Xap.	P.2
⚡	<i>Характеристика</i>	

I[1] . t	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1.00с ⊕ адапт. парам.	0.00с ... 300.00с	P.2
⚡	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

I[1] . txap	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1 ⊕ адапт. парам.	0.02 ... 20.00	P.2
⚡	<i>Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.</i>	

I[1] . Реж_сбр_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
мгновенный ⊕ адапт. парам.	мгновенный, определенное время, обратнозависимая характеристика времени ➡ Реж_сбр_.	P.2
⚡	<i>Режим сброса</i>	

I[1] . t-сброс задержки	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
0с ⊕ адапт. парам.	0.00с ... 60.00с	P.2
⚡	<i>Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)</i>	

I[1] . IH2 Блк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, IH2 . акт_	P.2
⊕ адапт. парам.	➡ IH2 Блк.	
⚡ Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока		

9.6.4 I[1]: Состояния входов

I[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		
I[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		
I[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения		
I[1] . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка		
I[1] . Ад_Набор1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1		
I[1] . Ад_Набор2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2		
I[1] . Ад_Набор3-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3		
I[1] . Ад_Набор4-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]	
⬇ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4		

9 Параметр защиты

9.6.5 I[1]: Сигналы (состояния выходов)

I[1]. акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Активный	
I[1]. Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Тревога	
I[1]. Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключени]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Отключение	
I[1]. КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Команда отключения	
I[1]. ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Внешняя блокировка	
I[1]. Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Внешняя обратная блокировка	
I[1]. Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Блокировка команды отключения	
I[1]. ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	
I[1]. ИН2 Блк	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
Сигнал: Блокировка команды отключения скачком	

I[1] . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Тревога ф.А	
I[1] . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Тревога ф.В	
I[1] . Трев_ ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Тревога ф.С	
I[1] . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Общее отключение ф.А	
I[1] . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Общее отключение ф.В	
I[1] . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Общее отключение ф.С	
I[1] . НабПоУм	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Набор параметров по умолчанию	
I[1] . Ад_Набор 1	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Адаптивный параметр 1	
I[1] . Ад_Набор 2	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Адаптивный параметр 2	
I[1] . Ад_Набор 3	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Адаптивный параметр 3	
I[1] . Ад_Набор 4	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I[1]]
↑ Сигнал: Адаптивный параметр 4	

9 Параметр защиты

9.7 3Io[1] ... 3Io[4] – Защита тока замыкания на землю - ступень

9.7 3Io[1] ... 3Io[4] – Защита тока замыкания на землю - ступень

9.7.1 3Io[1]: Параметры конфигурации

3Io[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», ненаправленн_ ➡ Выс_ знач_ 3Io.	S.3

☞ Защита тока замыкания на землю - ступень, основной режим работы

3Io[1] . Только наблюдение	[Планир_ устр_]	
нет	нет, да ➡ да/нет.	S.3

☞ Защита тока замыкания на землю - ступень, если задано значение "Да": функции ограничиваются только наблюдением, то есть, нет общего аварийного сигнала, общего отключения и команды отключения.

9.7.2 3Io[1]: Глобальные параметры

3Io[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / 3Io[1]]	
3Io[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2

☞ Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».

3Io[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / 3Io[1]]	
«-» Дост_ только если:	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2

☞ Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».

ЗIo[1] . Вн_рев_блок	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / ЗIo[1]]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_назн_.
Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	
ЗIo[1] . Ад_Набор 1	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / ЗIo[1]]
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.
Назначение Адаптивный параметр 1	
ЗIo[1] . Ад_Набор 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / ЗIo[1]]
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.
Назначение Адаптивный параметр 2	
ЗIo[1] . Ад_Набор 3	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / ЗIo[1]]
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.
Назначение Адаптивный параметр 3	
ЗIo[1] . Ад_Набор 4	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / I-заш_ / ЗIo[1]]
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.
Назначение Адаптивный параметр 4	

9.7.3 ЗIo[1]: Группы уставки параметров

ЗIo[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ЗIo[1]]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.
Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

9 Параметр защиты

9.7.3 Зло[1]: Группы уставки параметров

Зло[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		

Зло[1] . Вн рев блок функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».		

Зло[1] . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
Дост_ только если:	Реж_.	
Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		

Зло[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
Дост_ только если:	акт_/неакт_.	
Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		

Зло[1] . ЗI источ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
ТТ . рассчитано	ТТ . чувствительное измерение, ТТ . измерено, ТТ . рассчитано ➡ Measuring Channel.	P.2
Выбор используемого значения тока на землю - измеренное или рассчитанное.		

Зло[1] . Метод измерений	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ ➡ Метод измерений.	P.2
⚡ Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)		

Зло[1] . Измер. схем контрол.	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_ ➡ Блок КТН.	P.2
⚡ Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.		

Зло[1] . Зло>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном ⊕ адапт. парам.	0.02Iном ... 20.00Iном	P.2
⚡ При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.		

Зло[1] . IGs>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном ⊕ адапт. парам.	0.002Iном ... 2.000Iном	P.2
⚡ Если величина срабатывания превышена, модуль/ступень будет запущена.		

Зло[1] . Хар	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
DEFT ⊕ адапт. парам.	DEFT ... RXIDG ➡ Хар.	P.2
⚡ Характеристика		

Зло[1] . t	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.00с ⊕ адапт. парам.	0.00с ... 300.00с	P.2
⚡ Выдержка времени на отключение		

9 Параметр защиты

9.7.4 Зло[1]: Состояния входов

Зло[1] . тхар	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
1 ⊕ адапт. парам.	0.02 ... 20.00	P.2
↙	<i>Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.</i>	

Зло[1] . Реж_ сбр_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
мгновенный ⊕ адапт. парам.	мгновенный, определенное время, обратнозависимая характеристика времени ↳ Реж_ сбр_.	P.2
↙	<i>Режим сброса</i>	

Зло[1] . t-сброс задержки	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.00с Дост_ только если: ⊕ адапт. парам.	0.00с ... 60.00с	P.2
↙	<i>Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)</i>	

Зло[1] . IH2 Блк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
Сис . неакт_ ⊕ адапт. парам.	Сис . неакт_, IH2 . акт_ ↳ IH2 Блк.	P.2
↙	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока</i>	

9.7.4 Зло[1]: Состояния входов

Зло[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / Зло[1]]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	
Зло[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / Зло[1]]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

3Io[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↓ Дост_ только если:	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

3Io[1] . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↓ Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка	

3Io[1] . Ад_Набор1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↓ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1	

3Io[1] . Ад_Набор2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↓ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2	

3Io[1] . Ад_Набор3-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↓ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3	

3Io[1] . Ад_Набор4-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↓ Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4	

9.7.5 3Io[1]: Сигналы (состояния выходов)

3Io[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Активный	

3Io[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.	

3Io[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключени]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Отключение	

9 Параметр защиты

9.7.5 3Io[1]: Сигналы (состояния выходов)

3Io[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Дост_ только если:	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Внешняя блокировка	
3Io[1] . Вн_рев_блок	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Внешняя обратная блокировка	
3Io[1] . Блк_КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Дост_ только если:	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
3Io[1] . ВнБлк_КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Дост_ только если:	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3Io[1] . ЗIoH2_Блк	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Блокировано броском тока второй гармоники	
3Io[1] . НабПоУм	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Набор параметров по умолчанию	
3Io[1] . Ад_Набор_1	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Адаптивный параметр 1	
3Io[1] . Ад_Набор_2	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Адаптивный параметр 2	
3Io[1] . Ад_Набор_3	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]
↑ Сигнал: Адаптивный параметр 3	

3Io[1] . Ад_Набор 4

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / 3Io[1]]



Сигнал: Адаптивный параметр 4

9 Параметр защиты

9.8 ТепМод – Модуль тепловой модели

9.8 ТепМод – Модуль тепловой модели

9.8.1 ТепМод: Параметры конфигурации

ТепМод . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Планир_ устр_.	S.3
⚡	Модуль тепловой модели, основной режим работы	

9.8.2 ТепМод: Глобальные параметры

ТепМод . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / ТепМод]	
ТепМод . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

ТепМод . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / ТепМод]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

9.8.3 ТепМод: Группы уставки параметров

ТепМод . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
⚡	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

ТепМод . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ \Rightarrow акт_/неакт_	P.2
<p>☞ Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</p>		

ТепМод . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ \Rightarrow Реж_	P.2
<p>☞ Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</p>		

ТепМод . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ \Rightarrow акт_/неакт_	P.2
<p>☞ Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</p>		

ТепМод . Iб	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]	
1.00Iном	0.01Iном ... 4.00Iном	P.2
<p>☞ Базовый ток: Максимально допустимое значение непрерывного теплового тока.</p>		

ТепМод . K	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
<p>☞ Коэффициент перегрузки: Максимальный внутренний предел определяется как $k*IB$, произведение коэффициента перегрузки на базовый ток.</p>		

ТепМод . Авар_Порог	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]	
80%	50% ... 100%	P.2
<p>☞ Значение срабатывания</p>		

9 Параметр защиты

9.8.4 ТепМод: Прямые команды

ТепМод . т-нагр	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]
10с	1с ... 60000с
❖ Константа времени разогрева	P.2

ТепМод . т-охл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / ТепМод]
10с	1с ... 60000с
❖ Константа времени охлаждения	P.2

9.8.4 ТепМод: Прямые команды

ТепМод . Сброс	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.
◎ Сброс тепловой модели	P.1

9.8.5 ТепМод: Состояния входов

ТепМод . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	
ТепМод . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	
ТепМод . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	

9.8.6 ТепМод: Сигналы (состояния выходов)

ТепМод . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Активный	

ТепМод . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка	
ТепМод . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Отключение	
ТепМод . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Команда отключения	
ТепМод . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Внешняя блокировка	
ТепМод . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Блокировка команды отключения	
ТепМод . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	
ТепМод . Сброс тепл_ мод_	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / ТепМод]
↑ Сигнал: Сброс тепловой модели	

9.8.7 ТепМод: Измеренные значения

ТепМод . Исп теплов_ емк_	[Работа / Измеренные значения / ТепМод]
↗ Измеренное значение: Использованная тепловая емкость	
ТепМод . Вр_ до откл_	[Работа / Измеренные значения / ТепМод]
↗ Измеренное значение (расчетное/измеренное): Оставшееся время до отключения модуля тепловой перегрузки	

9 Параметр защиты
9.8.8 ТепМод: Статистика

9.8.8 ТепМод: Статистика

ТепМод . Макс_ тепл_ емк_	[Работа / Статистика / Мкс / ТепМод]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение тепловой емкости</i>	

9.9 I2>[1] ... I2>[2] – Ступень обратной последовательности

9.9.1 I2>[1]: Параметры конфигурации

I2>[1]. Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Планир_ устр_.	S.3
⚡	Ступень обратной последовательности, основной режим работы	

9.9.2 I2>[1]: Глобальные параметры

I2>[1]. ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / I2>[1]]	
I2>[1]. ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

I2>[1]. ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-заш_ / I2>[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

9.9.3 I2>[1]: Группы установки параметров

I2>[1]. Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
⚡	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

9 Параметр защиты

9.9.3 I2>[1]: Группы уставки параметров

I2>[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ \Rightarrow акт_/неакт_	P.2
<p>❖ Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</p>		

I2>[1] . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ \Rightarrow Реж_.	P.2
<p>❖ Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</p>		

I2>[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ \Rightarrow акт_/неакт_	P.2
<p>❖ Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</p>		

I2>[1] . I2>	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
0.01Iном	0.01Iном ... 4.00Iном	P.2
<p>❖ Уставка определяет минимальное рабочее значение величины тока I2 для работы функции 46. Это гарантирует, что реле будет инициировать отключение дисбаланса тока только при достаточных обстоятельствах. Это контролирующая функция, а не функция блокировки.</p>		

I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ \Rightarrow Реж_.	P.2
<p>❖ Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</p>		

I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]
20%	2% ... 40%
<p>❖ Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</p>	

I2>[1] . Хар	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]
DEFT	DEFT, INV ➡ Хар.
<p>❖ Характеристика</p>	

I2>[1] . t	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]
0.00с	0.00с ... 300.00с
<p>❖ Выдержка времени на отключение</p>	

I2>[1] . K	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]
10.0с	1.00с ... 200.00с
<p>❖ Данная настройка является обратной последовательностью константы возможности. Данное значение обычно предоставляет производитель генератора.</p>	

I2>[1] . т-охл.	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]
0.0с	0.0с ... 60000.0с
<p>❖ Если ток обратной последовательности падает ниже величины срабатывания, то принимается во внимание время охлаждения. Если нагрузка обратной последовательности снова превышает величину срабатывания, то накопление теплоты внутри электрического устройства может привести к ускоренному отключению.</p>	

9.9.4 I2>[1]: Состояния входов

I2>[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
<p>↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</p>	
I2>[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
<p>↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</p>	

9 Параметр защиты

9.9.5 I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)

I2>[1] . ВнБлк КомОткл-Вх

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

9.9.5 I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)

I2>[1] . акт_

[Работа / Отображение состояния / Все актив]

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↑ Сигнал: Активный

I2>[1] . Трев_

[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↑ Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз

I2>[1] . Откл

[Работа / Отображение состояния / Отключени]

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↑ Сигнал: Отключение

I2>[1] . КомОткл

[Работа / Отображение состояния / КомОткл]

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↑ Сигнал: Команда отключения

I2>[1] . ВнБлк

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↑ Сигнал: Внешняя блокировка

I2>[1] . Блк КомОткл

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↑ Сигнал: Блокировка команды отключения

I2>[1] . ВнБлк КомОткл

[Работа / Отображение состояния / I-заш_ / I2>[1]]

↑ Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения

9.10 АПВ – Автоматическое повторное включение

9.10.1 АПВ: Параметры конфигурации

АПВ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп Планир_ устр_.	S.3
основной режим работы		

9.10.2 АПВ: Глобальные параметры

АПВ . РЦ	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / АПВ / Общие настройки]	
КУ[1] .	«-», КУ[1] . Спис выкл.	P.2
Блок выключателя		

АПВ . ВнБлк1 АПВ . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / АПВ / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

АПВ . Вн пуск возр	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / АПВ / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт 1..n, цифровые входы - список логики.	P.2
При поступлении этого внешнего сигнала счетчик АПВ будет увеличен на единицу. Его можно использовать для координации зон (устройств автоматического повторного включения, находящихся выше по цепи).		

9 Параметр защиты

9.10.3 АПВ: Группы уставки параметров

АПВ . Вн захв	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / АПВ / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ 1..n, цифровые входы - список логики.	P.2
⚡	<i>Автоматическое повторное включение при поступлении этого внешнего сигнала будет заблокировано (переведено в состояние блокировки).</i>	
АПВ . ЦВх сбр вн захв	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / АПВ / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ 1..n, цифровые входы - список логики.	P.2
⚡	<i>Состояние блокировки АПВ можно сбросить с помощью цифрового входа.</i>	
АПВ . Скд сбр вн захв	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / АПВ / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Profibus . SCD Ком 16 ➡ Команды связи.	P.2
⚡	<i>Состояние блокировки АПВ можно сбросить с помощью Scada.</i>	

9.10.3 АПВ: Группы уставки параметров

АПВ . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
⚡	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	
АПВ . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
⚡	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

АПВ . Координация зон	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2

☞ Координация зон: Координация последовательности предназначена для синхронизации автоматов повторного включения выше и ниже по цепи для быстрого отключения кривой и для предотвращения повторного отключения.

АПВ . Вн пуск возр фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2

☞ При поступлении этого внешнего сигнала счетчик АПВ будет увеличен на единицу. Его можно использовать для координации зон (устройств автоматического повторного включения, находящихся выше по цепи). Примечание. Этот параметр только активирует работу. Для этого назначения следует задавать общие параметры.

АПВ . Вн захв фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2

☞ Автоматическое повторное включение при поступлении этого внешнего сигнала будет заблокировано. Примечание. Этот параметр только активирует работу. Для этого назначения следует задавать общие параметры.

АПВ . Реж_сбр_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
Авто	Авто ... ИЧМ И ЦВх ➡ Сбр захват через:.	P.2

☞ Режим сброса

АПВ . Пуски	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
1	1 ... 6	P.2

☞ Максимальное количество допустимых попыток автоматического повторного включения.

АПВ . Пуск реж	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
Трев_	Трев_, КомОткл ➡ Пуск реж.	P.2

☞ Режим инициации

9 Параметр защиты

9.10.3 АПВ: Группы уставки параметров

АПВ . t-пуск	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
1с	0.01с ... 9999.00с	P.2
Дост_ только если:		

❖ Таймер запуска - пока таймер отсчитывает время в сторону убывания, будет предпринята попытка АПВ. Попытка АПВ будет запущена только в случае, если команда отключения дана в течение времени запуска или длительности запуска. Положение и сопротивление неисправности сильно влияет на время отключения. Время запуска влияет на то, будет ли предпринята попытка АПВ в случае, если неисправность находится далеко или имеет большое сопротивление.

АПВ . t-Бл после ручн ВКЛ выкл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
10.0с	0.01с ... 9999.00с	P.2
❖	Этот таймер будет запущен, если выключатель будет включен вручную. Пока работает таймер, АПВ запустить невозможно.	

АПВ . t-Захв Гот_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
10.0с	0.01с ... 9999.00с	P.2
❖	Этот таймер запущен с помощью сигнала сброса блокировки, и поэтому до истечения времени работы таймера АПВ не сможет перейти ни в какое другое состояние.	

АПВ . t-Успешно	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
10.0с	0.01с ... 9999.00с	P.2
❖	Время проверки: Если выключатель остается в замкнутом положении после попытки АПВ в течение всего времени работы этого таймера, значит АПВ было успешным и блок АПВ вернется в режим готовности.	

АПВ . t-Бло Гот_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
10.0с	0.01с ... 9999.00с	P.2
❖	При условии отсутствия другого сигнала блокировки время освобождения (деблокировки) АПВ будет отложено до этого момента.	

АПВ . t-Набл АПВ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Общие настройки]	
100.0с	1.00с ... 9999.00с	P.2
❖	Общее время контроля за АПВ (> суммы значений всех таймеров, используемых для АПВ)	

АПВ . Пуск АПВ: ФнкПуск1 ...	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Мен_пусков / Упр-е прд пуском]
АПВ . Пуск АПВ: ФнкПуск4	
«-»	«-» ВншЗаш[4] ➡ Пуск фнк.

⚡ Инициировать АПВ : Запустить функцию

АПВ . t-ПВ1 ...	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Мен_пусков / Упр-е включ1]
АПВ . t-ПВ6	...
	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Мен_пусков / Упр-е включб]
1с	0.01с ... 9999.00с

Дост_ только если:

⚡ Выдержка времени между отключением и попыткой повторного включения для неиспр. на фазе.

АПВ . t-ПВ1 ...	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Мен_пусков / Упр-е включ1]
АПВ . t-ПВ6	...
	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Мен_пусков / Упр-е включб]
1с	0.01с ... 9999.00с

Дост_ только если:

⚡ Выдержка времени между отключением и попыткой повторного включения при КЗ на землю

9 Параметр защиты

9.10.4 АПВ: Прямые команды

АПВ . Пуск № 1: ФнкПуск1	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Мен_пусков / Упр-е включ1]
...	...
АПВ . Пуск № 6: ФнкПуск4	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Мен_пусков / Упр-е включ6]
«-»	«-» . . . ВншЗаш[4]
Дост_ только если:	► Пуск фнк.
☞ Попытка автоматического повторного включения : Запустить функцию	P.2

АПВ . Серв_ сигн_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Монитор износа]
1000	1 . . . 65535
☞ Как только значение счетчика АПВ превысит это количество попыток повторного включения, будет подан аварийный сигнал (ремонт выключателя)	P.2

АПВ . Сервисн Блк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Монитор износа]
65535	1 . . . 65535
☞ Слишком много попыток автоматического повторного включения. По достижении установленного значения параметра количества циклов АПВ подается сигнал тревоги.	P.2

АПВ . Макс АПВ/ч	[Парам_защиты / Набор 1...4 / АПВ / Монитор износа]
10	1 . . . 20
☞ Максимальное количество допустимых попыток автоматического повторного включения в час.	P.2

9.10.4 АПВ: Прямые команды

АПВ . Сбрс_ общ чис усп неусп АПВ	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_
☞ Сброс всех статистических счетчиков АПВ: Общее количество АПВ, количество успешных и безуспешных АПВ.	P.1

АПВ . Квіт_ Серв Сч	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1

◎ Квитирование сервисных счетчиков

АПВ . Сбр захв чрз ИЧМ	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1

◎ Сброс блокировки АПВ с помощью панели.

АПВ . Сбр сч макс пуск / ч	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1

◎ Сброс счетчика максимально допустимого числа включений в час.

9.10.5 АПВ: Состояния входов

АПВ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / АПВ]	
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	

АПВ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / АПВ]	
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

АПВ . Вн пуск возвр-Вх	[Работа / Отображение состояния / АПВ]	
↓	Состояние входного модуля: При поступлении этого внешнего сигнала счетчик АПВ будет увеличен на единицу. Его можно использовать для координации зон (устройств автоматического повторного включения, находящихся выше по цепи). Примечание. Этот параметр только активирует работу. Для этого назначения следует задавать общие параметры.	

АПВ . Вн захв-Вх	[Работа / Отображение состояния / АПВ]	
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка АПВ.	

АПВ . ЦВх сбр вн захв-Вх	[Работа / Отображение состояния / АПВ]	
↓	Состояние входного модуля: Сброс состояния блокировки АПВ (если выбран сброс с помощью цифровых входов).	

9 Параметр защиты

9.10.6 АПВ: Сигналы (состояния выходов)

АПВ . Скд сбр вн захв-Вх

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↓ Состояние входного модуля: Сброс состояния блокировки АПВ с помощью связи.

9.10.6 АПВ: Сигналы (состояния выходов)

АПВ . акт_

[Работа / Отображение состояния / Все актив]

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Активный

АПВ . ВнБлк

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Внешняя блокировка

АПВ . Готовн_

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Готовность

АПВ . т-Бл после ручн ВКЛ
выкл

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: АПВ был заблокирован после включения выключателя вручную. Этот таймер будет запущен, если выключатель будет включен вручную. Пока работает таймер, АПВ запустить невозможно.

АПВ . Гот_ к пуску

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Готовность к пуску

АПВ . раб_

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Идет процесс автоматического повторного включения

АПВ . т-прост_

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Выдержка времени между отключением и попыткой повторного включения

АПВ . Ком РЦ ВКЛ

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Команда включения выключателя

АПВ . т-Пров если Успешн

[Работа / Отображение состояния / АПВ]

↑ Сигнал: Время проверки: Если выключатель остается в замкнутом положении после попытки АПВ в течение всего времени работы этого таймера, значит, АПВ было успешным и блок АПВ вернется в режим готовности.

АПВ . Захв	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано	

АПВ . t-Сбр_ блокир_	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Таймер выдержки времени для сброса блокировки АПВ. Время сброса состояния блокировки АПВ будет отложено до этого момента, после того, как будет обнаружен сигнал сброса (например, цифровой вход или Scada).	

АПВ . Блк	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано	

АПВ . t-Сброс блк	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Таймер выдержки времени для сброса блокировки АПВ. При условии отсутствия другого сигнала блокировки время освобождения (деблокировки) АПВ будет отложено до этого момента.	

АПВ . успешно	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Автоматическое повторное включение прошло успешно	

АПВ . сбой	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Отказ при автоматическом повторном включении	

АПВ . t-Набл АПВ	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Контроль АПВ	

АПВ . Прд пуск	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Контроль перед включением	

АПВ . Пуск 1	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
...	
АПВ . Пуск 6	
↑ Контроль включения	

АПВ . Серв_ сигн_	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Сигнал тревоги АПВ: слишком много операций переключения	

9 Параметр защиты
9.10.7 АПВ: Счетчики

АПВ . Сервис Блк	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: АПВ - Сервисная блокировка - слишком много операций переключения	
АПВ . Превыш макс пуск / ч	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Превышено максимально допустимое число включений в час.	
АПВ . Сбрас_ Стат Сч	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Сброс всех статистических счетчиков АПВ: Общее количество АПВ, количество успешных и безуспешных АПВ.	
АПВ . Сбрас_ Серв Сч	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Сброс сервисных счетчиков для сигналов тревоги и блокировок	
АПВ . Сбр_ блокир_	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Блокировка АПВ сброшена с помощью панели.	
АПВ . Сбр макс пуск / ч	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
↑ Сигнал: Счетчик максимально допустимого числа включений в час сброшен.	
9.10.7 АПВ: Счетчики	
АПВ . № Пуска АПВ	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / АПВ]
# Счетчик попыток автоматического повторного включения	
АПВ . Общ повт вкл	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / АПВ]
# Общее количество предпринятых попыток автоматического повторного включения	
АПВ . Повт вкл усп	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / АПВ]
# Общее количество успешных попыток автоматического повторного включения	
АПВ . Сбой повт вкл	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / АПВ]
# Общее количество безуспешных попыток автоматического повторного включения	
АПВ . СчТревАПВ	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / АПВ]
# Оставшееся количество АПВ до срабатывания сигнала тревоги техобслуживания	

АПВ . БлокСчАПВ

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / АПВ]

Оставшееся количество АПВ до блокировки для техобслуживания**АПВ . Сч макс пуск / ч**

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / АПВ]

Счетчик максимально допустимого числа включений в час.

9 Параметр защиты
9.10.8 Прерывание AWE

9.10.8 Прерывание AWE

9.10.8.1 АПВ: Настройки

АПВ . прер_: 1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / АПВ / ПрерФнк]
...	
АПВ . прер_: 6	
«-»	<p>«-» ... Сис . Internal test state</p> <p>➡ 1..n_ Спис_ назн_.</p>
	P.2
⚡	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.

9.10.8.2 АПВ: Состояния входов

АПВ . прер_: 1	[Работа / Отображение состояния / АПВ]
...	
АПВ . прер_: 6	
⬇	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.

9.11 ВНО – Включение на ошибку - модуль

9.11.1 ВНО: Параметры конфигурации

ВНО . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
 основной режим работы		

9.11.2 ВНО: Глобальные параметры

ВНО . Реж_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
Пол_Выкл	Пол_Выкл, I<, Пол_Выкл И I<, Выкл Ручн ВКЛ, Внешн_УВВ  Реж_.	P.2
 основной режим работы		

ВНО . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
ВНО . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

ВНО . Вн рев блок	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВНО]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

9 Параметр защиты

9.11.3 ВНО: Группы уставки параметров

ВНО . Внешн_УВВ	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / ВНО]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ 1..n, цифровые входы - список логики.	P.2
 <i>Внешнее ускорение при включении выключателя</i>		

9.11.3 ВНО: Группы уставки параметров

ВНО . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		

ВНО . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>		

ВНО . Вн рев блок функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».</i>		

ВНО . I<	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВНО]	
0.01Iном	0.01Iном ... 1.00Iном	P.2
 <i>Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.</i>		

ВНО . t-включ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВНО]
2с	0.10с ... 10.00с
 <i>Пока работает этот таймер и модуль не заблокирован, модуль ускорения при включении выключателя будет активным.</i>	P.2

9.11.4 ВНО: Состояния входов

ВНО . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
ВНО . ВнБлк2-Вх	
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>	

ВНО . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>	

ВНО . Внешн_ВНП-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
 <i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя</i>	

9.11.5 ВНО: Сигналы (состояния выходов)

ВНО . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
 <i>Сигнал: Активный</i>	

ВНО . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
 <i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>	

ВНО . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
 <i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>	

ВНО . включ_	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
 <i>Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.</i>	

9 Параметр защиты

9.11.5 ВНО: Сигналы (состояния выходов)

ВНО . Блок АПВ	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
----------------	--

↑ Сигнал: Заблокировано АПВ

ВНО . I<	[Работа / Отображение состояния / ВНО]
----------	--

↑ Сигнал: Ток без нагрузки.

9.12 МСХН – Модуль блокировки от пусковых токов

9.12.1 МСХН: Параметры конфигурации

МСХН . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Реж_.	S.3
❖ основной режим работы		

9.12.2 МСХН: Глобальные параметры

МСХН . Реж_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
Пол_Выкл	Пол_Выкл, I<, Пол_Выкл Или I<, Пол_Выкл И I< ➡ Реж_.	P.2
❖ основной режим работы		

МСХН . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
МСХН . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
❖ Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

МСХН . Вн рев блок	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МСХН]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
❖ Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

9 Параметр защиты

9.12.3 МСХН: Группы уставки параметров

9.12.3 МСХН: Группы уставки параметров

МСХН . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

МСХН . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		

МСХН . Вн рев блок функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».		

МСХН . t-нагр выкл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
1.00с	0.00с ... 7200.00с	P.2
Выберите времястояния, необходимое для того, чтобы нагрузку можно было считать холодной. Если таймер определения величины срабатывания (выдержки времени) истек, будет подан сигнал блокировки от пусковых токов.		

МСХН . t-макс блок	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
1.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
Выберите величину времени для пуска при холодной нагрузке. Если таймер разъединения (выдержки времени) истек, будет подан сигнал горячей нагрузки.		

МСХН . I<	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]	
0.01Iном	0.01Iном ... 1.00Iном	P.2
Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.		

МСХН . Порог	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.2Iном	0.10Iном ... 4.00Iном
 Задайте уставку броска тока нагрузки.	P.2

МСХН . Время уст	[Парам_защиты / Набор 1...4 / МСХН]
1.00с	0.00с ... 300.00с
 Выберите время для броска пускового тока	P.2

9.12.4 МСХН: Состояния входов

МСХН . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
МСХН . ВнБлк2-Вх	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка	
МСХН . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
 Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка	

9.12.5 МСХН: Сигналы (состояния выходов)

МСХН . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
 Сигнал: Активный	
МСХН . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
МСХН . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
 Сигнал: Внешняя обратная блокировка	
МСХН . включ_	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
 Сигнал: Включена холодная нагрузка	
МСХН . обнар_	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
 Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка	

9 Параметр защиты

9.12.5 МСХН: Сигналы (состояния выходов)

МСХН . Бл АПВ	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
↑ Сигнал: Заблокировано АПВ	
МСХН . I<	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
↑ Сигнал: Ток без нагрузки.	
МСХН . Бросок тока	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
↑ Сигнал: Бросок тока	
МСХН . Время уст	[Работа / Отображение состояния / МСХН]
↑ Сигнал: Время установки	

9.13 ВншЗаш[1] ... ВншЗаш[4] – Внешняя защита - модуль

9.13.1 ВншЗаш[1]: Параметры конфигурации

ВншЗаш[1]. Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Планир_ устр_.	S.3
⚡	Внешняя защита - модуль, основной режим работы	

9.13.2 ВншЗаш[1]: Глобальные параметры

ВншЗаш[1]. ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
ВншЗаш[1]. ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

ВншЗаш[1]. ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

ВншЗаш[1]. Трев_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Назначение для внешнего сигнала тревоги	

9 Параметр защиты

9.13.3 ВншЗаш[1]: Группы уставки параметров

ВншЗаш[1] . Откл	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
❖	<i>Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.13.3 ВншЗаш[1]: Группы уставки параметров

ВншЗаш[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
❖	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ВншЗаш[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
❖	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

ВншЗаш[1] . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
❖	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

ВншЗаш[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
❖	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

9.13.4 ВншЗаш[1]: Состояния входов

ВншЗаш[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	
ВншЗаш[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	
ВншЗаш[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	
ВншЗаш[1] . Трев_-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
 Состояние входного модуля: Тревога	
ВншЗаш[1] . Откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
 Состояние входного модуля: Отключение	

9.13.5 ВншЗаш[1]: Сигналы (состояния выходов)

ВншЗаш[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
 Сигнал: Активный	
ВншЗаш[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
 Сигнал: Тревога	

9 Параметр защиты

9.13.5 ВншЗаш[1]: Сигналы (состояния выходов)

ВншЗаш[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключени]
-------------------------	--

	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
--	--

	<i>Сигнал: Отключение</i>
--	---------------------------

ВншЗаш[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл]
----------------------------	--

	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
--	--

	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
--	-----------------------------------

ВншЗаш[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
--------------------------	--

	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
--	-----------------------------------

ВншЗаш[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
--------------------------------	--

	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
--	--

ВншЗаш[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / ВншЗаш / ВншЗаш[1]]
----------------------------------	--

	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
--	--

9.14 Контроль

9.14.1 УРОВ - Модуль устройства резервирования отказа выключателя

9.14.1.1 УРОВ: Параметры конфигурации

УРОВ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», ИСП  Планир_ устр_.	S.3
 Модуль устройства резервирования отказа выключателя, основной режим работы		

9.14.1.2 УРОВ: Глобальные параметры

УРОВ . Схема	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
500В	500В, Пол ВЦ, 500В и Пол ВЦ  Схема.	P.2
 Схема		

УРОВ . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		

УРОВ . Триггер	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
Все Откл	- . -, Все Откл, Внеш_ Откл, Откл по току  Триггер.	P.2
 Определяет режим пуска при отказе выключателя.		

9 Параметр защиты

9.14.1.3 УРОВ: Группы уставки параметров

УРОВ . Триггер1	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . Триггер2		
УРОВ . Триггер3		
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ Триггер.	
 Триггер, запускающий УРОВ		

9.14.1.3 УРОВ: Группы уставки параметров

УРОВ . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

УРОВ . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		

УРОВ . I-CBF >	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
0.02lном	0.02lном ... 4.00lном	P.2
 Аварийный сигнал о выходе прерывателя из строя подается, если данное пороговое значение все еще будет превышено по истечении времени отсчета таймера (50 BF).		

УРОВ . t-УРОВ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
0.20с	0.00с ... 10.00с	P.2
 По истечении времени выдержки выдается сигнал тревоги УРОВ.		

9.14.1.4 УРОВ: Прямые команды

УРОВ . Квит блок	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
Реж_.		
◎ Квитирование блокировки		

9.14.1.5 УРОВ: Состояния входов

УРОВ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		
УРОВ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		
УРОВ . Триггер1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . Триггер2-Вх		
УРОВ . Триггер3-Вх		
↓ Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ		

9.14.1.6 УРОВ: Сигналы (состояния выходов)

УРОВ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
↑ Сигнал: Активный		
УРОВ . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
↑ Сигнал: Отказ выключателя		
УРОВ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
↑ Сигнал: Внешняя блокировка		

9 Параметр защиты

9.14.1.6 УРОВ: Сигналы (состояния выходов)

УРОВ . Ожидание триггера

[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]

 *Ожидание триггера***УРОВ . раб_**

[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]

 *Сигнал: Модуль УРОВ запущен***УРОВ . Блокировка**

[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]

 *Сигнал: Блокировка***УРОВ . Квит блок**

[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]

 *Сигнал: Квитирование блокировки*

9.14.2 КЦУ – Контроль цепи управления

9.14.2.1 КЦУ: Параметры конфигурации

КЦУ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Планир_ устр_.	S.3
❖	Контроль цепи управления, основной режим работы	

9.14.2.2 КЦУ: Глобальные параметры

КЦУ . Режим	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
Закр_	Закр_, Любой ➡ Реж_.	P.2
❖	Выберите, если планируется контролировать цепь отключения, если выключатель замкнут или если выключатель замкнут или разомкнут.	
КЦУ . Вход 1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8 ➡ 1..n_ ЦифВходы.	P.2
❖	Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель замкнут.	

КЦУ . Вход 2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	P.2
Дост_ только если:	➡ 1..n_ ЦифВходы.	
❖	Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель разомкнут. Доступно только если назначен сигнал для режима установлено значение «Оба».	

9 Параметр защиты

9.14.2.3 КЦУ: Группы уставки параметров

КЦУ . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_заш_ / Контроль / КЦУ]	
КЦУ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
↙	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.14.2.3 КЦУ: Группы уставки параметров

КЦУ . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
↙	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

КЦУ . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
↙	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

КЦУ . t-TCS	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
0.2с	0.10с ... 10.00с	P.2
↙	<i>Задержка контроля цепи отключения</i>	

9.14.2.4 КЦУ: Состояния входов

КЦУ . Всп Вкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]	
↓	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>	

КЦУ . Всп Выкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>	

КЦУ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	

КЦУ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

9.14.2.5 КЦУ: Сигналы (состояния выходов)

КЦУ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↑ Сигнал: Активный	

КЦУ . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↑ Сигнал: Тревога контроля цепей отключения	

КЦУ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↑ Сигнал: Внешняя блокировка	

КЦУ . Невозможно	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↑ Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.	

9 Параметр защиты

9.14.3 КТТ – Контроль трансформатора напряжения

9.14.3 КТТ – Контроль трансформатора напряжения**9.14.3.1 КТТ: Параметры конфигурации**

КТТ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», ИСП ➡ Планир_ устр_.	S.3
⚡	Контроль трансформатора напряжения, основной режим работы	

9.14.3.2 КТТ: Глобальные параметры

КТТ . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КТТ]	
КТТ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
⚡	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

9.14.3.3 КТТ: Группы уставки параметров

КТТ . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
⚡	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

КТТ . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
⚡	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	

КТТ . ΔI	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]
0.50Inом	0.10Inом ... 1.00Inом
❖ Для предотвращения ошибочного отключения функций избирательной защиты фаз в качестве условия отключения используется ток. Если разность между измеренным током утечки на землю и величиной отключения I0 превышает значение тока при замыкании ΔI , то, после истечения времени возбуждения будет генерироваться сигнал тревоги. В таком случае возможен отказ предохранителя, разрыв провода или неисправность измерительной схемы.	P.2

КТТ . Выд_ав_сигн_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]
1.0с	0.0с ... 9999.0с
❖ Выдержка времени аварийного сигнала	P.2

КТТ . Kd	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]
0.00	0.00 ... 0.99
❖ Динамический поправочный коэффициент для анализа разности между рассчитанным и измеренным током утечки на землю. Этот поправочный коэффициент позволяет компенсировать неисправности трансформатора, вызванные высокими значениями тока.	P.2

9.14.3.4 КТТ: Состояния входов

КТТ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]
⬇ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	

КТТ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]
⬇ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	

9.14.3.5 КТТ: Сигналы (состояния выходов)

КТТ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]
⬆ Сигнал: Активный	

КТТ . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]
⬆ Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения	

9 Параметр защиты

9.14.3.5 КТТ: Сигналы (состояния выходов)

КТТ . ВнБлк

[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]

*Сигнал: Внешняя блокировка*

10 Элемент управления

Страница управления		[Управление / Страница управления]
■	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	

Страница управления

10.1 Управление: Параметры конфигурации

10.2 Управление: Настройки

Управление . Нет блок. сбр.	[Управление / Общие настройки]	
единичная операция	единичная операция, Пауза, постоянный ➡ Нет блок. реж. сброса.	C.2
❖	<i>Отсутствие блокировки режима сброса</i>	

Управление . Нет блок.ср.	[Управление / Общие настройки]	
60с	2с ... 3600с	C.2
❖	<i>Отсутствие блокировки истечения срока</i>	

Управление . Нет блок. назн.	[Управление / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	C.2
❖	<i>Отсутствие блокировки назначения</i>	

10.3 Управление: Прямые команды

Управление . Право на переключение	[Управление / Общие настройки]	
Локальный	Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный ➡ Право на переключение.	C.2
❖	<i>Право на переключение</i>	

10 Элемент управления

10.4 Управление: Состояния входов

Управление . Нет блок.	[Управление / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.
◎ Пост. ток для отсутствия блокировки	C.2

10.4 Управление: Состояния входов

Управление . Нет блок.-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↓ Отсутствие блокировки	

10.5 Управление: Сигналы (состояния выходов)

Управление . Локальный	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↑ Право на переключение Локальный	
Управление . Удаленный	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↑ Право на переключение: Удаленное	
Управление . Нет блок.	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↑ Отсутствие блокировки активно	

Управление . КУ неопр	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↑ Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).	

Управление . КУ помехи	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↑ Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.	

Управление . КВК-нет прав	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↑ Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды из-за отсутствия прав на переключение.	

Управление . КВК-дубль операции	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
↑	Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды, поскольку вторая команда переключения конфликтует с командой в ожидании.

10.6 Управление: Измеренные значения

Управление . Право на переключение	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Локальный	Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный
↳ Право на переключение.	

10 Элемент управления
10.7 КУ[1] – Коммутационное устройство

10.7 КУ[1] – Коммутационное устройство

10.7.1 КУ[1]: Настройки

КУ[1]. ВКЛ с ВКЛ защ	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2

 Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.

КУ[1]. ВЫКЛ с кмд откл	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2

 Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.

КУ[1]. t-пер ВКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]	
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2

 Момент перемещения в положение ВКЛ

КУ[1]. t-пер ВЫКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]	
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2

 Момент перемещения в положение ВЫКЛ

КУ[1]. t-зпзд	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]	
0с	0с ... 100.00с	C.2

 Время запаздывания

КУ[1]. t-КомОткл	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
0.2с	0с ... 300.00с	P.2

 Минимальное время удержания команды ОТКЛ (выключатель, выключатель нагрузки)

КУ[1]. Защ_	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2

 Определяется, зафиксирована ли команда отключения.

КУ[1] . ПодКомОткл	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 ПодКомОткл		

КУ[1] . Кмд ОТКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
I[1] . КомОткл	«-» ... ВншЗаш[4] . КомОткл ➡ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».		

КУ[1] . Кмд ОТКЛ2	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
...		
КУ[1] . Кмд ОТКЛ20		
«-»	«-» ... ВншЗаш[4] . КомОткл ➡ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».		

КУ[1] . Всп Вкл	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 Выключатель находится в положении ВКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52a).		

КУ[1] . Всп Выкл	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ➡ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 Выключатель находится в положении ОТКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52b).		

10 Элемент управления
10.7.1 КУ[1]: Настройки

КУ[1] . Гот_	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Выключатель цепи готов к работе если состояние назначенного сигнала - «Истина». Этот цифровой вход может использоваться некоторыми защитными элементами (если они установлены в устройстве), такими как АВП, например, как сигналы пуска.</i>	
КУ[1] . Удалено	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Съемный выключатель удален</i>	
КУ[1] . Кмд ВКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>	
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
	<i>Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>	
КУ[1] . Блок ВКЛ1 КУ[1] . Блок ВКЛ2 КУ[1] . Блок ВКЛ3	[Управление / КУ / КУ[1] / Блокировки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	C.2
	<i>Блокировка команды ВКЛ</i>	

КУ[1] . Блок ВЫКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Блокировки]	
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2		
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Блокировка команды ВЫКЛ		

КУ[1] . Синхронизм	[Управление / КУ / КУ[1] / Синхронное переключение]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	C.2
	➡ 1..n, Вход - список синхронизации.	
 Синхронизм		

КУ[1] . t-Макс синх контрол	[Управление / КУ / КУ[1] / Синхронное переключение]	
0.2с	0с ... 3000.00с	C.2
 Таймер выполнения синхронизации: Максимально разрешенное время процесса синхронизации после инициирования замыкания. Используется только для режима работы ГЕНЕРАТОР-СИСТ.		

10.7.2 КУ[1]: Прямые команды

КУ[1] . ПодКомОткл	[Работа / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
 Подтвердить команду отключения		

КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.1
 Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя		

10 Элемент управления

10.7.3 КУ[1]: Состояния входов

КУ[1] . Лож положение	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
неакт_	неакт_, Пол_ ОТКЛ, Пол_ ВКЛ ➡ Лож положение.
◎	ВНИМАНИЕ! Ложное положение - изменение положения вручную

10.7.3 КУ[1]: Состояния входов

КУ[1] . Блок ВКЛ1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
КУ[1] . Блок ВКЛ2-Вх	
КУ[1] . Блок ВКЛ3-Вх	
⬇	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ

КУ[1] . Блок ВЫКЛ1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2-Вх	
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3-Вх	
⬇	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ

КУ[1] . Кмд ВКЛ-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа

КУ[1] . Кмд ВЫКЛ-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа

КУ[1] . Всп Вкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)

КУ[1] . Всп Выкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)

КУ[1] . Гот_-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	Состояние входного модуля: РЦ готов

КУ[1] . Сис-синхрон-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
-------------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.

КУ[1] . Удалено-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
---------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Съемный выключатель удален

КУ[1] . Пдт кмд откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
--------------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения)
Входной сигнал модуля

10.7.4 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл]
	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Команда отключения

КУ[1] . КУ один конт инд	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
---------------------------------	---

↑ Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.

КУ[1] . Пол не ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
---------------------------	---

↑ Сигнал: Пол не ВКЛ

КУ[1] . Пол_ ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
-------------------------	---

↑ Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ

КУ[1] . Пол_ ОТКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
--------------------------	---

↑ Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ

КУ[1] . НЕДОВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
------------------------	---

↑ Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»

10 Элемент управления

10.7.4 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . Пол_нар_

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено.
Индикаторы положения выдают взаимно противоречавшие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».

КУ[1] . Поз

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)

КУ[1] . Гот_

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Выключатель готов к работе.

КУ[1] . t-зпзд

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Время запаздывания

КУ[1] . Удалено

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Съемный выключатель удален

КУ[1] . Блок ВКЛ.

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.

КУ[1] . Блок ВЫКЛ.

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.

КУ[1] . КВК-успех

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.

КУ[1] . КВК-неуд.

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.

КУ[1] . КВК-неуд. комд. откл.

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.

КУ[1] . КВК-напр. пркл.

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключаться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.

КУ[1] . КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.

КУ[1] . КВК-КУ готов

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово

КУ[1] . КВК-блок поля

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.

КУ[1] . КВК-нет синх

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync.

КУ[1] . КВК-КУ удален

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.

КУ[1] . ВКЛ защ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты

КУ[1] . ПодКомОткл

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Подтвердить команду отключения

КУ[1] . ВКЛ с ВКЛ защ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.

КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

- ↑ Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.

10 Элемент управления

10.7.4 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . Инд полож смещен

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Ложные индикаторы положения

КУ[1] . КУизнос медл. КУ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется

КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя

КУ[1] . Кмд ВКЛ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.

КУ[1] . Кмд ВЫКЛ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.

КУ[1] . Команда ВКЛ вручную

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Команда ВКЛ вручную

КУ[1] . Команда ВЫКЛ вручную

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную

КУ[1] . Запр ВКЛ

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ

10.7.5 Износ выкл

10.7.5.1 КУ[1]: Настройки

КУ[1] . Авар_сигнал_Оп	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
9999	1 ... 100000	C.2
☞	Максимальное число операций. Если счетчик операций "СчКомОткл" превысит этот предел, будет подан сигнал "Авар. сигн. оп.".	

КУ[1] . Ісум Прер Авар	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
100.00кA	0.00кA ... 2000.00кA	C.2
☞	<i>Iсум Прер Авар</i>	

КУ[1] . Трев Ісум откл/час	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
100.00кA	0.00кA ... 2000.00кA	C.2
☞	Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.	

КУ[1] . КУизнос РЦ Фн	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
неакт_	неакт_, акт_	C.2
	➡ акт_/неакт_.	
☞	Кривая износа выключателя (выключателя нагрузки) определяет максимально допустимое число циклов ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ в зависимости от тормозных токов. При превышении кривой эксплуатации выключателя направляется аварийный сигнал. Кривая эксплуатации выключателя основана на технической спецификации от производителя выключателя. Эту кривую требуется скопировать с использованием доступных точек.	

КУ[1] . Трев. ур. изн.	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
☞	Уставка для сигнала тревоги	

КУ[1] . Блок ур изн	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
☞	Уровень блокировки для кривой износа выключателя	

10 Элемент управления

10.7.5.1 КУ[1]: Настройки

КУ[1] . Ток1	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
0.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #1		

КУ[1] . Счет1	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
 Число допустимых открытых импульсов1		

КУ[1] . Ток2	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1.20кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #2		

КУ[1] . Счет2	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
 Число допустимых открытых импульсов2		

КУ[1] . Ток3	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
8.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #3		

КУ[1] . Счет3	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
150	1 ... 32000	C.2
 Число допустимых открытых импульсов3		

КУ[1] . Ток4	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #4		

КУ[1] . Счет4	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
12	1 ... 32000	C.2
 Число допустимых открытых импульсов4		

КУ[1] . Ток5	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
 Уровень тока отключения #5		

КУ[1] . Счет5	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
Число допустимых открытых импульсов5		

КУ[1] . Ток6	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кA	0.00кA ... 2000.00кA	C.2
Уровень тока отключения #6		

КУ[1] . Счет6	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
Число допустимых открытых импульсов6		

КУ[1] . Ток7	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кA	0.00кA ... 2000.00кA	C.2
Уровень тока отключения #7		

КУ[1] . Счет7	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
Число допустимых открытых импульсов7		

КУ[1] . Ток8	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кA	0.00кA ... 2000.00кA	C.2
Уровень тока отключения #8		

КУ[1] . Счет8	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
Число допустимых открытых импульсов8		

КУ[1] . Ток9	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кA	0.00кA ... 2000.00кA	C.2
Уровень тока отключения #9		

КУ[1] . Счет9	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
Число допустимых открытых импульсов9		

10 Элемент управления

10.7.5.2 КУ[1]: Прямые команды

КУ[1] . Ток10	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кA ... 2000.00кA	C.2
 Уровень тока отключения #10		

КУ[1] . Счет10	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
 Число допустимых открытых импульсов10		

10.7.5.2 КУ[1]: Прямые команды

КУ[1] . Квит Сч КомПер	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	 Реж_.	

- ◎ Сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства

КУ[1] . Сбр_СуммОткл	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	 Реж_.	

- ◎ Сброс суммы фазных токов отключения

КУ[1] . Кви Рес РЦ РАЗОМКНУТ	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	 Реж_.	

- ◎ Сброс ресурса ВЫКЛ РАЗОМКН.

(Примечание. Значение 100% для параметра »Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ« означает, что выключатель требует обслуживания.)

КУ[1] . Квит Ісум откл/час	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	 Реж_.	

- ◎ Квитирование суммарной величины токов отключения в час.

10.7.5.3 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . Авар_сигнал_Оп	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.").	
КУ[1] . СуммОткл: If.A	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.A	
КУ[1] . СуммОткл: If.B	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.B	
КУ[1] . СуммОткл: If.C	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: If.C	
КУ[1] . СуммОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.	
КУ[1] . Квит Сч КомПер	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства	
КУ[1] . Сбр_СуммОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения	
КУ[1] . Трев. ур. изн.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Уставка для сигнала тревоги	
КУ[1] . Блок ур изн	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя	
КУ[1] . Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↑ Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).	

10 Элемент управления

10.7.5.4 КУ[1]: Измеренные значения

КУ[1] . Трев Iсум откл/час

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.

КУ[1] . Квит трев Iсум откл/час

[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↑ Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».

10.7.5.4 КУ[1]: Измеренные значения**КУ[1] . СуммОткл Iф.А**

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Управление / КУ[1]]

КУ[1] . СуммОткл Iф.В**КУ[1] . СуммОткл Iф.С**

✎ Сумма фазных токов отключения

КУ[1] . Iсум откл/час

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Управление / КУ[1]]

✎ Суммарная величина токов отключения в час.

**КУ[1] . Ресурс ВЫКЛ
РАЗОМКНУТ.**

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Управление / КУ[1]]

✎ Используемый ресурс выключателя (100 % означает, что выключателю требуется обслуживание.)

10.7.5.5 КУ[1]: Счетчики**КУ[1] . СчКомОткл**

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Управление / КУ[1]]

Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.

11 Системные аварийные сигналы

11.1 Систем. авари. сигналы: Параметры конфигурации

Систем. авари. сигналы . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ➡ Реж_.	S.3
 основной режим работы		

11.2 Систем. авари. сигналы: Настройки

Систем. авари. сигналы . Функция	[Систем. авари. сигналы / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

Систем. авари. сигналы . ВнБлк Фнк	[Систем. авари. сигналы / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		

Систем. авари. сигналы . Трев	[Систем. авари. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Систем. авари. сигналы / КНИ / I КНИ]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ акт_/неакт_.	P.2
 Аварийный сигнал		

11 Системные аварийные сигналы

11.3 Систем. авари. сигналы: Состояния входов

Систем. авари. сигналы . Уставка	[Систем. авари. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Систем. авари. сигналы / КНИ / I КНИ]
500A	10A ... 500000A
⚡ Уставка (должна быть введена как первичное значение)	P.2

Систем. авари. сигналы . t-выд	[Систем. авари. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Систем. авари. сигналы / КНИ / I КНИ]
0мин	0мин ... 60мин
⚡ Выдержка времени на отключение	P.2

11.3 Систем. авари. сигналы: Состояния входов

Систем. авари. сигналы . ВнБлк-Вх	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬇ Состояние входного модуля: Внешняя блокировка	

11.4 Систем. авари. сигналы: Сигналы (состояния выходов)

Систем. авари. сигналы . акт_	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Активный	

Систем. авари. сигналы . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Внешняя блокировка	

Систем. авари. сигналы . Ав сигн ср знач тока (нагр)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току	

Систем. авари. сигналы . Трев I КНИ	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений	

Систем. авари. сигналы . **Откл по ср знач тока (нагр)**

[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]

↑ Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току

Систем. авари. сигналы . **Откл I КНИ**

[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]

↑ Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений

12 Записи
 12.1 Зап_соб – Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.

12 Записи

12.1 Зап_соб – Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.

Зап_соб	[Работа / Регистр_ / Зап_соб]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	<i>Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.</i>

12.1.1 Зап_соб: Прямые команды

Зап_соб . Сбр_всех_зап_	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_
	➡ Реж_.

 Сброс всех записей	P.1
--	-----

12.1.2 Зап_соб: Сигналы (состояния выходов)

Зап_соб . Сбр_всех_зап_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Зап_соб]
 Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)	

12.2 Авар_ Осц_ – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.

12.2 Авар_ Осц_ – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.

Авар_ Осц_	[Работа / Регистр_ / Авар_ Осц_]
Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	<p>После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.</p>

12.2.1 Авар_ Осц_ : Настройки

Авар_ Осц_ . Пуск: 1	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
Заш . Откл	<p>«-» ... Сис . Internal test state</p> <p>↳ 1..n_ Спис_ назн_.</p>
Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»	
Авар_ Осц_ . Пуск: 2	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
...	
Авар_ Осц_ . Пуск: 8	
«-»	<p>«-» ... Сис . Internal test state</p> <p>↳ 1..n_ Спис_ назн_.</p>
Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»	

Авар_ Осц_ . Авто перезапись	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
акт_	<p>неакт_, акт_</p> <p>↳ Реж_.</p>
Если свободная память системы закончилась, новый файл будет записан поверх самого старого.	

Авар_ Осц_ . Вр_ до пуска	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
20%	0% ... 99%
Время до срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Оно соответствует части записи перед возникновением триггерного события.	

12 Записи

12.2.2 Авар_ Осц_: Прямые команды

Авар_ Осц_. Время слежения	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
20%	0% ... 99%
❖	Время после срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Это оставшееся время, указанное в «Макс. размер файла», которое зависит от значения «Время до срабатывания триггера» и продолжительности триггерного события, но не превышает установленного здесь значения «Время после срабатывания триггера».

Авар_ Осц_. макс разм файла	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]
2с	0.1с ... 15.0с
❖	Максимальная емкость хранения каждой записи, включая время до и после срабатывания триггера. Количество записей зависит от размера каждой записи, максимального размера файла (заданного здесь) и общей емкости хранения.

12.2.2 Авар_ Осц_: Прямые команды

Авар_ Осц_. Руч_ пуск	[Работа / Регистр_ / Руч_ пуск]
Ложь	Ложь, Ист_ ➡ ист_ или ложн_.
●	Ручной пуск

Авар_ Осц_. Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.
●	Сброс всех записей

12.2.3 Авар_ Осц_: Состояния входов

Авар_ Осц_. Пуск1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
...	
Авар_ Осц_. Пуск8-Вх	
↓	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись

12.2.4 Авар_ Осц_: Сигналы (состояния выходов)

Авар_ Осц_. запись	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
↑ Сигнал: Запись	
Авар_ Осц_. Пам_ переп_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
↑ Сигнал: Память переполнена	
Авар_ Осц_. Сброс ошиб_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
↑ Сигнал: Сброс ошибок из памяти	
Авар_ Осц_. Сбр_ всех запис_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
↑ Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)	
Авар_ Осц_. Сбр_ зап	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
↑ Сигнал: Удалить запись	
Авар_ Осц_. Руч_ пуск	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
↑ Сигнал: Ручной пуск	
12.2.5 Авар_ Осц_: Измеренные значения	
Авар_ Осц_. Зап сост	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
Гот_	Гот_, Запись, Запись файла, Блк Тригг_ ➡ Зап сост.
✎ Состояние записи	

12 Записи

12.2.5 Авар_ Осц_: Измеренные значения

Авар_ Осц_. Код ошибки	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]
OK	OK, Ош_ зап, Сброс ошиб_, Ошибка расчета, Файл не найден, Авто перезап_ выкл_ ➡ Неисп.
 Код ошибки	

12.3 Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.

12.3 Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.

Авар.осцил_	[Работа / Регистр_ / Авар.осцил_]
■ Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	<i>Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.</i>

12.3.1 Авар.осцил_: Настройки

Авар.осцил_. Режим записи	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
Только отключения	Авар. сигналы и отключения, Только отключения	S.3
➡ Режим записи.		
☞ Режим регистратора (задайте поведение регистратора)		
Авар.осцил_. t-задерж-изм.	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
0мс	0мс ... 60мс	S.3
☞ После отключения измерение будет отложено на этот период времени.		

12.3.2 Авар.осцил_: Прямые команды

Авар.осцил_. Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
➡ Реж_.		
◎ Сброс всех записей		

12.3.3 Авар.осцил_: Сигналы (состояния выходов)

Авар.осцил_. Сбр_ зап	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар.осцил_]	
↑ Сигнал: Удалить запись		

12 Записи

12.4 Рег трд – Регистратор тренда

12.4 Рег трд – Регистратор тренда

Рег трд	[Работа / Регистр_ / Рег трд]
Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве). Регистратор тренда	

12.4.1 Рег трд: Настройки

Рег трд . Разреш	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min ➡ Разреш.
❖ Разрешение (частота регистрации)	

Рег трд . Тренд1	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . Иф.А СКЗ	«-» ... ТепМод . Исп теплов_ емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.
❖ Значение наблюдения1	

Рег трд . Тренд2	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . Иф.В СКЗ	«-» ... ТепМод . Исп теплов_ емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.
❖ Значение наблюдения2	

Рег трд . Тренд3	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . Иф.С СКЗ	«-» ... ТепМод . Исп теплов_ емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.
❖ Значение наблюдения3	

Рег трд . Тренд4	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . Зло изм СКЗ	«-» ... ТепМод . Исп теплов_ емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.
❖ Значение наблюдения4	

Рег трд . Тренд5	[Пар_устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТепMod . Исп теплов_емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.	S.3
❖ Значение наблюдения5		
Рег трд . Тренд6	[Пар_устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТепMod . Исп теплов_емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.	S.3
❖ Значение наблюдения6		
Рег трд . Тренд7	[Пар_устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТепMod . Исп теплов_емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.	S.3
❖ Значение наблюдения7		
Рег трд . Тренд8	[Пар_устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТепMod . Исп теплов_емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.	S.3
❖ Значение наблюдения8		
Рег трд . Тренд9	[Пар_устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТепMod . Исп теплов_емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.	S.3
❖ Значение наблюдения9		
Рег трд . Тренд10	[Пар_устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... ТепMod . Исп теплов_емк_ ➡ 1..n, список записей тренда.	S.3
❖ Значение наблюдения10		

12 Записи

12.4.2 Рег трд: Прямые команды

Рег трд . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	P.1
Реж_.		
◎ Сброс всех записей		

12.4.3 Рег трд: Сигналы (состояния выходов)

Рег трд . Сброс всех записей	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Рег трд]
↑	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)

12.4.4 Рег трд: Счетчики

Рег трд . Макс.дост записей	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Рег трд]
#	Максимальное количество доступных записей в текущей конфигурации

13 Логика

13.1 Логика

13.1.1 Логика: Параметры конфигурации

Логика . Клв логич уравнений	[Планир_устр_]
20	0, 5, 10, 20, 40, 80
	➡ Клв логич уравнений.

☞ Число обязательных логических уравнений:

13 Логика

13.1.2 Логика ... Логика

13.1.2 Логика ... Логика

13.1.2.1 Логика: Настройки

Логика . ЛУ1.Элемент	[Логика / ЛУ 1]	
И	И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ ➡ ЛУ1.Элемент.	S.3
 Логический Элемент		

Логика . ЛУ1.Вход1	[Логика / ЛУ 1]	
...		
Логика . ЛУ1.Вход4		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	➡ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Назначение входного сигнала		

Логика . ЛУ1.Инверсия1	[Логика / ЛУ 1]	
...		
Логика . ЛУ1.Инверсия4		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	➡ Реж_.	
 Инверсия входного сигнала		

Логика . ЛУ1.t-Выд вкл	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на включение		

Логика . ЛУ1.t-Выд выкл	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

Логика . ЛУ1.Квит замк	[Логика / ЛУ 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3

↙ Сигнал квитирования для замыкания

Логика . ЛУ1.Инвертир квіт	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

↙ Сигнал инвертирующего квитирования для замыкания

Логика . ЛУ1.Инверт уст	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.	S.3

↙ Инвертирование сигнала установки для замыкания

13.1.2.2 Логика: Состояния входов

Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
...		
Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх		

↓ Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

Логика . ЛУ1.Квіт замк-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
↓	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания	

13.1.2.3 Логика: Сигналы (состояния выходов)

Логика . ЛУ1.Элем вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
↑	Сигнал: Выход логического шлюза	
Логика . ЛУ1.Таймер вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	

↑ Сигнал: Выход таймера

13 Логика

13.1.2.3 Логика: Сигналы (состояния выходов)

Логика . ЛУ1.Выход

[Работа / Отображение состояния / Логика]

↑ Сигнал: Замкнутый выход (*Q*)**Логика . ЛУ1.Выход инверт**

[Работа / Отображение состояния / Логика]

↑ Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (*Q NOT*)

14 Самодиагностика

Сообщения		[Работа / Самодиагностика / Сообщения]
█	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	

Внутренние сообщения

14.1 СД: Прямые команды

СД . СДИ сис-мы подтв.	[Работа / Подтвердить]	
Ложь	Ложь, Ист_ ➡ ист_ или ложн_.	P.1

◎ Индикатор системы подтверждения (индикатор, мигающий красным/зеленым)

14.2 СД: Сигналы (состояния выходов)

СД . Системная ошибка	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]	
↑ Сигнал: Сбой устройства		
СД . Контакт самоконтроля	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]	
↑ Сигнал: Контакт самоконтроля		
СД . Новая ошибка	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]	
↑ Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.		
СД . Новое предупреждение	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]	
↑ Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.		

14.3 СД: Счетчики

СД . Счет. числа своб. подкл.	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]	
# Счетчик для сетевой диагностики. Кол-во свободных подключений.		

15 Сервис

- Сис . Перез_: ↳ Табл.

15.1 Ген синусоиды - Генератор синусоиды

15.1.1 Ген синусоиды: Параметры конфигурации

Ген синусоиды . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп ➡ Реж_.	S.3
» Генератор синусоиды, основной режим работы		

15.1.2 Ген синусоиды: Настройки

Ген синусоиды . Реж откл кмд	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
Нет кмд откл	Нет кмд откл, С кмд откл ➡ Реж откл кмд.	S.3
» Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)		

Ген синусоиды . Моделир внеш пуска	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
» Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)		

Ген синусоиды . ВнБлк1	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	«-» ... Сис . Internal test state ➡ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
» Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».1		

15 Сервис

15.1.3 Ген синусоиды: Прямые команды

Ген синусоиды . ВнБлк2	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
❖	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».2</i>	

Ген синусоиды . Принуд закл	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
❖	<i>Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>	

Ген синусоиды . До сбоя	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]	
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
❖	<i>Период до сбоя</i>	

Ген синусоиды . Моделир сбоя	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]	
0.0с	0.00с ... 10800.00с	S.3
❖	<i>Длительность моделирования сбоя</i>	

Ген синусоиды . После сбоя	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]	
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
❖	<i>Период после сбоя</i>	

15.1.3 Ген синусоиды: Прямые команды

Ген синусоиды . Пуск моделир	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
❖	<i>Запустить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)</i>	

Ген синусоиды . Стоп моделир	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Процесс]
неакт_	неакт_, акт_ ➡ Реж_.
●	Остановить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)

15.1.4 Ген синусоиды: Состояния входов

Ген синусоиды . Моделир внеш пуска-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↓	Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)
Ген синусоиды . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Сост_]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Ген синусоиды . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Сост_]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Ген синусоиды . Принуд закл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Сост_]
↓	Состояние входного модуля: Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.

15.1.5 Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов)

Ген синусоиды . Ручной пуск	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	Моделирование сбоя запущено вручную.
Ген синусоиды . Ручной останов	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	Моделирование сбоя остановлено вручную.

15 Сервис

15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения

Ген синусоиды . работа	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Сост_]
↑	Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения
Ген синусоиды . Запущено	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	Моделирование сбоя запущено
Ген синусоиды . Остановлено	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	Моделирование сбоя остановлено
Ген синусоиды . Сост	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
↑	Сигнал: Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset

15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения

Ген синусоиды . Сост	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Сост_]
Выкл.	Выкл., До сбоя, Моделир сбоя, После сбоя, Нач квит ➡ Сост_.
✎	Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset

15.1.7 Ген синусоиды - Генератор синусоиды

15.1.7.1 Ген синусоиды: Настройки

Ген синусоиды . Iф.А	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.А		

Ген синусоиды . Iф.В	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.В		

Ген синусоиды . Iф.С	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
 Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.С		

Ген синусоиды . Зло изм	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 25.00Iном	S.3
 Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: Зло		

Ген синусоиды . фи Iф.А	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.А		

Ген синусоиды . фи Iф.В	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
240°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.В		

15 Сервис

15.1.7.1 Ген синусоиды: Настройки

Ген синусоиды . фи If.C	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
120°	-360° ... 360°	S.3
⚡ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.C		
Ген синусоиды . изм 3lo фи	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
⚡ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: 3lo		
Ген синусоиды . If.A	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
⚡ Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.A		
Ген синусоиды . If.B	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
⚡ Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.B		
Ген синусоиды . If.C	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
⚡ Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.C		
Ген синусоиды . 3lo изм	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
0.0Iном	<p>If: слот 3 = Входы измерения тока2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 2.500Iном <p>If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 25.00Iном 	S.3
⚡ Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: 3lo		

Ген синусоиды . фи Iф.А	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя:фаза ф.А		
Ген синусоиды . фи Iф.В	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
240°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя:фаза ф.В		
Ген синусоиды . фи Iф.С	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
120°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя:фаза ф.С		
Ген синусоиды . изм Зlo фи	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: Зlo		
Ген синусоиды . Iф.А	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
❖ Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.А		
Ген синусоиды . Iф.В	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
❖ Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.В		
Ген синусоиды . Iф.С	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
❖ Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.С		

15 Сервис

15.1.7.1 Ген синусоиды: Настройки

Ген синусоиды . Зло изм	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 • 0.00Iном ... 25.00Iном	S.3

❖ Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: Зло

Ген синусоиды . фи If.A	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.А		

Ген синусоиды . фи If.B	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
240°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.В		

Ген синусоиды . фи If.C	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
120°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.С		

Ген синусоиды . изм Зло фи	[Сервис / Режим теста (заш запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
❖ Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: Зло		

16 Списки выбора

Зап сост

Состояние записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Авар_ Осц_. Зап сост

Зап sost	Описание
Гот_	Готово
Запись	Запись
Запись файла	Сигнал: Запись файла
Блк Тригг_	Сигнал пуска все еще активен - ждите падающего фронта. Новая запись может быть начата только если сигнал пуска, начавший предыдущую запись, уже принял низкий уровень. Таким образом устраняется возможность бесконечной записи.

Неисп

Неисправность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Авар_ Осц_. Код ошибки

Неисп	Описание
OK	OK
Ош_зап	Сигнал: Ошибка записи в память
Сброс ошиб_	Сигнал: Сброс ошибок из памяти
Ошибка расчета	Ошибка расчета
Файл не найден	Файл не найден
Авто перезап_ выкл_	Если объем памяти исчерпан, запись будет остановлена.

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC 61850 . Сост изд Goose
- ➔ IEC 61850 . Сост подпись Goose
- ➔ IEC 61850 . Сост сервер Mms

Сост_	Описание
Выкл.	Выкл.
Вкл.	Вкл.
Ошибка	Ошибка

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Profibus . Сост_ ведом_

Сост_	Описание
Поиск Бод	Нет соединения с ведущим устройством PROFIBUS-DP
Бод найден	Подчиненное устройство PROFIBUS DP подключено к шине. Обращение к адресу подчиненного устройства со стороны ведущего устройства еще не произошло (и такая адресация еще не произошла с момента последнего разрыва соединения).
ПРМ ОК	Ведущее устройство обращается к подчиненному устройству, сообщение с установками параметров было принято и подтверждено. Подчиненное устройство ожидает от ведущего устройства конфигурационное сообщение.
ПРМ ТРЕБ	Обращение к подчиненному устройству со стороны ведущего устройства больше не происходит (измененные параметры в ведущем устройстве без установившейся связи остановлены, программа ведущего устройства выключена, но нижний уровень PROFIBUS еще находится в активном состоянии).
ПРМ Ошибк	Ошибка в сообщении с настройками параметров (например, неправильный идентификатор ПСО).
КОНФ ОШ_	Ошибка конфигурирования: количество входящих и исходящих битов, установленное параметрами ведущего устройства, не соответствует количеству входящих и исходящих битов, установленному параметрами подчиненного устройства.
Оч_ данн_	Ведущее устройство посдает общую команду управления для очистки данных.
Обмен данными	Обмен данными между ведущим и подчиненным устройством.

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Profibus . Ск_пер_дан_

Скор_пер_дан_	Описание
12 Mb/s	<i>12 Mb/s</i>
6 Mb/s	<i>6 Mb/s</i>
3 Mb/s	<i>3 Mb/s</i>
1.5 Mb/s	<i>1.5 Mb/s</i>
0.5 Mb/s	<i>0.5 Mb/s</i>
187500 baud	<i>187500 baud</i>
93750 baud	<i>93750 baud</i>
45450 baud	<i>45450 baud</i>
19200 baud	<i>19200 baud</i>
9600 baud	<i>9600 baud</i>
--	<i>--</i>

Ид_ПСО

Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Profibus . Ид_ПСО

Ид_ПСО	Описание
0C50h	<i>ProdID (узел-родитель) для конфигурационного файла.</i>

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

16 Списки выбора

- Profibus . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
OK	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

Состояние сервера

Состояние сервера.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- SNTP . Используемый сервер

Состояние сервера	Описание
Сервер 1	Используется сервер 1.
Сервер 2	Используется сервер 2.
Нет	Сервер не используется.

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- SNTP . К-во серв.
- SNTP . Сет. соед.

Сост_	Описание
ХОРОШЕЕ	ХОРОШЕЕ
ДОСТАТОЧНО	ДОСТАТОЧНО
ПЛОХОЕ	ПЛОХОЕ
«-»	НЕТ СОЕДИНЕНИЯ

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ ЦВх Слот X1 . Инверсия 1
- ↳ РелВых Раз X2 . Замкн_
- ↳ РелВых Раз X2 . Инверсия
- ↳ РелВых Раз X2 . Инверсия 1
- ↳ РелВых Раз X2 . Замкн_
- ↳ РелВых Раз X2 . Инверсия
- [...]

Реж_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

ист_ или ложн_

Истинно или ложно

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Авар_ Осц_ . Руч_ пуск
- ↳ СД . СДИ сис-мы подтв.

ист_ или ложн_	Описание
Ложь	<i>Ложь</i>
Ист_	<i>Истина</i>

Тип опред. пароля

Тип определения пароля. Это значение прямо связано с уровнем безопасности доступа к устройству.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

16 Списки выбора

- ➔ Сис . Пароль для USB-подкл.
- ➔ Сис . Пароль для удал. сет. соед.

Тип опред. пароля	Описание
отключен	Пароль отключен.
по умолчанию	Используется пароль по умолчанию, то есть пользователь его не изменил (однако для устройств, пароль по умолчанию для которых отключен, отображается, что пароль "отключен", а не задан "по умолчанию").
опр. польз.	Пароль определен пользователем. Это соответствует наивысшему уровню безопасности доступа к устройству.

Сертификат TLS

Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Сис . Сертификат TLS

Сертификат TLS	Описание
Специальный	Для шифрованной связи устройство использует специальный сертификат. Это соответствует наивысшему уровню безопасности связи.
Основной	Для шифрованной связи устройство использует основной сертификат. Это означает некоторое снижение уровня по сравнению с использованием специального сертификата данного устройства.
Поврежд.	Сертификат шифрованной связи поврежден и потому непригоден для использования.

Право на переключение

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Управление . Право на переключение
- ➔ Управление . Право на переключение
- ➔ Управление . Право на переключение

Право на переключение	Описание
Нет	<i>Нет</i>
Локальный	<i>Локальный</i>
Удаленный	<i>Удаленный</i>
Локальный и удаленный	<i>Локальный и удаленный</i>

Настр. сброса устр.

При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ ИЧМ . Настр. сброса устр.

Настр. сброса устр.	Описание
"Завод. настр.", "Сброс пар."	Должны быть доступны два параметра сброса: - "Возврат к заводским настройкам", - "Сброс паролей".
Только "Завод. настр."	Будет доступна только одна настройка сброса: - "Сброс до заводских настроек". <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флагка будет утерян пароль, то единственным способом вернуть контроль будет сброс настроек устройства защиты до заводских.</i>
Деактив. сброса	Настройки сброса будут отключены. <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флагка будет утерян пароль, то устройство защиты необходимо будет отправить для обслуживания производителю.</i>

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- IH2 . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

I>

При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- I[1] . Реж_

I>	Описание
«-»	Не используется
ненаправленн_	Ненаправленное

Выс_знач_Зло

Высокое значение тока на землю

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- Зло[1] . Реж_

Выс_знач_Зло	Описание
«-»	Не используется
ненаправленн_	Ненаправленное

да/нет

Да/нет

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Сис . Перез_
- ↳ Зло[1] . Только наблюдение
- ↳ Сис . Перез_

да/нет	Описание
нет	Нет
да	Да

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ ТепМод . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ I2>[1] . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_устр_

Планирование устройства

16 Списки выбора

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ АПВ . Реж_

Планир_ устр_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ ВНО . Реж_

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ МСХН . Реж_

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ ВншЗаш[1] . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КЦУ . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КТТ . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>

16 Списки выбора

Планир_ устр_	Описание
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Систем. авари. сигналы . Реж_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Используемый протокол

Используемый протокол SCADA

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Scada . Протокол

Используемый протокол	Описание
«-»	Не используется
Modbus RTU	Протокол Modbus RTU
Modbus TCP	Протокол Modbus TCP
Modbus TCP/RTU	Протокол Modbus TCP/RTU
DNP3 RTU	Протокол распределенной сети RTU
DNP3 TCP	Протокол распределенной сети TCP
DNP3 UDP	Протокол распределенной сети UDP
IEC 60870-5-103	Протокол IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104	Протокол IEC 60870-5-104
IEC 61850	Связь IEC 61850
Profibus	Модуль Profibus

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- IRIG-B . Реж_

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- SNTP . Реж_

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Клв логич уравнений

Число обязательных логических уравнений:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- Логика . Клв логич уравнений

Клв логич уравнений	Описание
0	<i>0</i>
5	<i>5</i>
10	<i>10</i>
20	<i>20</i>
40	<i>40</i>
80	<i>80</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Ген синусоиды . Реж_

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Масшт_

Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Сис . Масшт_

Масшт_	Описание
Удельн_вел_	<i>Удельные величины</i>
Первичн_вел_	<i>Первичные величины</i>
Втор_вел_	<i>Вторичные величины</i>

Ном_напр_

Номинальное напряжение цифровых входов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ ЦВх Слот X1 . Ном_напр_

Ном_напр_	Описание
24 В пост. тока	<i>24 В пост. тока</i>
48 В пост. тока	<i>48 В пост. тока</i>
60 В пост. тока	<i>60 В пост. тока</i>

Ном_напр_	Описание
110 В пост. тока	<i>110 В пост. тока</i>
230 В пост. тока	<i>230 В пост. тока</i>
110 В пер. тока	<i>110 В пер. тока</i>
230 В пер. тока	<i>230 В пер. тока</i>

Время устр_дреб

Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ ЦВх Слот X1 . Время устр_дреб 1

Время устр_дреб	Описание
нет врем_ устр_дреб	<i>Нет времени устранения дребежжания</i>
20 мс	<i>20 мс</i>
50 мс	<i>50 мс</i>
100 мс	<i>100 мс</i>

1...n, режимы работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ РелВых Раз X2 . Режим работы

1...n, режимы работы	Описание
Нормально разомкнутый (NO)	<i>Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.</i>

1...n, режимы работы	Описание
Нормально замкнутый (NC)	Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.

1..n_ Спис_ назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ РелВых Раз X2 . Подтверждение
- ↳ РелВых Раз X2 . Назнач_1
- ↳ РелВых Раз X2 . Назнач_2
- ↳ РелВых Раз X2 . Подтверждение
- ↳ РелВых Раз X2 . Назнач_1
- ↳ РелВых Раз X2 . Назнач_2
- [...]

1..n_ Спис_ назн_	Описание
«-»	Нет присвоения
Заш . введена	Сигнал: Защита введена
Заш . акт_	Сигнал: Активный
Заш . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Заш . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
Заш . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Заш . Трев_ ф.А	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А
Заш . Трев_ ф.В	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В
Заш . Трев_ С	Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С
Заш . Трев_ З	Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю
Заш . Трев_	Сигнал: Общий сигнал тревоги
Заш . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
Заш . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
Заш . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
Заш . Откл З	Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Заш . Откл	Сигнал: Общее отключение
Заш . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.
Заш . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Заш . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Заш . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ТТ . Неверн. посл. фаз	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].
Управление . Локальный	Право на переключение Локальный
Управление . Удаленный	Право на переключение: Удаленное
Управление . Нет блок.	Отсутствие блокировки активно
Управление . КУ неопр	Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).
Управление . КУ помехи	Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.
Управление . Нет блок.-Вх	Отсутствие блокировки
КУ[1] . КУ один конт инд	Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.
КУ[1] . Пол не ВКЛ	Сигнал: Пол не ВКЛ
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ
КУ[1] . Пол_ ОТКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ
КУ[1] . НЕДОВКЛ	Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»
КУ[1] . Пол_ нар_	Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречавшие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».
КУ[1] . Гот_	Сигнал: Выключатель готов к работе.
КУ[1] . t-зпзд	Сигнал: Время запаздывания
КУ[1] . Удалено	Сигнал: Съемный выключатель удален
КУ[1] . Блок ВКЛ.	Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . Блок ВЫКЛ.	Сигнал: Один или несколько входов <i>IL_Off</i> активны.
КУ[1] . КВК-успех	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.
КУ[1] . КВК-неуд.	Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.
КУ[1] . КВК-неуд. кмд. откл.	Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.
КУ[1] . КВК-напр. пркл.	Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключаться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.
КУ[1] . КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.
КУ[1] . КВК-КУ готов	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово
КУ[1] . КВК-блок поля	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.
КУ[1] . КВК-нет синх	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении <i>t-sync</i> .
КУ[1] . КВК-КУ удален	Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.
КУ[1] . ВКЛ защ	Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты
КУ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КУ[1] . ПодКомОткл	Сигнал: Подтвердить команду отключения
КУ[1] . ВКЛ с ВКЛ защ	Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл	Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[1] . Инд полож смещен	Сигнал: Ложные индикаторы положения
КУ[1] . КУизнос медл. КУ	Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется
КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	Сигнал: Квиртирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . Кмд ВКЛ	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
КУ[1] . Команда ВКЛ вручную	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
КУ[1] . Команда ВЫКЛ вручную	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>
КУ[1] . Запр ВКЛ	<i>Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ</i>
КУ[1] . Всп Вкл-Вх	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
КУ[1] . Всп Выкл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
КУ[1] . Гот_Вх	<i>Состояние входного модуля: РЦ готов</i>
КУ[1] . Сис-синхрон-Вх	<i>Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.</i>
КУ[1] . Удалено-Вх	<i>Состояние входного модуля: Съемный выключатель удален</i>
КУ[1] . Пдт кмд откл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля</i>
КУ[1] . Блок ВКЛ1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
КУ[1] . Блок ВКЛ2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
КУ[1] . Блок ВКЛ3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ</i>
КУ[1] . Блок ВЫКЛ1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ</i>
КУ[1] . Кмд ВКЛ-Вх	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ-Вх	<i>Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>
КУ[1] . Авар_сигнал_Оп	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.").</i>
КУ[1] . СуммОткл: Iф.А	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . СуммОткл: Iф.В	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В
КУ[1] . СуммОткл: Iф.С	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С
КУ[1] . СуммОткл	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
КУ[1] . Квит Сч КомПер	Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства
КУ[1] . Сбр_СуммОткл	Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения
КУ[1] . Трев. ур. изн.	Сигнал: Уставка для сигнала тревоги
КУ[1] . Блок ур изн	Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя
КУ[1] . Сбр. рес. Выкл РАЗОМКНУТ.	Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса Выкл РАЗОМКНУТ).
КУ[1] . Трев Iсум откл/час	Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.
КУ[1] . Квит трев Iсум откл/час	Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».
IH2 . акт_	Сигнал: Активный
IH2 . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
IH2 . Блк ф.А	Сигнал: Заблокирован ф.А
IH2 . Блк ф.В	Сигнал: Заблокирован ф.В
IH2 . Блк ф.С	Сигнал: Заблокирован ф.С
IH2 . Блк ЗI изм	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
IH2 . Блк ЗI рсч	Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)
IH2 . 3-ф Блк	Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
IH2 . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IH2 . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[1] . акт_	Сигнал: Активный
I[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[1] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[1] . IH2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[1] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[1] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[1] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[1] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[1] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[1] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[1] . Откл	Сигнал: Отключение
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[1] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[1] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[1] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[1] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[1] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[2] . акт_	Сигнал: Активный
I[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[2] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[2] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[2] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[2] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[2] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[2] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[2] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[2] . Откл	Сигнал: Отключение
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[2] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[2] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[2] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[2] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[3] . акт_	Сигнал: Активный
I[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . ИН2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[3] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[3] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[3] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[3] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[3] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[3] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[3] . Откл	Сигнал: Отключение
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[3] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[3] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[3] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[3] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[3] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[3] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[3] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[3] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[4] . акт_	Сигнал: Активный
I[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[4] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . IH2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[4] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[4] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[4] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[4] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[4] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[4] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[4] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[4] . Откл	Сигнал: Отключение
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[4] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[4] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[4] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[4] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[4] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[4] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[4] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[4] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[4] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[5] . акт_	Сигнал: Активный
I[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[5] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] . IH2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[5] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[5] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[5] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[5] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[5] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[5] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[5] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[5] . Откл	Сигнал: Отключение
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[5] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[5] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[5] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[5] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[5] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[5] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[5] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[5] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[6] . акт_	Сигнал: Активный
I[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[6] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[6] . IH2 Блк	Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[6] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[6] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[6] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[6] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[6] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[6] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[6] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[6] . Откл	Сигнал: Отключение
I[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[6] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[6] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[6] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[6] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[6] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[6] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[6] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[6] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[6] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[6] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[6] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[6] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3Io[1] . акт_	Сигнал: Активный
3Io[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3Io[1] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Io[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3Io[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[1] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Io[1] . Откл	Сигнал: Отключение
3Io[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[1] . ЗIoH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3Io[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3Io[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3Io[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3Io[1] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3Io[1] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3Io[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3Io[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Io[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[1] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Io[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3Io[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3Io[1] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3Io[1] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3Io[2] . акт_	Сигнал: Активный
3Io[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3Io[2] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Io[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3Io[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[2] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Io[2] . Откл	Сигнал: Отключение
3Io[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[2] . ЗIoH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3Io[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3Io[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3Io[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3Io[2] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3Io[2] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3Io[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3Io[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Io[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[2] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Io[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3Io[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3Io[2] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3Io[2] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3Io[3] . акт_	Сигнал: Активный
3Io[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3Io[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Io[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3Io[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[3] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Io[3] . Откл	Сигнал: Отключение

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3Io[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[3] . ЗлоH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3Io[3] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3Io[3] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3Io[3] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3Io[3] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3Io[3] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3Io[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3Io[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Io[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[3] . Вн рев блок- Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Io[3] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3Io[3] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3Io[3] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3Io[3] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3Io[4] . акт_	Сигнал: Активный
3Io[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3Io[4] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Io[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3Io[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[4] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Io[4] . Откл	Сигнал: Отключение
3Io[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[4] . ЗлоH2 Блк	Блокировано броском тока второй гармоники
3Io[4] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3Io[4] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3Io[4] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3Io[4] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3Io[4] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3Io[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3Io[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Io[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Io[4] . Вн рев блок- Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Io[4] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3Io[4] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3Io[4] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3Io[4] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
ТепМод . акт_	Сигнал: Активный
ТепМод . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ТепМод . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ТепМод . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ТепМод . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка
ТепМод . Откл	Сигнал: Отключение
ТепМод . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . Сброс тепл_ мод_	Сигнал: Сброс тепловой модели
ТепМод . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ТепМод . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ТепМод . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[1] . акт_	Сигнал: Активный
I2>[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I2>[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I2>[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[1] . Откл	Сигнал: Отключение
I2>[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I2>[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I2>[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[2] . акт_	Сигнал: Активный
I2>[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I2>[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I2>[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[2] . Откл	Сигнал: Отключение
I2>[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I2>[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I2>[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
АПВ . акт_	Сигнал: Активный
АПВ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
АПВ . Готовн_	Сигнал: Готовность
АПВ . t-Бл после ручн ВКЛ выкл	Сигнал: АПВ был заблокирован после включения выключателя вручную. Этот таймер будет запущен, если выключатель будет включен вручную. Пока работает таймер, АПВ запустить невозможно.
АПВ . Гот_ к пуску	Сигнал: Готовность к пуску
АПВ . раб_	Сигнал: Идет процесс автоматического повторного включения
АПВ . t-прост_	Сигнал: Выдержка времени между отключением и попыткой повторного включения
АПВ . Ком РЦ ВКЛ	Сигнал: Команда включения выключателя
АПВ . t-Пров если Успешн	Сигнал: Время проверки: Если выключатель остается в замкнутом положении после попытки АПВ в течение всего времени работы этого таймера, значит, АПВ было успешным и блок АПВ вернется в режим готовности.
АПВ . Захв	Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано
АПВ . t-Сбр_ блокир_	Сигнал: Таймер выдержки времени для сброса блокировки АПВ. Время сброса состояния блокировки АПВ будет отложено до этого момента, после того, как будет обнаружен сигнал сброса (например, цифровой вход или Scada).
АПВ . Блк	Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано
АПВ . t-Сброс блк	Сигнал: Таймер выдержки времени для сброса блокировки АПВ. При условии отсутствия другого сигнала блокировки время

1..n_ Спис_ назн_	Описание
	освобождения (деблокировки) АПВ будет отложено до этого момента.
АПВ . успешно	Сигнал: Автоматическое повторное включение прошло успешно
АПВ . сбой	Сигнал: Отказ при автоматическом повторном включении
АПВ . t-Набл АПВ	Сигнал: Контроль АПВ
АПВ . Прд пуск	Контроль перед включением
АПВ . Пуск 1	Контроль включения
АПВ . Пуск 2	Контроль включения
АПВ . Пуск 3	Контроль включения
АПВ . Пуск 4	Контроль включения
АПВ . Пуск 5	Контроль включения
АПВ . Пуск 6	Контроль включения
АПВ . Серв_ сигн_	Сигнал: Сигнал тревоги АПВ: слишком много операций переключения
АПВ . Сервисн Блк	Сигнал: АПВ - Сервисная блокировка - слишком много операций переключения
АПВ . Превыш макс пуск / ч	Сигнал: Превышено максимально допустимое число включений в час.
АПВ . Сбрс_ Стат Сч	Сигнал: Сброс всех статистических счетчиков АПВ: Общее количество АПВ, количество успешных и безуспешных АПВ.
АПВ . Сбрс_ Серв Сч	Сигнал: Сброс сервисных счетчиков для сигналов тревоги и блокировок
АПВ . Сбр_ блокир_	Сигнал: Блокировка АПВ сброшена с помощью панели.
АПВ . Сбр макс пуск / ч	Сигнал: Счетчик максимально допустимого числа включений в час сброшен.
АПВ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
АПВ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
АПВ . Вн пуск возр-Вх	Состояние входного модуля: При поступлении этого внешнего сигнала счетчик АПВ будет увеличен на единицу. Его можно использовать для координации зон (устройств автоматического повторного включения, находящихся выше по цепи). Примечание. Этот параметр только активирует работу. Для этого назначения следует задавать общие параметры.
АПВ . Вн захв-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка АПВ.
АПВ . ЦВх сбр вн захв-Вх	Состояние входного модуля: Сброс состояния блокировки АПВ (если выбран сброс с помощью цифровых входов).
АПВ . Сkd сбр вн захв-Вх	Состояние входного модуля: Сброс состояния блокировки АПВ с помощью связи.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
АПВ . прер_: 1	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.
АПВ . прер_: 2	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.
АПВ . прер_: 3	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.
АПВ . прер_: 4	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.
АПВ . прер_: 5	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.
АПВ . прер_: 6	Прервать цикл АПВ, если состояние назначенного сигнала - «Истина». Если состояние этой функции - «Истина», АПВ будет прервано.
ВНО . акт_	Сигнал: Активный
ВНО . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВНО . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
ВНО . включ_	Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.
ВНО . Блк АПВ	Сигнал: Заблокировано АПВ
ВНО . I<	Сигнал: Ток без нагрузки.
ВНО . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ВНО . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ВНО . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
ВНО . Внешн_ВНП-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя
МСХН . акт_	Сигнал: Активный
МСХН . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
МСХН . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
МСХН . включ_	Сигнал: Включена холодная нагрузка
МСХН . обнар_	Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка
МСХН . Бл АПВ	Сигнал: Заблокировано АПВ
МСХН . I<	Сигнал: Ток без нагрузки.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
МСХН . Бросок тока	Сигнал: Бросок тока
МСХН . Время уст	Сигнал: Время установки
МСХН . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
ВншЗаш[1] . акт_	Сигнал: Активный
ВншЗаш[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗаш[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗаш[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗаш[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗаш[1] . Откл	Сигнал: Отключение
ВншЗаш[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗаш[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗаш[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗаш[1] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗаш[1] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗаш[2] . акт_	Сигнал: Активный
ВншЗаш[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗаш[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗаш[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗаш[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗаш[2] . Откл	Сигнал: Отключение
ВншЗаш[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗаш[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ВншЗаш[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗаш[2] . Трев_-Вх	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗаш[2] . Откл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
ВншЗаш[3] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗаш[3] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВншЗаш[3] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВншЗаш[3] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗаш[3] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗаш[3] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗаш[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗаш[3] . ВнБлк1- Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗаш[3] . ВнБлк2- Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗаш[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗаш[3] . Трев_-Вх	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗаш[3] . Откл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>
ВншЗаш[4] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗаш[4] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВншЗаш[4] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВншЗаш[4] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗаш[4] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗаш[4] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗаш[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗаш[4] . ВнБлк1- Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗаш[4] . ВнБлк2- Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗаш[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗаш[4] . Трев_-Вх	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ВншЗаш[4] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
УРОВ . акт_	Сигнал: Активный
УРОВ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
УРОВ . Ожидание триггера	Ожидание триггера
УРОВ . раб_	Сигнал: Модуль УРОВ запущен
УРОВ . Трев_	Сигнал: Отказ выключателя
УРОВ . Блокировка	Сигнал: Блокировка
УРОВ . Квит блок	Сигнал: Квитирование блокировки
УРОВ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
УРОВ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
УРОВ . Триггер1-Вх	Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ
УРОВ . Триггер2-Вх	Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ
УРОВ . Триггер3-Вх	Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ
КЦУ . акт_	Сигнал: Активный
КЦУ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КЦУ . Трев_	Сигнал: Тревога контроля цепей отключения
КЦУ . Невозможно	Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.
КЦУ . Всп Вкл-Вх	Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)
КЦУ . Всп Выкл-Вх	Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)
КЦУ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КЦУ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КТТ . акт_	Сигнал: Активный
КТТ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КТТ . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
КТТ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КТТ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Систем. авари. сигналы . акт_	Сигнал: Активный
Систем. авари. сигналы . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Систем. авари. сигналы . Ав сигн ср знач тока (нагр)	Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току
Систем. авари. сигналы . Трев I КНИ	Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений
Систем. авари. сигналы . Откл по ср знач тока (нагр)	Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току
Систем. авари. сигналы . Откл I КНИ	Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений
Систем. авари. сигналы . ВнБлк-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
РелВых Раз X2 . РелВых 1	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 2	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 3	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 4	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . РелВых 5	Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 . НЕЙТР_!	Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.
РелВых Раз X2 . Выходы Прин	Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Зап соб . Сбр_ всех запис_	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)
Авар_ Осц_ . запись	Сигнал: Запись
Авар_ Осц_ . Пам_ переп_	Сигнал: Память переполнена
Авар_ Осц_ . Сброс ошиб_	Сигнал: Сброс ошибок из памяти
Авар_ Осц_ . Сбр_ всех запис_	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)
Авар_ Осц_ . Сбр_ зап	Сигнал: Удалить запись
Авар_ Осц_ . Руч_ пуск	Сигнал: Ручной пуск
Авар_ Осц_ . Пуск1-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск2-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск3-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск4-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск5-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск6-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск7-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск8-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар.осцил_ . Сбр_ зап	Сигнал: Удалить запись
Рег трд . Сброс всех записей	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)
СД . Системная ошибка	Сигнал: Сбой устройства
СД . Контакт самоконтроля	Сигнал: Контакт самоконтроля
СД . Новая ошибка	Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.
СД . Новое предупреждение	Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.
Системный журнал . акт_	Сигнал: Активный
Сис . Smart View через USB	Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.
Сис . Smart View через Eth	Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.
Scada . SCADA подключена	К устройству подключена как минимум одна система SCADA.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Scada . SCADA не подключена	К устройству не подключены системы SCADA.
DNP3 . занято	Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.
DNP3 . готово	Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.
DNP3 . активно	Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии. Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение »Низкий«, пока для параметра »Подтвердить DataLink« не будет установлено значение »Всегда«.
DNP3 . Двоич. выход0	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход1	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход2	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход3	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход4	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход5	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход6	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход7	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход8	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход9	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход10	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход11	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход12	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход13	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
DNP3 . Двоич. вход62-I	Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. вход63-I	Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.
Modbus . Передача RTU	Сигнал: SCADA активный
Modbus . Передача TCP	Сигнал: SCADA активный
Modbus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 6	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 7	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 10	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 16	Команда SCADA
Modbus . Настр. двоичн. вх.1-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.2-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.3-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.4-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.5-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.6-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Modbus . Настр. двоичн. вх.7-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.8-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.9-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.10-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.11-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.12-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.13-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.14-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.15-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.16-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.17-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.18-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.19-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.20-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.21-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.22-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.23-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.24-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.25-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Modbus . Настр. двоичн. вх.26-Вх	Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Modbus . Настр. двоичн. вх.27-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.28-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.29-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.30-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.31-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.32-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
IEC 61850 . Клиент MMS подключен	<i>К устройству подключен как минимум один клиент MMS</i>
IEC 61850 . Все подписи GOOSE активны	<i>Все подписчики GOOSE в устройстве работают</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . SPCSO25	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO26	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO27	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO28	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO29	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO30	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO31	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO32	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . SCD Ком 1	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 2	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 3	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 4	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 5	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 6	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 7	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 8	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 9	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 10	Команда SCADA
IEC103 . Передача	Сигнал: SCADA активный
IEC103 . Ош_: Потеря события	Ошибка: потеря события
IEC103 . Режим тестирования включен	Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.
IEC103 . Режим блокировки включен	Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.
IEC103 . Внеш. акт_режима тест_-Bx	Входное состояние модуля: режим тестирования связи IEC103.
IEC103 . Внеш. акт_режима блок_-Bx	Входное состояние модуля: включение блокировки передачи IEC103 в направлении мониторинга.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC104 . занято	Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.
IEC104 . готово	Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.
IEC104 . Передача	Сигнал: SCADA активный
IEC104 . Ош_ Потеря события	Ошибка: потеря события
IEC104 . SCD Ком 1	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 2	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 3	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 4	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 5	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 6	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 7	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 8	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 9	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 10	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 11	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 12	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 13	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 14	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 15	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 16	Команда SCADA
Profibus . Данны OK	Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)
Profibus . ОшПодМодуля	Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.
Profibus . Соед_ акт_	Соединение активно
Profibus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 6	Команда SCADA

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Profibus . SCD Ком 7	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 10	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 16	Команда SCADA
IRIG-B . IRIG-B активен	Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.
IRIG-B . Инв_ сиг_ выс/низ ур_	Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.
IRIG-B . Упр_ сигнал1	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал2	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал3	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал4	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал5	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал6	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал7	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Синх. вр. . синхронизировано	Часы синхронизированы.
Статистика . КвиФн все	Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)
Статистика . КвитФн I Нагр	Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)
Статистика . КвиФн макс	Сигнал: Квитирование всех максимальных значений
Статистика . КвиФн мин	Сигнал: Квитирование всех минимальных значений
Статистика . ПускФн 2-Вх	Состояние входного модуля: Запуск статистики 2
Логика . ЛУ1.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ1.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ1.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ1.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ1.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ1.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ1.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ2.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ2.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ2.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ2.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ2.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ3.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ3.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ4.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ4.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ4.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ4.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ4.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ5.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ5.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ5.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ5.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ6.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ6.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ7.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ7.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ9.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ9.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ9.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ10.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ10.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ10.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ10.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ10.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ11.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ11.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ11.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ11.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ11.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ11.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ11.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ11.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ11.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ12.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ12.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ12.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ12.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ12.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ12.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ12.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ12.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ12.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ13.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ13.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ13.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ13.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ13.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ13.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ14.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ14.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ14.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ14.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ15.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ16.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ16.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ16.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ16.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ16.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ17.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ17.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ17.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ17.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ17.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ18.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ18.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ18.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ18.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ18.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ18.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ18.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ18.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ18.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ19.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ19.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ19.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ19.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ19.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ19.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ19.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ19.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ19.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ20.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ20.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ20.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ20.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ20.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ20.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ21.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ21.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ21.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ21.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ22.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ22.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ22.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ22.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ23.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ23.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ23.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ23.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ23.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ24.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ24.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ24.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ24.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ24.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ25.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ25.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ25.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ25.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ25.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ25.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ25.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ25.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ25.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ26.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ26.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ26.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ26.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ26.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ26.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ26.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ26.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ26.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ27.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ27.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ27.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ27.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ27.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ27.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ28.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ28.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ28.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ28.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ29.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ29.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ29.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ29.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ30.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ30.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ30.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ30.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУЗ0.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ0.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ0.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУЗ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУЗ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУЗ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУЗ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУЗ1.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ1.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ1.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ1.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ1.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУЗ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУЗ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУЗ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУЗ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУЗ2.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ2.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ2.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ2.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ2.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУЗ3.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУЗ3.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУЗ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУЗ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУЗ3.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ3.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ3.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ3.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ3.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУЗ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУЗ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУЗ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУЗ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУЗ4.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ4.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ4.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ4.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУЗ4.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУЗ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУЗ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУЗ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ35.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ36.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ36.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ36.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ36.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ37.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ37.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ37.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ37.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ37.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ38.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ38.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ38.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ38.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ39.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ39.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ39.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ39.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ40.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ40.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ40.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ40.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ40.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ40.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ40.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ40.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ40.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ41.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ41.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ41.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ41.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ41.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ41.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ42.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ42.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ42.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ42.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ43.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ43.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ43.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ43.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ44.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ44.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ44.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ44.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ44.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ45.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ45.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ45.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ45.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ46.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ46.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ46.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ46.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ47.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ47.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ47.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ47.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ47.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ47.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ47.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ47.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ47.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ48.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ48.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ48.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ48.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ48.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ48.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ49.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ49.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ49.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ49.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ50.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ50.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ50.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ50.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ51.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ51.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ51.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ51.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ51.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ52.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ52.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ52.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ52.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ53.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ53.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ53.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ53.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ54.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ54.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ54.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ54.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ54.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ54.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ54.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ54.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ54.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ55.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ55.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ55.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ55.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ55.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ55.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ56.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ56.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ56.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ56.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ57.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ57.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ57.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ57.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ58.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ58.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ58.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ58.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ58.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ59.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ59.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ59.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ60.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ60.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ60.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ60.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ61.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ61.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ61.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ61.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ61.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ61.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ61.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ61.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ61.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ62.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ62.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ62.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ62.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ62.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ62.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ63.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ63.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ63.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ63.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ64.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ64.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ64.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ65.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ65.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ65.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ65.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ65.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ66.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ66.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ66.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ66.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ67.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ67.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ67.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ67.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ68.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ68.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ68.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ68.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ68.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ68.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ68.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ68.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ68.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ69.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ69.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ69.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ69.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ69.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ69.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ70.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ70.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ70.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ70.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ71.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ71.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ71.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ71.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ72.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ72.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ72.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ72.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ72.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ73.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ73.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ73.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ73.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ73.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ74.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ74.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ74.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ74.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ74.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ74.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ74.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ74.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ74.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ75.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ75.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ75.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ75.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ75.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ75.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ75.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ75.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ75.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ76.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ76.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ76.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ76.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ76.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ76.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ77.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ77.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ77.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

16 Списки выбора

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ77.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ78.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ78.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ78.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ78.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ79.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ79.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ79.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ79.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ79.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ80.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ80.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ80.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ80.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Ген синусоиды . Ручной пуск	<i>Моделирование сбоя запущено вручную.</i>
Ген синусоиды . Ручной останов	<i>Моделирование сбоя остановлено вручную.</i>
Ген синусоиды . работа	<i>Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения</i>
Ген синусоиды . Запущено	<i>Моделирование сбоя запущено</i>
Ген синусоиды . Остановлено	<i>Моделирование сбоя остановлено</i>
Ген синусоиды . Моделир внеш пуска-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>
Ген синусоиды . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Ген синусоиды . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Ген синусоиды . Принуд закл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>
Сис . НП 1	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1</i>
Сис . НП 2	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2</i>
Сис . НП 3	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3</i>
Сис . НП 4	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4</i>
Сис . Ручной ПНП	<i>Сигнал: Ручное переключение наборов параметров</i>
Сис . ПНП через Scada	<i>Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).</i>
Сис . ПУП через ФункВх	<i>Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода</i>
Сис . изменен мин 1 парам	<i>Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр</i>
Сис . Обход блок парам	<i>Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров</i>
Сис . Подт СД	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов</i>
Сис . Подт РелВых	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов</i>
Сис . Подт Скд	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA</i>
Сис . Сброс КомОткл	<i>Сигнал: Сброс команды отключения</i>
Сис . Подт СД-ИЧМ	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Подт РелВых- ИЧМ	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Подт Скд-ИЧМ	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Сброс КомОткл- ИЧМ	<i>Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Подт СД-SCADA	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через SCADA</i>
Сис . Подт РелВых- SCADA	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через SCADA</i>
Сис . Сброс_ сч_-SCADA	<i>Сигнал: Сброс всех счетчиков, запуск через SCADA</i>
Сис . Подт Скд-SCADA	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через SCADA</i>
Сис . Сброс КомОткл- SCADA	<i>Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через SCADA</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Сис . Кви опер Сч	Сигнал:: Кви опер Сч
Сис . Кви трев Сч	Сигнал:: Кви трев Сч
Сис . Квит КомОткСч	Сигнал:: Квит КомОткСч
Сис . Кви итг Сч	Сигнал:: Кви итг Сч
Сис . Подт СД-Вх	Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход
Сис . Подт РелВых-Вх	Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов
Сис . Подт Скд-Вх	Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.
Сис . НП1-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . НП2-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . НП3-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . НП4-Вх	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Сис . Блок. настройки-Вх	Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.
Сис . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ ИНД группа А . Замкн_
- [...]

16 Списки выбора

Реж_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный
акт.,подтв.по аварийн.сиг.	Замыкание светодиодных индикаторов активно, но будет подтверждено (сброшено) автоматически(функцией защиты) при поступлении нового аварийного сигнала.

Акт цвет диода

Активный цвет СД

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ ИНД группа А . Акт цвет диода
- ➔ ИНД группа А . Неакт цвет диода
- ➔ ИНД группа А . Акт цвет диода
- ➔ ИНД группа А . Неакт цвет диода
- ➔ ИНД группа А . Акт цвет диода
- ➔ ИНД группа А . Неакт цвет диода
- [...]

Акт цвет диода	Описание
зел_	Зеленый
красн_	Красный
красн_ миг_	Красный, мигающий
зел_ миг_	Зеленый, мигающий
«-»	Нет присвоения

Пдт. клавишей С

Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Сис . Пдт. клавишей С

Пдт. клавишей С	Описание
Ничего	<i>Нет элементов, которые можно сбросить просто длительным нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). Именно поэтому клавиша "С" сработает только как клавиша быстрого доступа к меню подтверждения, в котором пользователю потребуется выбрать элементы для сброса.</i>
Пдт. СДИ без пароля	<i>Подтверждение (сброс) всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). При этом пароль не вводится. На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. СДИ	<i>Сброс всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. СДИ и реле	<i>Сброс всех индикаторов (СДИ) и всех подтверждаемых бинарных выходных реле выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. все	<p><i>Сброс всех подтверждаемых элементов выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Все индикаторы и</i> <i>- все бинарные выходные реле и</i> <i>- все сигналы замкнутого состояния SCADA и</i> <i>- команда отключения.</i> <p><i>На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, то есть все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i></p>

Длит-ть

Время записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Статистика . Пуск I-нагр по_

Длит-ть	Описание
Длит-ть	<i>Время записи</i>
ПускФнк	<i>Функция пуска</i>

Длит-ть

Время записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Статистика . Длит I-нагр

Длит-ть	Описание
2 с	<i>с</i>
5 с	<i>с</i>
10 с	<i>с</i>
15 с	<i>Секунды</i>
30 с	<i>Секунды</i>
1 мин	<i>Минута</i>
5 мин	<i>Минута</i>
10 мин	<i>Минута</i>
15 мин	<i>Минута</i>
30 мин	<i>Минута</i>
1 h	<i>Часы</i>
2 h	<i>Часы</i>
6 h	<i>Часы</i>
12 h	<i>Часы</i>
1 d	<i>Дни</i>
2 d	<i>Дни</i>
5 d	<i>Дни</i>
7 d	<i>Дни</i>
10 d	<i>Дни</i>
30 d	<i>Дни</i>

Конфигурация интервала

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Статистика . Интервал I-нагр

Конфигурация интервала	Описание
скольз	Скользящая средняя: В скользящее среднее постоянно добавляется новое значение, при этом самое старое значение удаляется.
фикс	Среднее значение рассчитывается для фиксированного интервала.

Selection

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ ИЧМ . Язык меню

Selection	Описание
Англ_яз_	Английский язык
Нем_яз_	Немецкий язык
Русский	Русский
Польский	Польский
Французский	Французский
Португальский	Португальский
Испанский	Испанский
Румынский	Румынский

Режим записи

Режим регистратора (задайте поведение регистратора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Авар.осцил_. Режим записи

Режим записи	Описание
Авар. сигналы и отключения	Запись начинается при поступлении аварийного сигнала или отключении.
Только отключения	Запись начинается только при отключении.

Разреш

Разрешение (частота регистрации)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Рег тред . Разреш

Разреш	Описание
60 min	<i>Доб сл зап_ 60 min</i>
30 min	<i>Доб сл зап_ 30 min</i>
15 min	<i>Доб сл зап_ 15 min</i>
10 min	<i>Доб сл зап_ 10 min</i>
5 min	<i>Доб сл зап_ 5 min</i>

1..n, список записей тренда

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Аналоговое значение 0
-  Modbus . Отображ. изм. знач. 1
-  Рег тред . Тренд1
-  Рег тред . Тренд2
-  Рег тред . Тренд3
-  Рег тред . Тренд4
- [...]

1..n, список записей тренда	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ТТ . Iф.А	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ . Iф.В	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ . Iф.С	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ . ЗIo изм	<i>Измеренное значение (измеренное): ZIo (первичный)</i>
ТТ . ЗIo расч	<i>Рассчитанное значение: ZIo (первичный)</i>
ТТ . Iф.А СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>

1..n, список записей тренда	Описание
TT . Iф.В СКЗ	Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)
TT . Iф.С СКЗ	Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)
TT . ЗIo изм СКЗ	Измеренное значение (измеренное): ЗIo (СКЗ)
TT . ЗIo расч СКЗ	Рассчитанное значение: ЗIo (СКЗ)
TT . IO	Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)
TT . I1	Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)
TT . I2	Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)
TT . %(I2/I1)	Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.
TT . Iф.Аср_СКЗ	Среднее значение Iф.А (СКЗ)
TT . Iф.Вср_СКЗ	Среднее значение Iф.В (СКЗ)
TT . Iф.Сср_СКЗ	Среднее значение Iф.С (СКЗ)
TT . Iф.А КНИ	Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А
TT . Iф.В КНИ	Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В
TT . Iф.С КНИ	Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С
ТепМод . Исп теплов_емк_	Измеренное значение: Использованная тепловая емкость

1..n, список переключателей

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC 61850 . Функция

1..n, список переключателей	Описание
неакт_	неакт_
акт_	Активный

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

16 Списки выбора

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ DNP3 . Скорость передачи данных в бодах

Скор_пер_дан_	Описание
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600
115200	115200

Бит_фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ DNP3 . Разметка фрейма

Бит_фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

Оптич Исх Коорд

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ DNP3 . Оптич Исх Коорд

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_выкл	Освещение выкл.

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_ вкл	<i>Освещение вкл.</i>

Варианты запуска передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ DNP3 . Подтв. канала данных

Варианты запуска передачи данных	Описание
Никогда	<i>Рекомендуется выбрать вариант "Никогда"</i>
Всегда	<i>Если эта переменная имеет значение "Всегда", то канальному уровню нужно установить соединение, прежде чем отправлять какие-либо кадры.</i>
При_больших	<i>Если выбрано значение "При_больших", то нужно установить соединение, прежде чем отправлять первый кадр сообщения из нескольких частей</i>

_AL_Response_Type_k

_AL_Response_Type_h

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ DNP3 . Подтв. прикл.

<i>_AL_Response_Type_k</i>	Описание
Никогда	<i>Никогда</i>
Всегда	<i>Всегда</i>
Событие	<i>Событие</i>

1..n_ Спис_ назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ DNP3 . Двоичный вход 0

1..n_ Спис_ назн_	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
КУ[1] . Поз	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Наруженное)</i>

1..n_ Спис_ назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- DNРЗ . Двоич. счетчик 0

1..n_ Спис_ назн_	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Заш . Число сбоев	<i>Номер неисправности</i>
Заш . Число сбоев сети	<i>Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗаш») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)</i>
КУ[1] . СчКомОткл	<i>Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.</i>
АПВ . № Пуска АПВ	<i>Счетчик попыток автоматического повторного включения</i>
АПВ . Общ повт вкл	<i>Общее количество предпринятых попыток автоматического повторного включения</i>
АПВ . Повт вкл усп	<i>Общее количество успешных попыток автоматического повторного включения</i>
АПВ . Сбой повт вкл	<i>Общее количество безуспешных попыток автоматического повторного включения</i>
АПВ . СчТревАПВ	<i>Оставшееся количество АПВ до срабатывания сигнала тревоги техобслуживания</i>
АПВ . БлокСчАПВ	<i>Оставшееся количество АПВ до блокировки для техобслуживания</i>
АПВ . Сч макс пуск / ч	<i>Счетчик максимально допустимого числа включений в час.</i>
Сис . Сч_ вр_ работы	<i>Счетчик времени работы защитного устройства</i>

Коэффициент масштабирования

Множитель, используемый для преобразования значений с плавающей запятой в целые числа.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ DNP3 . Коэффициент масштабирования 0

Коэффициент масштабирования	Описание
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Оптич Исх Коорд

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Modbus . Оптич Исх Коорд

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_выкл	<i>Освещение выкл.</i>
Осв_вкл	<i>Освещение вкл.</i>

Выбор порта

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Modbus . Конф_порта TCP

16 Списки выбора

Выбор порта	Описание
По ум_	Порт по умолчанию
Частный	Закрытый порт

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Modbus . Скор_пер_дан_

Скор_пер_дан_	Описание
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Бит_фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Modbus . Физич_настройки

Бит_фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- Modbus . Тип сопоставления SCADA

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	<i>Сопоставление объектов данных по умолчанию</i>
Пользовательский	<i>Пользовательское сопоставление объектов данных</i>

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- Modbus . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	<i>Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i>
OK	<i>Конфигурация SCADA активна.</i>
Конфиг. недост.	<i>Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i>
Ошибка	<i>Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- IEC103 . Скор_пер_дан_

Скор_пер_дан_	Описание
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>

16 Списки выбора

Скор_пер_дан_	Описание
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600

Бит_фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC103 . Физич_настройки

Бит_фр_	Описание
8E1	<i>8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит</i>
8O1	<i>8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит</i>
8N1	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит</i>
8N2	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита</i>

Часовой пояс

Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC103 . Часовой пояс

Часовой пояс	Описание
UTC	<i>UTC</i>
Местное время	<i>Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).</i>

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC103 . Тип сопоставления SCADA

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	<i>Сопоставление объектов данных по умолчанию</i>
Пользовательский	<i>Пользовательское сопоставление объектов данных</i>

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC103 . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	<i>Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i>
OK	<i>Конфигурация SCADA активна.</i>
Конфиг. недост.	<i>Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i>
Ошибка	<i>Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>

Выбор порта

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC104 . Конф_ порта TCP

Выбор порта	Описание
По ум_	<i>Порт по умолчанию</i>
Частный	<i>Закрытый порт</i>

Часовой пояс

Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC104 . Часовой пояс

Часовой пояс	Описание
UTC	<i>UTC</i>
Местное время	<i>Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).</i>

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC104 . Тип сопоставления SCADA

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	<i>Сопоставление объектов данных по умолчанию</i>
Пользовательский	<i>Пользовательское сопоставление объектов данных</i>

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IEC104 . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	<i>Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i>

Сост. конфиг.	Описание
OK	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- Profibus . Тип сопоставления SCADA

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Час_пояса

Часовые пояса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- Синх. вр. . Час_пояса

Час_пояса	Описание
UTC+14 Kiritimati	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
UTC+13 Rawaki	<i>UTC+13 Rawaki</i>
UTC+12.75 Chatham Island	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
UTC+12 Wellington	<i>UTC+12 Wellington</i>
UTC+11.5 Kingston	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
UTC+11 Port Vila	<i>UTC+11 Port Vila</i>
UTC+10.5 Lord Howe Island	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>

Час_пояса	Описание
UTC+10 Sydney	<i>UTC+10 Sydney</i>
UTC+9.5 Adelaide	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
UTC+9 Tokyo	<i>UTC+9 Tokyo</i>
UTC+8 Hong Kong	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
UTC+7 Bangkok	<i>UTC+7 Bangkok</i>
UTC+6.5 Rangoon	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
UTC+6 Colombo	<i>UTC+6 Colombo</i>
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Мес изм часов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Синх. вр. . Лет вр м
- ➔ Синх. вр. . Зим вр м

Мес изм часов	Описание
Январь	Январь
Февраль	Февраль
Март	Март
Апрель	Апрель
Май	Май
Июнь	Июнь
Июль	Июль
Август	Август
Сентябрь	Сентябрь
Октябрь	Октябрь
Ноябрь	Ноябрь
Декабрь	Декабрь

Дата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Синх. вр. . Лет вр д
- ➔ Синх. вр. . Зим вр д

Дата	Описание
Воскресенье	Воскресенье
Понедельник	Понедельник
Вторник	Вторник
Среда	Среда
Четверг	Четверг

16 Списки выбора

Дата	Описание
Пятница	Пятница
Суббота	Суббота
Общий день	Общий день: Примеры: первый день месяца, последний день месяца

День изм часов

День перехода на летнее/зимнее время

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Синх. вр. . Лет вр н
- ➔ Синх. вр. . Зим вр н

День изм часов	Описание
1-й	Первая неделя месяца
2-й	Вторая неделя месяца
3-й	Третья неделя месяца
4-й	Четвертая неделя месяца
5-й	Пятая неделя месяца

Используемый протокол

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Синх. вр. . Синх. вр.

Используемый протокол	Описание
<->	-
IRIG-B . IRIG-B	Модуль <i>IRIG-B</i>
SNTP . SNTP	<i>SNTP</i> -модуль
Modbus . Modbus	Протокол <i>Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	Протокол <i>IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	Связь <i>IEC 60870-5-104</i>

Используемый протокол	Описание
DNP3 . DNP3	<i>Протокол распределенной сети</i>

IRIG-B00X

Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Описание
IRIGB-000	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-001	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-002	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-003	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-004	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-005	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-006	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-007	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Сис . Версия DM

	Описание
3.7.b	<i>Версия</i>

Черед_фаз

Последовательность фаз

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ СистПар . Черед_фаз

16 Списки выбора

Черед_ фаз	Описание
ABC	<i>Вращение по часовой стрелке</i>
ACB	<i>Обратная последовательность чередования фаз. Прямая и обратная последовательность чередования фаз будут взаимно изменены с последующим поворотом УМЧ на 180°.</i>

fN

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ СистПар . f

fN	Описание
50	<i>Номинальная частота</i>
60	<i>Номинальная частота</i>

Отн перв/втор

w_перв/w_втор

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ ТТ . ТТ втор
- ↳ ТТ . ТЗло втор

Отн перв/втор	Описание
1	<i>Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.</i>
5	<i>Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.</i>

Полярн_

Полярность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ ТТ . ТТ напр

- ↳ ТТ . ТЗIo напр

Полярн_	Описание
0	0
180	Корректировка полярности на 180 градусов (неисправность проводки)

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ РелВых Раз Х2 . УПР-Е НЕЙТР_
- ↳ Защ . ВнБлк Фнк
- ↳ Защ . ВнБлкКомОтклФнк
- ↳ ИН2 . ВнБлк Фнк
- ↳ I[1] . ВнБлк Фнк
- ↳ I[1] . Вн рев блок функ
- [...]

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

Ад_Набор

Адаптивные параметры

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ I[1] . Ад_Набор 1
- ↳ I[1] . Ад_Набор 2
- ↳ I[1] . Ад_Набор 3
- ↳ I[1] . Ад_Набор 4
- ↳ ЗIo[1] . Ад_Набор 1
- ↳ ЗIo[1] . Ад_Набор 2

- [...]

Ад_Набор	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
IH2 . Блк ф.А	<i>Сигнал: Заблокирован ф.А</i>
IH2 . Блк ф.В	<i>Сигнал: Заблокирован ф.В</i>
IH2 . Блк ф.С	<i>Сигнал: Заблокирован ф.С</i>
IH2 . Блк ЗI изм	<i>Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)</i>
IH2 . Блк ЗI рсч	<i>Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)</i>
IH2 . З-ф Блк	<i>Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.</i>
APB . раб_	<i>Сигнал: Идет процесс автоматического повторного включения</i>
APB . Прд пуск	<i>Контроль перед включением</i>
APB . Пуск 1	<i>Контроль включения</i>
APB . Пуск 2	<i>Контроль включения</i>
APB . Пуск 3	<i>Контроль включения</i>
APB . Пуск 4	<i>Контроль включения</i>
APB . Пуск 5	<i>Контроль включения</i>
APB . Пуск 6	<i>Контроль включения</i>
BHO . включ_	<i>Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.</i>
MCXH . включ_	<i>Сигнал: Включена холодная нагрузка</i>
ВншЗаш[1] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗаш[2] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗаш[3] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗаш[4] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
KTT . Трев_	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>

Ад_Набор	Описание
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
Modbus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 6	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 7	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 10	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 16	Команда SCADA
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_

Ад_Набор	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . SPCSO1	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO2	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO3	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO4	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO5	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO6	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO7	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO8	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO9	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO10	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO11	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO12	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO13	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO14	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO15	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO16	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC103 . SCD Ком 1	Команда SCADA

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
IEC103 . SCD Ком 2	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 3	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 4	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 5	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 6	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 7	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 8	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 9	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 10	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 1	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 2	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 3	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 4	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 5	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 6	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 7	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 8	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 9	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 10	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 11	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 12	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 13	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 14	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 15	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 16	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 6	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 7	Команда SCADA

Ад_Набор	Описание
Profibus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 10	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 16	Команда SCADA
Логика . ЛУ1.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ1.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ1.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ1.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ2.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ2.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ4.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ8.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ9.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ10.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ10.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ11.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ11.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ11.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ11.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ12.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ12.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ12.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ12.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ13.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ13.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ13.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ13.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ14.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ14.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ14.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ14.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ15.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ16.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ20.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ22.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ23.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ24.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ25.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ27.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ29.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ30.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ31.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ32.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ32.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ33.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ33.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ33.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ33.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ34.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ34.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ34.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ34.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ35.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ35.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ35.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ35.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ36.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ36.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ36.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ36.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ37.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ37.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ37.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ37.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ38.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ44.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ45.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ46.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ49.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ54.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ54.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ55.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ55.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ55.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ55.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ56.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ56.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ56.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ56.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ57.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ57.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ57.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ57.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ58.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ58.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ58.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ58.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ59.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ59.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ59.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ60.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ64.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ66.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ67.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ68.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ69.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ70.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ71.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ76.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ76.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ77.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ77.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ77.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ77.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ78.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ78.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ78.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ78.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ79.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ79.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ79.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ79.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ80.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ80.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ80.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ80.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

Спис выкл

Список выключателей

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ АПВ . РЦ

16 Списки выбора

Спис выкл	Описание
«-»	Нет присвоения
КУ[1] .	

1..n, цифровые входы - список логики

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ АПВ . Вн пуск возр
- ↳ АПВ . Вн захв
- ↳ АПВ . ЦВх сбр вн захв
- ↳ ВНО . Внешн_УВВ
- ↳ КУ[1] . Всп Вкл
- ↳ КУ[1] . Всп Выкл
- [...]

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
«-»	Нет присвоения
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
DNP3 . Двоич. выход0	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход1	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход2	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход3	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
DNP3 . Двоич. выход24	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход25	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход26	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход27	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход28	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход29	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход30	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход31	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
IEC104 . SCD Ком 1	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 2	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 3	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 4	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 5	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 6	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 7	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 8	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 9	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 10	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 11	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 12	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 13	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 14	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 15	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 16	Команда SCADA
Логика . ЛУ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ8.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ9.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ12.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ13.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ14.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ15.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ16.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ17.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза

16 Списки выбора

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ17.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ18.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ19.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ20.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ21.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ22.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

16 Списки выбора

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ28.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ29.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ30.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ31.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ32.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ33.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ33.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ34.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ35.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ36.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ37.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ38.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ44.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ45.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ46.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ49.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза

16 Списки выбора

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ49.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ50.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ51.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ52.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ53.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ54.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ57.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ59.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

16 Списки выбора

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ60.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ60.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ60.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ60.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ61.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ61.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ61.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ61.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ62.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ62.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ62.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ62.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ63.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ63.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ63.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ63.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ64.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ64.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ64.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ65.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ65.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ66.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ67.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ68.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ69.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ70.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

16 Списки выбора

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ76.Элементы	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймеры	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ77.Элементы	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймеры	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ78.Элементы	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймеры	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ79.Элементы	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймеры	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ80.Элементы	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймеры	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

Команды связи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ АПВ . Скд сбр вн захв

Команды связи	Описание
«-»	Нет присвоения
DNP3 . Двоич. выход0	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход1	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход2	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход3	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход4	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход5	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход6	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход7	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход8	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход9	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход10	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход11	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход12	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход13	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход14	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход15	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход16	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход17	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.

Команды связи	Описание
DNP3 . Двоич. выход18	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход19	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход20	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход21	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход22	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход23	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход24	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход25	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход26	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход27	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход28	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход29	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход30	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
DNP3 . Двоич. выход31	Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.
Modbus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 6	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 7	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 10	Команда SCADA

16 Списки выбора

Команды связи	Описание
Modbus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 16	Команда SCADA
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_

Команды связи	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . SPCSO1	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO2	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO3	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO4	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).

16 Списки выбора

Команды связи	Описание
IEC 61850 . SPCS05	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS06	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS07	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS08	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS09	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS010	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS011	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS012	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS013	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS014	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS015	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCS016	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC103 . SCD Ком 1	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 2	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 3	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 4	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 5	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 6	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 7	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 8	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 9	Команда SCADA
IEC103 . SCD Ком 10	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 1	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 2	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 3	Команда SCADA

Команды связи	Описание
IEC104 . SCD Ком 4	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 5	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 6	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 7	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 8	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 9	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 10	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 11	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 12	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 13	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 14	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 15	Команда SCADA
IEC104 . SCD Ком 16	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 6	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 7	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 10	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 16	Команда SCADA

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ВНО . Реж_

Реж_	Описание
Пол_Выкл	Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.
I<	Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.
Пол_Выкл И I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) И (Если измеренное значение тока меньше этого параметра, то выключатель будет находиться в положении ОТКЛ.)
Выкл Ручн ВКЛ	Выключатель был включен вручную
Внешн_УВВ	Внешнее ускорение при включении выключателя

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- МСХН . Реж_

Реж_	Описание
Пол_Выкл	Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.
I<	Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<».
Пол_Выкл Или I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) Или (Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<>».)
Пол_Выкл И I<	(Этот таймер запускается индикатором положения выключателя.) И (Таймер значения срабатывания будет запущен если измеренное значение тока будет меньше величины параметра «I<>».)

Схема

В данном меню можно выбрать схему контроля ОВ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ УРОВ . Схема

Схема	Описание
50OB	<i>Обнаруживается отказ выключателя, если измеренные значения тока не опускаются ниже устанавливаемого порогового значения в пределах устанавливаемого временного интервала.</i>
Пол ВЦ	<i>Обнаруживается отказ выключателя цепи после команды размыкания ВЦ, если контакты положения выключателя цепи не допускают заключения, что выключатель теперь находится в разомкнутом положении в пределах устанавливаемого временного интервала.</i>
50OB и Пол ВЦ	<i>Обнаруживается отказ выключателя, если оценка индикаторов положения или оценка текущего измерения значения тока показывает, что команда выключения ВЦ не выполнена. Эта схема называется "Схема минимального тока" в соответствии с IEEEC37.119.</i>

Триггер

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ УРОВ . Триггер

Триггер	Описание
- . -	<i>нет присв_</i>
Все Откл	<i>Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты.</i>
Внеш_Откл	<i>Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.</i>
Откл по току	<i>Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.</i>

Внеш_Откл

Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.

Внеш_Откл	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ВншЗаш[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗаш[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗаш[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗаш[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

Откл по току

Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.

Откл по току	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
I[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3Io[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

Триггер

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Триггер1

Триггер	Описание
«-»	Нет присвоения
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
Логика . ЛУ1.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ1.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ1.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ1.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием ($Q \text{ NOT}$)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ2.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ2.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ4.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ8.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ9.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ10.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ11.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ12.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ13.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ15.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ19.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ20.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ21.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ22.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ23.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ24.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ29.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ30.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ31.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ32.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ33.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ34.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ35.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ37.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ41.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ42.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ43.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ44.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ45.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ46.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ52.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ53.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ54.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ55.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ56.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ57.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ59.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ63.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ64.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ65.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ66.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ67.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ68.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ74.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ75.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ76.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ77.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ78.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

16 Списки выбора

Триггер	Описание
Логика . ЛУ79.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КЦУ . Режим

Реж_	Описание
Закр_	Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом состоянии.
Любой	Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом или разомкнутом состоянии.

1..n_ ЦифВходы

Список цифровых входов, доступных для обнаружения положения выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КЦУ . Вход 1
-  КЦУ . Вход 2

1..n_ ЦифВходы	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>

Перекл_ НП

Переключение набора параметров

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Сис . Перекл_ НП

Перекл_ НП	Описание
НП1	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS1</i>
НП2	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS2</i>
НП3	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS3</i>
НП4	<i>В настоящий момент активен набор параметров PS4</i>
ПУП через ФункВх	<i>Переключатель набора параметров через функцию ввода</i>
ПНП через Scada	<i>Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).</i>

1..n_ ПУП

Список доступных сигналов переключения групп уставок

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Сис . НП1: акт_ через

16 Списки выбора

1..n_ПУП	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
КПТ . Трев_	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
Логика . ЛУ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ6.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ7.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ7.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ9.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ9.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ10.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

16 Списки выбора

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ10.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ11.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ12.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ13.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ14.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ15.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ20.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза

16 Списки выбора

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ21.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ22.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ23.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ24.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ25.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ26.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ27.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ27.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ27.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ27.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ28.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ28.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ28.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ28.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ29.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ29.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ29.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ30.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ30.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ30.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ30.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ31.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ31.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ31.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ31.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ32.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ32.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ33.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ34.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ35.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ36.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ37.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ37.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ38.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ38.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ38.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ38.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ39.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ39.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ39.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ39.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ40.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ40.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ40.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ40.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ41.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ41.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ41.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ41.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ42.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ42.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ42.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ42.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ43.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ43.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ44.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ45.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ46.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ48.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ49.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ49.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ49.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ49.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ50.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ50.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ50.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ50.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ51.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ51.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ51.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ51.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ52.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ52.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ52.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ52.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ53.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ53.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ53.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ53.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ54.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

16 Списки выбора

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ54.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ55.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ56.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ57.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ58.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ59.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ60.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ60.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ60.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ60.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ61.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ61.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ61.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ61.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ62.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ62.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ62.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ62.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ63.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ63.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ63.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ63.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ64.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ64.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ64.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ65.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

16 Списки выбора

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ65.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ66.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ67.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ68.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ69.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ70.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ70.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ71.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ71.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ71.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ71.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ72.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ72.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ72.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ72.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ73.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ73.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ73.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ73.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ74.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ74.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ74.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ74.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ75.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ75.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ75.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ75.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ76.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>

16 Списки выбора

1..n_ПУП	Описание
Логика . ЛУ76.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ77.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ78.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ79.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ80.Элем выход	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер выход	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- I[1] . Метод измерений

Метод измерений	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_ СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)
I2	Защита основана на токе с обратной последовательностью чередования фаз

Xap

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- I[1] . Xap

Xap	Описание
DEFT	Независимая от тока характеристика времени отключения
IEC NINV	МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]
IEC VINV	МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]
IEC EINV	МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]
IEC LINV	МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]
RINV	R Inverse [RINV] - Характеристика
ANSI MINV	ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]
ANSI VINV	ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]
ANSI EINV	ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]
Thermal Flat	Пологая термическая характеристика
IT	Характеристика IT
I2T	Характеристика I2T
I4T	Характеристика I4T

Реж_сбр_

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ I[1] . Реж_сбр_

Реж_сбр_	Описание
мгновенный	<i>Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.</i>
определенное время	<i>Сброс через заданное время.</i> <i>(Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)</i>
обратнозависимая характеристика времени	<i>Сброс по расчету на основе выбранной характеристики.</i>

IH2 Блк

Сигнал: Блокировка команды отключения от броска тока

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ I[1] . IH2 Блк
- ↳ 3lo[1] . IH2 Блк

IH2 Блк	Описание
Сис . неакт_	Неактивный
IH2 . акт_	Активный

Measuring Channel

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ 3lo[1] . ЗI источник

Measuring Channel	Описание
ТТ . чувствительное измерение	чувствительное измерение
ТТ . измерено	Измерено
ТТ . рассчитано	Рассчитано

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Зло[1] . Метод измерений

Метод измерений	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)

Блок КТН

Блокировка модуля в случае если контроль трансформатора напряжения обнаружил неисправность.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Зло[1] . Измер. схем контрол.

Блок КТН	Описание
Сис . неакт_	Неактивный

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ Зло[1] . Хар

16 Списки выбора

Хар	Описание
DEFT	Независимая от тока характеристика времени отключения
IEC NINV	МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]
IEC VINV	МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]
IEC EINV	МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]
IEC LINV	МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]
RINV	<i>R Inverse [RINV]</i> - Характеристика
ANSI MINV	ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]
ANSI VINV	ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]
ANSI EINV	ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]
Thermal Flat	Пологая термическая характеристика
IT	Характеристика IT
I2T	Характеристика I2T
I4T	Характеристика I4T
RXIDG	<i>Special Overcurrent Curve</i>

Реж_сбр_

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  3Io[1]. Реж_сбр_

Реж_сбр_	Описание
мгновенный	Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.
определенное время	Сброс через заданное время. (Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)
обратнозависимая характеристика времени	Сброс по расчету на основе выбранной характеристики.

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ I2>[1] . Хар

Хар	Описание
DEFT	<i>Независимая от тока характеристика времени отключения</i>
INV	ИНВЕРСИЯ

бл_реж_

Режим блокировки

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ IH2 . бл_реж_

бл_реж_	Описание
1-ф Блк	<i>Блокировка одной фазы: Если на одной из фаз обнаружен бросок тока, соответствующая фаза этих модулей будет заблокирована, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим.</i>
3-ф Блк	<i>Блокировка 3 фаз: Если хотя бы на одной из фаз обнаружен бросок тока, все три фазы этих модулей будут заблокированы, а функция блокировки броска будет переведена в активный режим (перекрестная блокировка).</i>

Сбр захв через:

Опции сброса для блокировки АПВ

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ АПВ . Реж_сбр_

Сбр захв через:	Описание
Авто	<i>Если выключатель был включен вручную, то состояние блокировки модуля АПВ будет перезагружено автоматически.</i>

16 Списки выбора

Сбр захв через:	Описание
ИЧМ	<i>Панель</i>
ЦВх	<i>Цифровой вход</i>
Scada	<i>Scada</i>
ИЧМ И Scada	<i>Панель И Scada</i>
ИЧМ И ЦВх	<i>Панель И Цифровой вход</i>
Scada И ЦВх	<i>Scada И Цифровой вход</i>
ИЧМ И ЦВх	<i>Панель И Цифровой вход</i>

Пуск реж

Режим инициации

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ АПВ . Пуск реж

Пуск реж	Описание
Трев_	<i>Использование аварийных сигналов из назначенных защитных функций для инициации (запуска) АПВ (применяется контроль за неисправным таймером)</i>
КомОткл	<i>Использование сигналов команды отключения из назначенных защитных функций для инициации (запуска) АПВ (неисправный таймер НЕ используется!)</i>

Пуск фнк

АПВ запускается при отключении или активации назначенной защитной функции.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ АПВ . Пуск АПВ: ФнкПуск1
- ➔ АПВ . Пуск № 1: ФнкПуск1

Пуск фнк	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
. I[1]	<i>Ступень перегрузки фазы по току</i>
. I[2]	<i>Ступень перегрузки фазы по току</i>

Пуск фнк	Описание
. I[3]	Ступень перегрузки фазы по току
. I[4]	Ступень перегрузки фазы по току
. I[5]	Ступень перегрузки фазы по току
. I[6]	Ступень перегрузки фазы по току
. 3Io[1]	Защита тока замыкания на землю - ступень
. 3Io[2]	Защита тока замыкания на землю - ступень
. 3Io[3]	Защита тока замыкания на землю - ступень
. 3Io[4]	Защита тока замыкания на землю - ступень
. I2>[1]	Ступень обратной последовательности
. I2>[2]	Ступень обратной последовательности
. ВншЗаш[1]	Внешняя защита - модуль
. ВншЗаш[2]	Внешняя защита - модуль
. ВншЗаш[3]	Внешняя защита - модуль
. ВншЗаш[4]	Внешняя защита - модуль

Нет блок. реж. сброса

Отсутствие блокировки режима сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➡ Управление . Нет блок. сбр.

Нет блок. реж. сброса	Описание
единичная операция	единичная операция
Пауза	Пауза
постоянный	постоянный

Лож положение

ВНИМАНИЕ! Ложное положение - изменение положения вручную

На список выбора ссылаются следующие параметры:

16 Списки выбора

- ➔ КУ[1] . Лож положение

Лож положение	Описание
неакт_	Неактивный
Пол_ОТКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ
Пол_ВКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ

1..n_ Ком Откл

Список допустимых команд отключения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ➔ КУ[1] . Кмд ОТКЛ1
- ➔ КУ[1] . Кмд ОТКЛ2

1..n_ Ком Откл	Описание
«-»	Нет присвоения
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗаш[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

1..n, Вход - список синхронизации

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- КУ[1] . Синхронизм

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
Логика . ЛУ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУЗ.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУЗ.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУЗ.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУЗ.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

16 Списки выбора

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ6.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ7.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ7.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ9.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ9.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ10.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ10.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ10.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ10.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ11.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ11.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ11.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ11.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ12.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ12.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ12.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ12.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ13.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ13.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ13.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ13.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ14.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ14.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ14.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ14.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ15.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ16.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ16.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ16.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ16.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ17.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ17.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ17.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ17.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ18.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ18.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ18.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ18.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ19.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ19.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ19.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ19.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ20.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ20.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ20.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ20.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ21.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ21.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ21.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ21.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ22.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ22.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ22.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ22.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ23.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ23.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ23.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ23.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ24.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ24.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ24.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ24.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ25.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ25.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ25.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ25.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

16 Списки выбора

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ27.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ28.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ29.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ30.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ31.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ31.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ31.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ32.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ32.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ32.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ32.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ33.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ33.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ33.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ33.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ34.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ34.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ34.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ34.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ35.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ35.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ35.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ35.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ36.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ36.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ36.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ36.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

16 Списки выбора

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ37.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ38.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ39.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ40.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ41.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ42.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ42.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ42.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ43.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ43.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ43.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ43.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ44.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ44.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ44.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ44.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ45.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ45.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ45.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ45.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ46.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ46.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ46.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ46.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ47.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ47.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ47.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ47.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

16 Списки выбора

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ48.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ48.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ48.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ48.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ49.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ49.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ49.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ49.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ50.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ50.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ50.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ50.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ51.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ51.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ51.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ51.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ52.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ52.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ52.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ52.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ53.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ53.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ53.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ53.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ54.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ54.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ54.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ54.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ55.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ55.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ55.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ55.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ56.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ56.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ56.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ56.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ57.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ57.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ57.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ57.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ58.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ58.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ58.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ58.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ59.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ60.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ61.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ62.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ63.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ64.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ64.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ64.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ65.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ65.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ65.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ65.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ66.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ66.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ66.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ66.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ67.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ67.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ67.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ67.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ68.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ68.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ68.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ68.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ69.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ69.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ69.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ69.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ70.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ71.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ72.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ73.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ74.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ75.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

1..n, Вход - список синхронизации	Описание
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ76.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ77.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ78.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ79.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)
Логика . ЛУ80.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (<i>Q</i>)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (<i>Q NOT</i>)

ЛУ1.Элемент

Логический Элемент

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Логика . ЛУ1.Элемент

ЛУ1.Элемент	Описание
И	<i>Шлюз И</i>
ИЛИ	<i>Шлюз ИЛИ</i>
НЕ-И	<i>Шлюз НЕ-И</i>
НЕ-ИЛИ	<i>Шлюз НЕ-ИЛИ</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ РелВых Раз X2 . Реж откл_
- ↳ РелВых Раз X2 . Режим Прин

Реж_	Описание
постоянн_	<i>Постоянный</i>
Пауза	<i>Пауза</i>

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ РелВых Раз X2 . НЕЙТР_

акт_/неакт_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

Раб_ режимы реле

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ РелВых Раз X2 . Все Вых Прин
- ↳ РелВых Раз X2 . ВР Прин1

Раб_ режимы реле	Описание
Норм_	<i>Норма</i>
Выключено	<i>Выключено</i>
Включено	<i>Включено</i>

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Ген синусоиды . Сост

Сост_	Описание
Выкл.	<i>Выкл.</i>
До сбоя	<i>Период до сбоя</i>
Моделир сбоя	<i>Длительность моделирования сбоя</i>
После сбоя	<i>Период после сбоя</i>
Нач квит	<i>Начальное квитирование</i>

Реж откл кмд

Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- ↳ Ген синусоиды . Реж откл кмд

16 Списки выбора

Реж откл кмд	Описание
Нет кмд откл	<i>Без команды отключения: блокируется команда КомОткл всех функций защиты. Защитная функция может отключиться, но команда КомОткл сгенерирована не будет.</i>
С кмд откл	<i>С командой отключения: отключение функций защиты генерирует команду КомОткл, которая размыкает выключатель.</i>

Указатель

.....	343
1	
1...n, режимы работы	245
1..n, Вход - список синхронизации	433
1..n, список записей тренда	328
1..n, список переключателей	329
1..n, цифровые входы - список логики	366
1..n_ Ком Откл	432
1..n_ ПУП	409
1..n_ Спис_ назн_	246, 331, 332
1..n_ ЦифВходы	408
3	
3Io[1]	136, 136, 137, 140, 141
D	
DNP3	76, 81, 82, 82, 83
F	
fN	344
I	
I2>[1]	149, 149, 149, 151, 152
I>	238
IEC 61850	92, 92, 92, 93, 94, 96, 96
IEC103	97, 99, 100, 100, 101
IEC104	102, 105, 105, 106, 106
IH2	126, 126, 126, 127, 127
IH2 Блк	426
IRIG-B	113, 113, 113, 113, 114
IRIG-B00X	343

Указатель

I[1]	129, 129, 130, 133, 134
K	
KTT	184, 184, 184, 185, 185
M	
Measuring Channel	426
Modbus	84, 87, 88, 88, 89, 90
P	
Profibus	108, 109, 109, 109, 110, 111
S	
SNTP	115, 115, 116, 116, 116, 117
Scada	74, 74
Selection	327
T	
TcpIp	75
-	
_AL_Response_Type_k	331
A	
АПВ	153, 153, 154, 158, 159, 160, 162, 164, 164
Авар.осцил_	213, 213, 213
Авар_ Осц_	209, 210, 210, 211, 211
Ад_Набор	345
Акт цвет диода	324
акт_/неакт_	345, 448
Б	
Бит_ фр_	330, 334, 336

Блк КТН	427
бл_ реж_	429

В

ВНО	165, 165, 166, 167, 167
Варианты запуска передачи данных	331
Внеш_ Откл	392
ВншЗаш[1]	173, 173, 174, 175, 175
Время устр_дреб	245
Выбор порта	333, 337
Выс_ знач_ Зло	238

Г

Ген синусоиды	223, 223, 224, 225, 225, 226, 227
-------------------------	-----------------------------------

Д

Дата	341
День изм часов	342
Длит-ть	325, 326
да/нет	239

З

Зап соб	208, 208
Зап сост	231
Заш	122, 123, 123, 123

И

ИНД группа А	31
ИЧМ	48, 49, 49
Ид_ ПСО	233
Используемый протокол	242, 342
ист_ или ложн_	235

Указатель

К

КУ[1]	190, 193, 194, 195, 199, 202, 203,
	204, 204
КЦУ	181, 181, 182, 182, 183
Клв логич уравнений	243
Команды связи	384
Конфигурация интервала	326
Коэффициент масштабирования	333

Л

ЛУ1.Элемент	448
Логика	217, 218, 219, 219
Лож положение	431

М

МСХН	169, 169, 170, 171, 171
Масшт_	244
Мес изм часов	341
Метод измерений	425, 427

Н

Настр. сброса устр.	237
Неисп	231
Нет блок. реж. сброса	431
Ном_ напр_	244

О

Оптич Исх Коорд	330, 333
Откл по току	392
Отн перв/втор	344

П

Пдт. клавишей С	324
---------------------------	-----

Перекл_ НП	409
Планир_ устр_	238, 239, 239, 240, 240, 241, 241, . 241
Полярн_	344
Право на переключение	236
Пуск реж	430
Пуск фнк	430

P

Раб_ режимы реле	449
Разреш	328
Рег тред	214, 216, 216, 216
Реж откл кмд	449
Реж_	235, 240, 240, 242, 243, 243, 244, . 323, 390, 390, 408, 448
Реж_ сбр_	426, 428
Режим записи	327
РелВых Раз X2	19, 28, 29

C

СД	221, 221, 221
Сбр захв через:	429
Сертификат TLS	236
Синх. вр.	119, 121
Сис	62, 64, 65, 65, 68
СистПар	52
Систем. авари. сигналы	205, 205, 206, 206
Скор_ пер_ дан_	233, 330, 334, 335
Сост. конфиг.....	233, 335, 337, 338
Сост_	231, 232, 234, 449
Состояние сервера	234
Спис выкл	365
Статистика	70, 71, 72, 72, 72

Указатель


Схема	391
T	
ТТ	53, 55, 55, 58
ТепМод	144, 144, 144, 146, 146, 146, 147, 148
Тип опред. пароля	235
Тип сопоставления SCADA	335, 337, 338, 339
Триггер	391, 392
У	
УРОВ	177, 177, 178, 179, 179, 179
Управление	187, 187, 187, 188, 188, 189
Х	
Хар	425, 427, 429
Ц	
ЦВх Слот X1	17, 18
Ч	
Час_ пояса	339
Часовой пояс	336, 338
Черед_ фаз	343

Мы ценим ваше мнение о содержании наших публикаций.

Присылайте ваши предложения и замечания по адресу: kemp.doc@woodward.com

К письму приложите номер руководства: MRI4-3.7-RU-REF

<http://wwdmanuals.com/mri4-2>

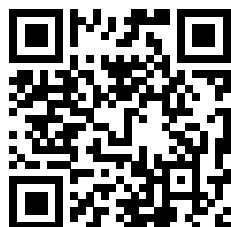

Компания Woodward Kempen GmbH сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения в текст настоящего документа. Информация, предоставленная компанией Woodward Kempen GmbH, считается точной и надежной. Тем не менее компания Woodward Kempen GmbH не несет ответственности за ее достоверность, за исключением специально оговоренных случаев.



Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Телефон: : +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: — www.woodward.com

Отдел продаж
Телефон: : +49 (0) 21 52 145 331
Факс: : +49 (0) 21 52 145 354
Эл. почта: : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Обслуживание
Телефон: : +49 (0) 21 52 145 614
Факс: : +49 (0) 21 52 145 354
Эл. почта: : industrial.support@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.